



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK

Digitális technika

VIMIAA02

3. EA

Fehér Béla, Benesóczky Zoltán
BME MIT

Funkcionális egységek


- Az egyedi „kapusintű” logikai függvények tervezésénél sokszor egyszerűbb/célravezetőbb szabványos modulokból építkezni és ezekből felépíteni a rendszert.
- A szabványos modulok (funkcionális egységek) célja, hogy a leggyakoribb, *tipikus feladatokra* (funkciókra) *biztosítsanak egyszerűen használható, megbízhatóan működő, skálázható (könnyen módosítható méretű) megoldási lehetőséget.*
- A *logikai alapelemek* (kapuk stb.) *helyett* azoknál akár sokkal komplexebb *funkcionális elemekből* (modulokból) *építkezünk.*

Funkcionális egységek

- **Általános célú kombinációs logikai funkciók**
 - **Aritmetikai funkciók:**
összeadó (**ADD**), kivonó (**SUB**), (komparátor (**CMP**)
 - **Logikai funkciók:**
dekóder (**DEC**), demultiplexer (**DEMUX**), multiplexer (**MUX**),
enkóder (**ENC**), prioritás enkóder (**PRI**),
 - Egyéb, esetleg szükséges funkciók
 - Hagyományos technológiában (TTL MSI IC-k) *minden funkcióra önálló alkatrész létezett,*
 - **HDL alapú tervezésnél a tanult *tervezési mintákat használunk.***
 - **Megtervezzük a feladathoz szükséges funkcionális egységeket megvalósító modulokat, majd felhasználjuk a modulok szükséges számú példányát.**
 - **A továbbiakban a fenti funkcionális elemeket és Verilog modul megvalósításukat mutatunk be.**

Funkcionális egységek komparátor

 - **Komparátor (CMP)**
 - Feladata számok összehasonlítása
 - Két azonos bitszámú számot hasonlít össze
- **Egyenlőség komparátor**
 - Akkor ad 1-et a kimenete, ha a két szám egyenlő, vagyis a két szám azonos sorszámú bitjei azonosak



Funkcionális egységek komparátor

- Egybites számok esetén az XNOR (ekvivalencia kapu) művelet azonos értékű bitek esetén jelez


$$f = ab + \neg a \neg b = a \odot b$$

a	b	XNOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- n bites számok esetén akkor kell jelezni, ha az egyenlőség minden bitre teljesül:

$$\text{equ} = (a_0 \odot b_0)(a_1 \odot b_1) \dots (a_{n-1} \odot b_{n-1})$$

 - Verilog leírása 4 bitre
`wire[3:0] a,b;`
`wire equ;`
`assign equ = (a == b);`




- Tetszőleges kódolásra működik.

Funkcionális egységek komparátor

Teljes funkciójú (más néven **magnitudo vagy nagyság**) komparátor

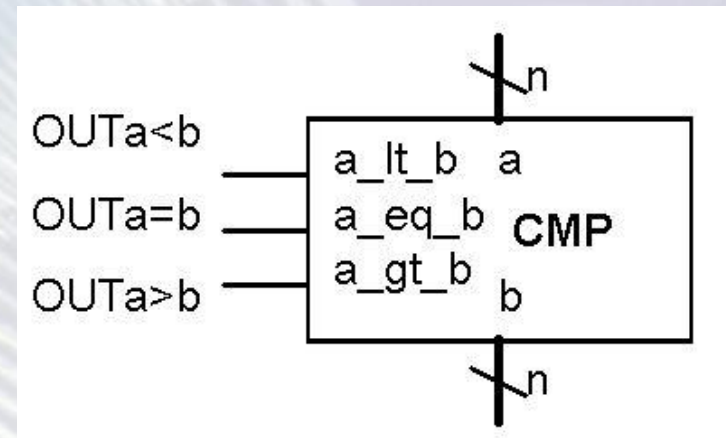- A teljes funkciójú komparátor a két adat **egyenlősége** (*a_eq_b*) mellett egy-egy kimenetén azt is jelzi, hogy melyik a **nagyobb** (*a_gt_b*) ill. **kisebb** (*a_lt_b*).
- **Verilog leírás**, 4 bites példa:
wire [3:0] a, b;
wire a_lt_b, a_eq_b, a_gt_b;
assign a_lt_b = (a < b);
assign a_eq_b = (a == b);
assign a_gt_b = (a > b);



Kivonó is használható a nagysági viszony eldöntésére (lásd később).

Funkcionális egységek: Összeadó

- Az összeadás szabályai alapján készítünk egy 1 bites teljes összeadót. A teljes összeadó jelei:
átvitel bemenet (carry in, **ci**), összeadandók (**a**, **b**)
átvitel kimenet (carry output, **co**)

- Most kivételesen megtervezzük, az igazságtáblával kezdve. Az összeadási szabályok 3 bitre
- $0+0+0=0$, $co=0$
 $1+0+0=1$ sorrend függetlenül, $co=0$
 $1+1+0=0$ $co=1$ -''- , $co=1$
 $1+1+1=1$ $co=1$ -''- , $co=1$
- co , s 2 bites számként a, b, ci összege

a	b	ci	co	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Funkcionális egységek: Összeadó

a	b	ci	co	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

- A sum függvény akkor ad 1-et, ha a 3 bemenet közül páratlan számú 1 értékű. Pontosán ilyen tulajdonságú az XOR függvény!

$$s = a \oplus b \oplus ci$$

- A $co = 1$, ha a 3 bemenet közül legalább 2 db 1 értékű.
- A co -t 1-eseit felírjuk szorzatok összegeként DNF alakban:

$$co = \begin{matrix} 1. & 2. & 3. & 4. & (& 4. & 4. &) \\ /a*b*ci & + & a*/b*ci & + & a*b*/ci & + & a*b*ci & (+ & a*b*ci & + & a*b*ci) \end{matrix}$$

$$1.+4.: /a*b*ci + a*b*ci = b*ci \quad 2.+4.: a*/b*ci + a*b*ci = a*ci$$

$$3.+4.: a*b*/ci + a*b*ci = a*b$$

BME-MIT Az egyszerűsítések után: $co = a*b + a*ci + b*ci$

Funkcionális egységek: Összeadó

a	b	ci	co	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$\text{sum} = a \oplus b \oplus ci$$

$$\text{co} = a*b + a*ci + b*ci$$

Verilogban:

wire a, b, ci, s;

assign s = a ^ b ^ ci;

assign co = a&b | a&ci | b&ci;

Ugyanez a + operátorral:

assign {co, s} = a+b+ci;


A {} jelek (**konkatenálás**) közé vesszővel felsorolt 1 vagy több bites változókból

egytelen annyi bites változó lesz, amennyi a bitszámok összege. A bitek sorrendje is a felsorolás szerinti lesz.

Tehát, ha **a+b+ci**; összeg 2 vagy 3, akkor a 2 bites {co, sum}-ban co értéke 1 lesz, egyébként 0.

Funkcionális egységek: Összeadó

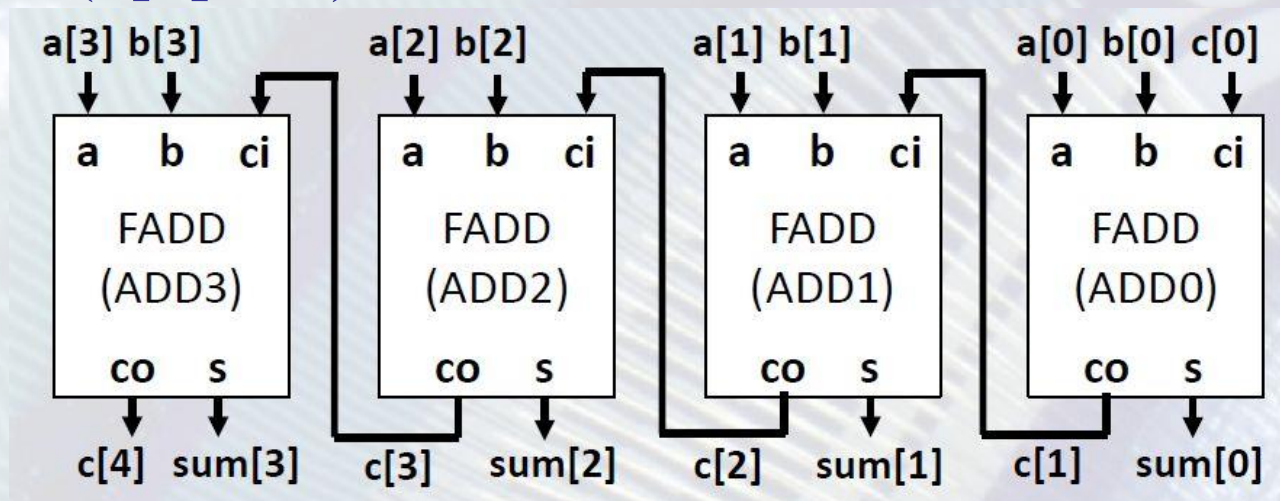Egy bites összeadókából készíthetünk több bitest, ahogy az alábbi ábrán látható. A legkisebb bit c_i bemenetére 0-át kell kötni ($c[0] = 0$).





Ilyet készíteni nem célszerű, mert optimálisabb megoldást ad a CAD rendszer, ha rögtön a kívánt bitszámú összeadót készítjük el.

Funkcionális egységek: Összeadó

Ha az eredmény és az operandusok azonos bitszámúak, akkor az eredmény nem mindig férne el a kimenet bitjein pl. $1000_2 + 1000_2 = 10000_2$
Ha az eredmény bitszáma 1-el nagyobb, mint az operandusoké, akkor nincs probléma.

```
Pl: wire [3:0] a,b;  
    wire [4:0] s;  
    assign s = a + b;
```

  Ha több bites kaszkádósítható megoldás kell akkor azt így lehet megadni:
wire [3:0] a,b, s;
wire co, ci;
assign {co, s} = a + b + ci;



Funkcionális egységek: Kivonó

Kivonás (előjel nélküli számok esetén)

- Szabályok: $0-0=0$, $1-1=0$, $1-0=1$, $0-1=1$ átvitel **1**
- Magyarázat az átvitelhez: (0-hoz hogy 1 legyen kell 1, átvitel **1**)
- Az eredmény előjel nélküli számok esetén *csak akkor helyes*, ha az eredmény nem negatív.
- Több bites kivonásnál az átvitelt először ki kell vonni a kisebbítendő következő bitjéből és az így módosult bitből kell kivonni a kivonandó aktuális bitjét.

Funkcionális egységek: Kivonó

Kivonás példa magyarázattal

	0. bit 0-1=1
	1
6	110
- 3	- 011
<hr/>	<hr/>
3	1

Menetközben a kisebbítendő helyett a belőle keletkezett részeredményt mutatjuk. Az átvitel miatt megváltoznak egyes bitek, ezeket vastaggal jelöltük.

1.bit	1. bit
átvitel	0-1=1
kivonása	
1-1=0	1
100	100
- 011	- 011
<hr/>	<hr/>
1	11

0. bit: 1-hez, hogy 0-legyen kell 1, az **átvitel 1**.

Az átvitelt kivonjuk a kisebbítendő 1. bitjéből és az eredménnyel helyettesítjük azt.

1-**1**=0,

Eztán elvégezzük a kivonást az 1 bitek között.

1-hez, hogy 0 legyen kell 1, az **átvitel 1**

2. bit	2. bit
átvitel	0-0=0
kivonása	nincs
1-1=0	átvitel
000	000
- 011	- 011
<hr/>	<hr/>
11	011

Az átvitelt kivonjuk a kisebbítendő 2. bitjéből és az eredménnyel helyettesítjük azt.

1-**1**=0,

Eztán elvégezzük a kivonást a 2 bitek között.

0-hez, hogy 0 legyen kell 0.

Ezzel megkaptuk a végeredményt.

110
- 011
<hr/>
011

Funkcionális egységek: Kivonó

Kivonás (előjel nélküli számok esetén)

Példa Verilog megadásra

```
module ADD4(input [3:0] a, b, output [3:0] s)  
    assign s = a – b;  
endmodule
```


Funkcionális egységek: Kivonó

Ha **előjel nélküli** számok kivonásánál, ha a kivonadó nagyobb a kisebbítendőnél, vagyis, **ha az eredmény negatív lenne ($a < b$)**, akkor az utolsó átvitel értéke **$co = 1$** és az eredmény hibás. **Tehát, ha $a - b$ kivonás után $co = 1$, akkor $a < b$.** A kivonás tehát **nagyság komparátorként is használható**. Szoftverben ezt használják.

Pl.


Verilogban:

```
wire [3:0] a, b, s;
```

```
wire co;
```

```
assign {co, s} = a - b; // Ha  $co = 1$  akkor  $a < b$ 
```

 
$$\begin{array}{r} 11 \\ 0011 \\ - 0101 \\ \hline 1110 \end{array}$$



Funkcionális egységek: Kivonó



- **Kivonó – kettes komplement hozzáadásával**
 - *Az összeadó jól működik előjel nélküli (pozitív) és kettes komplement számokra is!* (Ezért terjedt el a 2-es komplement számábrázolás.)
 - Az **a-b** művelethez képezzük **-b**-t a 2-es komplement képzéssel:
$$a-b = a+(-b) = a + /b + 1$$

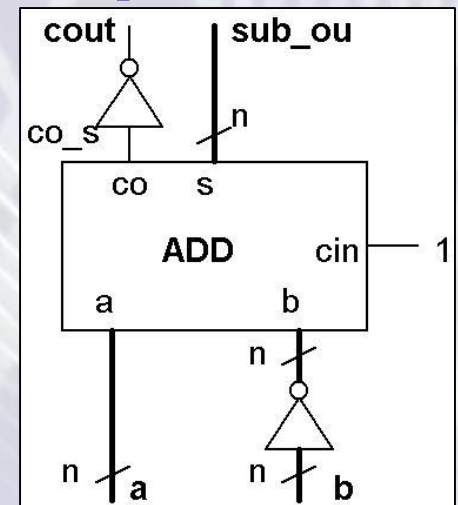A **(-b)** előállításához **2-es komplement** képzünk (b minden bitjét invertáljuk és hozzáadunk 1-et)
 - Az 1- hozzáadásához az összeadó **cin** bemenetére 1-et kapcsolunk ($S = a+b+cin$)
 - *Az összeadó co kimenete itt fordítva működik, mint a hagyományos kivonónál, ha zavaró, meginvertáljuk.*



Funkcionális egységek: Összeadó

- **Kettes komplement kódú számok összeadásására is alkalmas az összeadó.** Kivonni is tudunk vele, ha előtte a kivonandó 2-es komplementjét képezzük.
- Figyelni kell a *számtartományra*! 2-es komplement *túlcsordulás* lehet!
Ha az összeadandó számok előjele különbözik, akkor biztosan nem lesz túlcsordulás, viszont azonos előjelűek esetén előfordul.

4 bites 2-es komplement számok tartománya: +7...-8					
(+7)	0111	(-7)	1001	(+2)	0010
+ (-1)	+1111	+ (-2)	+1110	+ (+7)	+0111
<hr/>		<hr/>		<hr/>	
+6	0110	-9	0111	+9	1001
					
			+7		-7
			hibás!		hibás!

- Akkor keletkezik 2-es komplement túlcsordulás, ha az összeadandók előjele azonos, de az eredmény előjele ettől eltérő.


4 bites számok esetén:
$$OVF = a[3]*b[3]*s[3] + /a[3]*/b[3]*s[3]$$

- **Probléma elkerülése:** használjunk annyi bites számabrázolást, amiben az eredmények elférnek.

Funkcionális egységek: Kivonó

- **Kivonó – kettes komplement hozzáadásával**
 - *Az összeadó jól működik előjel nélküli (pozitív) és kettes komplement számokra is!* (Ezért terjedt el a 2-es komplement számábrázolás.)
 - Az **a-b** művelethez képezzük **-b**-t a 2-es komplement képzéssel:
$$\mathbf{a-b = a+(-b) = a + /b + 1}$$

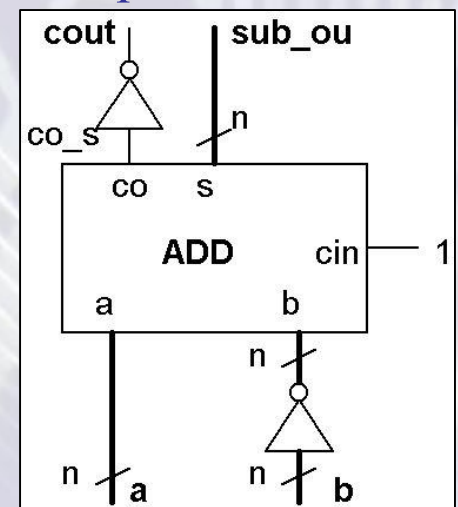A (-b) előállításához 2-es komplementet képzünk (b minden bitjét invertáljuk és hozzáadunk 1-et)
 - Az 1- hozzáadásához az összeadó cin bemenetére 1-et kapcsolunk ($S = a+b+cin$)
 - *Az összeadó co kimenete itt fordítva működik, mint a hagyományos kivonónál, ha zavaró, **meginvertáljuk**.*




Funkcionális egységek: Dekóder

- A dekóder funkciója, hogy a bemenetére érkező n bites bináris számnak megfelelő sorszámú kimenetét aktivizálja a maximálisan 2^n darab kimente közül (tehát a kimenete N -ből 1 kódolású). Másképp fogalmazva **dekódolja** a select (kiválasztó) bementén lévő számot. (A

s1	s0	O0	O1	O2	O3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

rajzon $s=10_2 = 2$, csak $O2=1$)

 

Elnevezése: DEK bemenet szám/kimenet szám.

A példa dekódere: DEK2/4

- A dekóder a binárisan értelmezett bemeneti jelekből az n bementű általános *logikai függvény összes mintermjét előállítja, minden kimenetén egyet:*

$$O0 = \neg s1 \neg s0 \quad O1 = \neg s1 s0 \quad O2 = s1 \neg s0 \quad O3 = s1 s0$$


• Funkcionális egységek: Dekóder

- Mivel a dekóder O_i kimenete akkor 1, ha az s bementén levő számra $s = i$ ezért az egyes kimeneti függvényeket **konstans komparátoroknak** (konstans összehasonlítók) is tekinthetjük.
- DEK2/4 kimeneteinek szorzat alakú leírása **Verilogban**:

```
module dek2_4( input s0,s1, output O0,O1,O2,O3);  
    assign O0 = ~s1&~s0; // ha  $s[1:0] = 2'b00$ , akkor  $O0 = 1$   
    assign O1 = ~s1&s0;  // ha  $s[1:0] = 2'b01$ , akkor  $O1 = 1$   
    assign O2 = s1&~s0;  
    assign O3 = s1&s0;  
endmodule
```

Ugyanez az == operátorral és vektor változókkal:

 
```
module dek2_4(input [1:0] s, output [3:0] O)  
    assign O[0] = (s == 2'b00); // ~s1&~s0; Az AND kapu konstans komparátor  
    assign O[1] = (s == 2'b01); // ~s1&s0;  
    assign O[2] = (s == 2'b10); // s1&~s0;  
    assign O[3] = (s == 2'b11); // s1&s0;  
endmodule
```



• Funkcionális egységek: Dekóder

- A dekódernek lehet engedélyező (en, e) bemenete is. Ha nincs engedélyezve, akkor az összes kimenete 0. Ha engedélyezve van, akkor a megszokott módon működik.
 
```
module dek_2_4e(input e, input [1:0] s output [3:0] O)
    assign O[0] = en & (s == 2'b00);
    assign O[1] = en & (s == 2'b01);
    assign O[2] = en & (s == 2'b10);
    assign O[3] = en & (s == 2'b11);
endmodule
```



Kombinációs funkcionális egységek

Verilog viselkedési leírása

- A Verilog-ban viselkedési leírással is megadhatók a logikák.
- A Verilog nyelvi elemeknél csak a Digitális technika tárgyan használt lehetőségeket részletezzük, már a szintaxis megadásánál is. Pontos (általános) leírás a Verilog bevezetőben található. Azonban csak az előadás és gyakorlat-labor anyagban található részt kérjük vissza.
- A viselkedési leírás szintaxisa: **always@**(érzékenységi lista)
feltételes vagy
feltétel nélküli értékadások
- Az **always** blokkban csak **reg** típusú változónak szabad értéket adni
- Az **érzékenységi listában** fel kell sorolni a **bemeneti jeleket**.
- Az **értékadások akkor értékelődnek ki, ha az érzékenységi lista bármely jele megváltozik.** (Olyan logikát generál a CAD rendszer, amely mindig az aktuális kiértékelődésnek megfelelően viselkedik.)
- **Kombinációs hálózatok** viselkedési leírásában az **érzékenységi lista helyett elég egy *-ot írni:**
always@(*)
- Ha az **always** blokk belső leírása nem egyértelmű kezdettel és véggel rendelkező nyelvi konstrukció, akkor **begin** és **end** közé kell tenni. (Egyébként sem árt.)

Kombinációs funkcionális egységek

Verilog viselkedési leírása

Az **always** blokkban használható **feltételes** szerkezet
if else szerkezet

```
if(kifejezés)  
    értékadás1;  
else  
    értékadás2;
```

Ha a kifejezés nem 0,
akkor az **if else** közötti
rész hajtódik végre,
egyébként az **else** utáni.
Az **else** ág **elhagyható**.

Több utasítás esetén az utasításokat
begin end közé kell tenni:

```
if(kifejezés)  
    begin  
        értékadás1;  
        értékadás2;  
    end  
else  
    begin  
        értékadás3;  
        értékadás4;  
    end
```


Kombinációs funkcionális egységek

Verilog viselkedési leírása

Az always blokkban használható többutas elágazás a case szerkezet.

case (kifejezés)

konstans1: értékadás(ok)1;

konstans2: értékadás(ok)2;

...

default: default_értékadás(ok);

endcase

Minden konstansnak különbözőnek kell lenni. Ha a kifejezés megegyezik valamely konstanssal, akkor az ahhoz a részhez tartozó értékadások hajtódnak végre. Ha több értékadás tartozik egy konstanshoz, azokat **begin end** közé kell tenni. Ha a case kifejezése **egyik konstanssal sem egyezik**, akkor a **default ág él**.

Funkcionális egységek: Dekóder

Engedélyezhető DEK2/4 modul viselkedési leírás always blokkal

Az always blokkban aminek értéket adunk az csak reg típusú lehet!

```
module dek2_4e(input e, input [1:0] s, output reg [3:0] out)
```

```
always @ (*)
```

```
begin
```

```
    if (en)
```

```
// ha en =1
```

```
        case (s)
```

```
            2'b01: out = 4'b0010;
```

```
// ha sel = 01, akkor az 1. kimenet lesz 1
```

```
            2'b10: out = 4'b0100;
```

```
            2'b11: out = 4'b1000;
```

```
// mindem lehetőséget felsoroltunk,
```

```
        default: out = 4'b0001;
```

```
// ha sel = 00, akkor a 0. kimenet lesz 1
```

```
        endcase
```

```
// a default helyett 2'b00-t is írhatnánk
```

```
    else
```

```
// mert úgy is minden lehetőséget lefedünk
```

```
        out = 4'b0000;
```


```
// ha en = 0, minden kimenete 0.
```

```
end
```

BME-MIT

Funkcionális egységek: Multiplexer

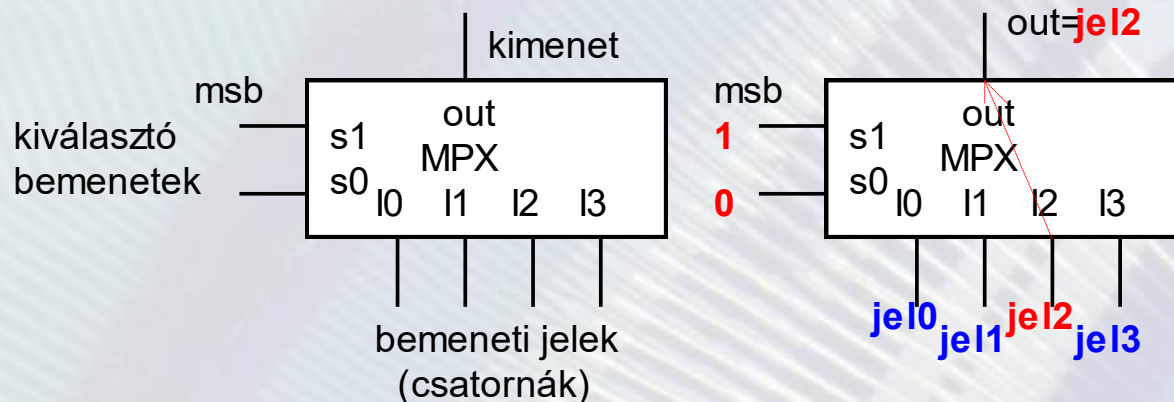
- A multiplexer feladata a több bemeneti adata (csatornája) közül a kiválasztó (select, s) bementére adott bináris számnak megfelelő sorszámúnak a kimenetre (out, o) kapcsolása
- Ezt *adatút választásnak* is szokás nevezni
(Pl. a rajzon $s=10_2 = 2$, csak $out = I_2$, jel2-öt választotta ki.)



- Elnevezése MPX(vagy MUX) bemeneti csatorna szám/1
A példában MPX4/1
- Jellemző méretek: 2/1, 4/1, 8/1, 16/1

Funkcionális egységek: Multiplexer

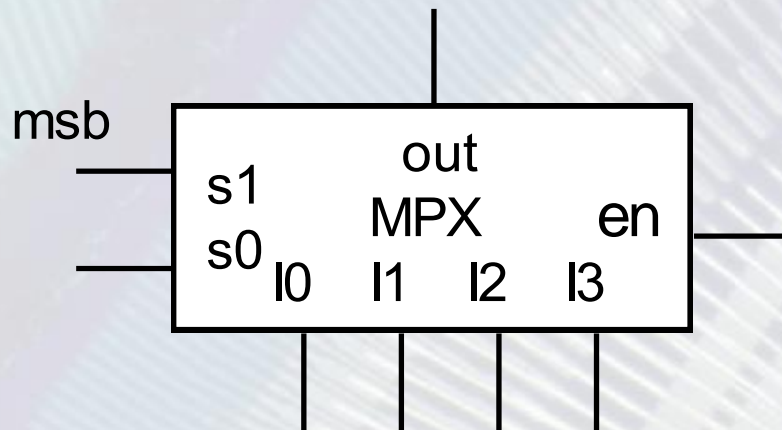- A multiplexer lehet engedélyezhető (en, e).
- Ha nincs engedélyezve, a kimenete 0 értékű. Ha engedélyezve van, a megszokott módon viselkedik.



Funkcionális egységek: Multiplexer

Engedélyezhető MUX4/1 modul viselkedési leírás always blokkal

Aminek értéket adunk az always blokkban az **csak reg típusú lehet!**

```
module MUX4_1(input [1:0] s, input [3:0] I, input en, output reg out)
```

```
always @ (*)
```

```
begin
```

```
    if (en)                // ha en =1
```

```
        case (s)
```

```
            2'b01: out = I[1];    // ha sel = 01, akkor az I1 bemenetet választja ki
```

```
            2'b10: out = I[2];    //
```

```
            2'b11: out = I[3];    // minden lehetőséget felsoroltunk,
```

```
            default: out = I[0];  // ha sel = 00, akkor az I0 bemenetet választja ki
```

```
            endcase             // minden lehetséges s értéket lefedtünk
```

```
        else
```


```
            out = 1'b0;          // ha en = 0, kimenete 0.
```

```
    end
```

```
endmodule
```

Funkcionális egységek: Multiplexer

 - A multiplexer adat bemenetei és kimenete lehet több bit széles.
- A több bitből álló jelcsoport neve **busz**
- Az ilyen multiplexer neve **busz multiplexer**



Funkcionális egységek: Multiplexer

Engedélyezhető MUX8_4/1 viselkedési leírás always blokkal:

```
module MUX4_1(input [1:0] s, input [7:0] I0,I1,I2,I3, input en, output reg [7:0] out)
```

```
always @ (*)
```

```
begin
```

```
    if (en)                // ha en =1
```

```
        case (s)
```

```
            2'b01: out = I1;        // ha sel = 01, akkor az I1 bemenetet választja ki
```

```
            2'b10: out = I2;        //
```

```
            2'b11: out = I3;        // minden lehetőséget felsoroltunk,
```

```
            default: out = I0;      // ha sel = 00, akkor az I0 bemenetet választja ki
```

```
        endcase                // minden lehetséges s értéket lefedtünk
```

```
    else
```

```
        out = 8'b0;              // ha en = 0, kimenete 0.
```


```
end
```

```
endmodule
```

Funkcionális egységek: Multiplexer

Multiplexer csatornához rendelt kiválasztó jelekkel

 - Időnként hasznos, ha a multiplexer csatorna kiválasztása a csatornához tartozó kiválasztó jellel történik.



- Az i -edik bemenet (X_i , i -edik csatorna) En_i (S_{en_i}) jele engedélyezi, hogy X_i bemenet megjelenjen a kimeneten.
- Az s jelek közül csak 1 db lehet aktív!** Ezt az s jeleket előállító logikával biztosítjuk. A dekóder pontosan ilyen tulajdonságú kimenetekkel rendelkezik.


Funkcionális egységek: Multiplexer

Csatornánkénti kiválasztású buszmultiplexer viselkedési leírása always blokkal:

```
reg [7:0]out; //aminek értéket adunk az always blokkban az csak reg típusú lehet!
wire [3:0] s;
wire [7:0] I0,I1,I2,I3; // az out és az in azonos méretű bitvektorok
wire en;
always @ (*)
begin
    if (en)                // ha en =1
        case (s)
            4'b0001: out = I0;        // ha sel = 0001, akkor az I0 bemenetet választja ki
            4'b0010: out = I1;        // ha sel = 0010, akkor az I1 bemenetet választja ki
            4'b0100: out = I2;        //
            4'b1000: out = I3;        //
            default: out = 8'h00;      // Ha nem 1 a 4-ből kódú az s akkor a kimenet 0!
        endcase                // most 12 ilyen eset van!
    else
        out = 8'b0;            // ha en = 0, kimenete 0.
end
```


Funkcionális egységek: DEMUX

 
- A **DEMUX** demultiplexer a multiplexer funkció inverze
- Az egyetlen adat bemenet értéke a kiválasztó jelekkel megadott sorszámú kimeneten jelenik meg, a többi kimenet 0. Lényegében egy *engedélyezhető dekóderrel azonos felépítésű, csak az en bemenet szerepe itt adat bemenet (In).*



- Szokásos méretei 1/2, 1/4, 1/8

Funkcionális egységek: Prioritás enkóder

- A **prioritás enkóder** az **N bites bemenetére** kapcsolt **kód alapján a kimenetén bináris számként kiadja, azon legnagyobb sorszámú bemenetének sorszámát, ahol 1-es van.** (Függetlenül attól, hogy a többi bemenetén milyen érték van.)
- Ha minden bemenetén 0 van, hibás a kimenete. Ezért **invalid (inv, érvénytelen) jelzés kimenete és engedélyező (en) bemenete is van.**
- Az **inv** kimenete akkor 1, ha nincs engedélyezve vagy csupa 0 a bemenete.

 


Funkcionális egységek:

Prioritás enkóder

- A prioriás enkóder igazságtáblája.

en	I3	I2	I1	I0	O1	O0	inv
0	x	x	x	x	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	x	0	1	0
1	0	1	x	x	1	0	0
1	1	x	x	x	1	1	0

 

- Az x-el a don't care (közömbös, tetszőleges) értéket jelöljük. Ilyen a Verilogban is van.
Pl. Az utolsó sorban az I2I1I0 értéke közömbös. Ez $2^3 = 8$ igazságtábla sort helyettesít.
- A Verilog **casex** szerkezetében a case konstansai x értékeket is tartalmazhatnak.

Funkcionális egységek:

Prioritás enkóder


Prioritás enkóder viselkedési leírása always blokkal:

```
reg [1:0] out; // aminek értéket adunk az always blokkban az csak reg típusú lehet!
wire [3:0] I; // bemenetek
wire en, inv; // engedélyezés és invalid kimenet jelzés
always @ (*)
begin
    if (en) // ha en = 1
        casex (I)
            4'b0001: out = 2'b00; // a 0. bemenet 1, ezért out = 0
            4'b001x: out = 2'b01; // az 1. bemenet 1, előtte 0-ák, out = 1
            4'b01xx: out = 2'b10; // a 2. bemenet 1, előtte 0-ák, out = 2
            4'b1xxx: out = 2'b11; // a 3. (legnagyobb) bemenet 1, out = 3
            default: out = 2'b00; // Ha I=0, akkor a kimenet 0!
        endcase
    else
        out = 2'b0; // ha en = 0, kimenete 0.
end
assign inv = ~en | (I == 4'b0000); // a kimenet nem érvényes, ha en=0 vagy a
// bemenet csupa 0.
```

Funkcionális egységek:

Hex/7szegmenses dekóder


- A 7 szegmenese kijelzőn számokat és korlátozottan betűket lehet megjeleníteni.
- A LED kijelző szegmenseinek elhelyezkedése és bekötésük. A *ú.n. közös anódos* kijelző LED-jeinek pozitív lába közösítve van, erre kell a tápot adni. Azon LED-ek fognak világítani, amelyek katódja *ellenálláson keresztül* a 0V-ra kapcsolódik. (Az ellenállásokat nem rajzoltuk be.)
- Például az 1 kijelzéséhez a b és c LED-eket kell kigyújtani.
- A HEX/7 szegmenses dekóder olyan kombinációs hálózat, amely a bementére kapcsolt 4 bites bináris számhoz a kimenetén az bináris szám hexadecimális megjelenítéséhez szükséges 7 bites kódot adja. (Általában az a szegmenshez rendelik az LSB-t.)

 


Funkcionális egységek:

Hex/7szegmenses dekóder

 - A rajzjele alacsony aktív kimenet esetén:



- Példa a bekötésére:

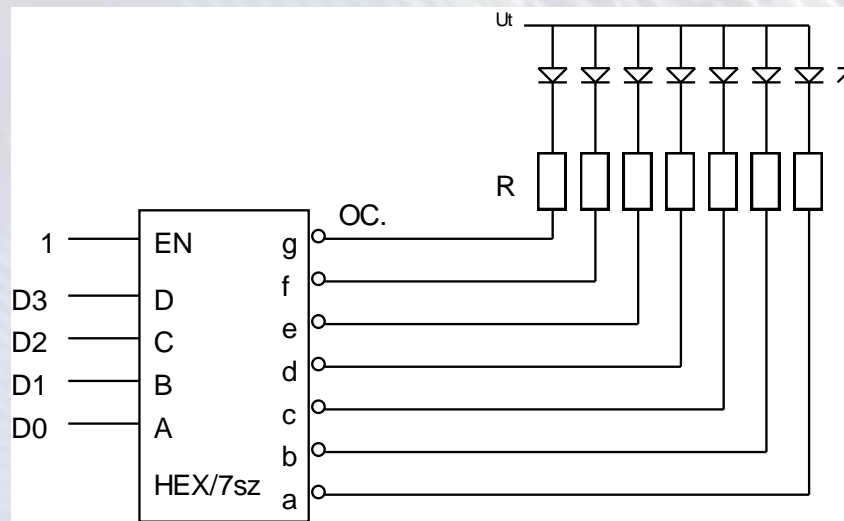

Funkcionális egységek:


Hex/7szegmenses dekóder

Verilog kód:
Magas aktív kimenet esetén. (Itt azon szegmensek értéke 1, amelyeknek világítani kell. A dec_out kimenet meginvertálásával megkapjuk az alacsony aktív kimenetű verziót.

```
module dec_7seg(  
    input  wire [3:0] dec_in,  
    output reg  [6:0] dec_out  
);  
  
//A hétszegmenses dekóder igazságtábláját könnyen leírhatjuk Verilog nyelven  
//always blokkban case utasítást használva. A kimenet esetén at '1' érték  
//jelentse az aktív (bekapcsolt) szegmenst. A dekóder kimenetének értelmezése:  
//dec_out[0]: A, dec_out[1]: B, dec_out[2]: C, ..., dec_out[6]: F  
always @(*)  
begin  
    case (dec_in)  
        4'h1 : dec_out <= 7'b0000110;  
        4'h2 : dec_out <= 7'b1011011;  
        4'h3 : dec_out <= 7'b1001111;  
        4'h4 : dec_out <= 7'b1100110;  
        4'h5 : dec_out <= 7'b1101101;  
        4'h6 : dec_out <= 7'b1111101;  
        4'h7 : dec_out <= 7'b0000111;  
        4'h8 : dec_out <= 7'b1111111;  
        4'h9 : dec_out <= 7'b1101111;  
        4'ha : dec_out <= 7'b1110111;  
        4'hb : dec_out <= 7'b1111100;  
        4'hc : dec_out <= 7'b0111001;  
        4'hd : dec_out <= 7'b1011110;  
        4'he : dec_out <= 7'b1111001;  
        4'hf : dec_out <= 7'b1110001;  
        default: dec_out <= 7'b0111111;  
    endcase  
end  
endmodule
```

A memória táblázat, mint univerzális logikai elem

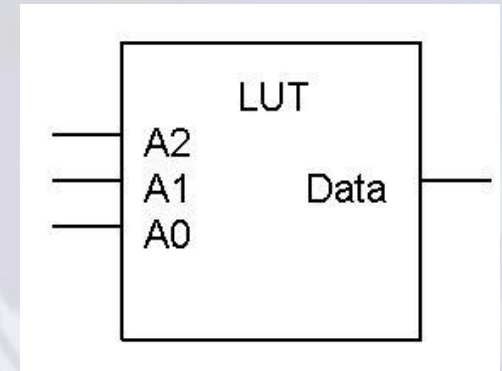- LUT memória táblázat (FPGA logikai elem)
- A címbitekkel ($A[n-1:0]$) megcímzett rekeszének tartalmát adja ki az adat (Data) kimenetenén.
- N darab címbit esetén 2^N rekesze van.



Az ábrák 8 rekessel rendelkező (3 címbit) LUT-okat mutatnak.

- A LUT-ot úgy használhatjuk univerzális kombinációs hálózatként, hogy a változókat a cím bemenetekre kötjük és tartalomként az igazságtáblázatot töltjük bele. Figyelni kell a bemeneti áltozók sorrendjére!
- A laborban használt SPARTAN3 FPGA LUT-jainak 4 címbemenete (16 ekesze) van.


DATA= igazságtábla

LUT			
		0	0
		1	1
a	A2	2	1
b	A1	3	0
c	A0	4	1
		5	0
		6	0
		7	1


A memória táblázat, mint univerzális logikai elem

- **Függvény megadása:** Az igazságtábla kimeneti jel oszlopának értékeit konstans jelként beírjuk a memória sorindex szerinti címekre
- **A bemeneti változókat az azonos helyiértékű címbitekre kell kötni.** (A példa rajzain A,B,C-> I2,I1,I0)
- A korábbi teljes összeadó függvényei
F1: S és F2: Co

BEMENETEK				KIM
INDX	A	B	C	F1
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

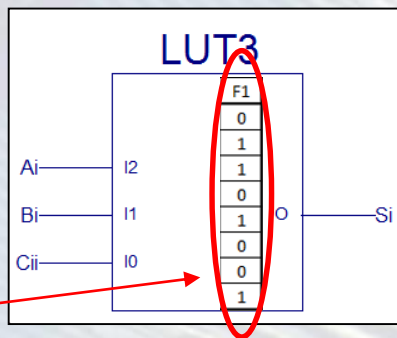

BEMENETEK				KIM
INDX	A	B	C	F2
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

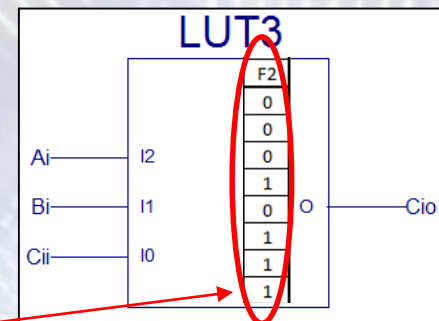

Digitális technika 3. EA vége