



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR  
MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK

# Rendszerarchitektúrák


## *Adatfeldolgozó architektúrák vizsgálata*

### 2021. tavaszi félév

Szántó Péter  
Raikovich Tamás
 
# Technológiai áttekintés


- Félvezető technológia lehetőségei, korlátai
- Rendszer megvalósítási lehetőségek
  - Egyedi dedikált megoldás
  - Általános célú megoldás



# Technológiai áttekintés
 
## Működési paraméterek

- **Általános célú megoldás**
  - Egyszerű, szoftveresen programozható eszköz
  - Ciklikus iteratív feladatmegoldás, alacsony teljesítmény
- **Optimalizált megoldás**
  - Közvetlen algoritmus-architektúra leképezés
  - Nagy sebesség, kis késleltetés, kis fogyasztás






# Példa feladatok: Fibonacci sorozat

- **Fibonacci sorozat generálása**
  - $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  és  $F_0 = 0, F_1 = 1$
  - 8 bites számábrázolás esetén:  
**0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233**
- **Vizsgált verziók**
  - Hardver: Verilog HDL, 2 regiszter és egy összeadó
  - Verem alapú + program
  - Akkumulátor alapú + program
  - 2 regisztercímes + program
  - 3 regisztercímes + program
- **Szemponatok: sebesség és kódméret**

# Példa feladatok: Fibonacci sorozat

 
## Hardveres realizáció (Verilog HDL):

- Költség: 2 db 8 bites regiszter és 1 db 8 bites összeadó
- Ha engedélyezett, akkor minden órajelre egy új  $F_n$  érték



```
reg [7:0] current, next;           // Belső változók a Fibonacci sorozat elemeihez
wire en = mosi;                   // Léptetés engedélyezése

always @ (posedge clk)           // Minden működtető órajelre lép egyet
begin
    if (rst)                     // RESET estén inicializálás
    begin
        current <= 8'b0;
        next <= 8'b1;
    end
    else
    begin
        if (en)                  // Ha engedélyezett a lépés
        begin
            current <= next;      // megújítja az aktuális értéket
            next <= current + next; // és kiszámolja az következőt
        end
    end
end
```

 

# Példa feladatok: LNKO (GCD)

- Egy számpár legnagyobb közös osztóját keressük
- $\text{GCD}(a,b)$ : euklideszi algoritmus  $\rightarrow$  maradékos osztás
  - $a = b * q1 + r1,$   $r1 = a \% b$
  - $b = r1 * q2 + r2,$   $r2 = b \% r1$
  - $r1 = r2 * q3 + r3$   $r3 = r1 \% r2$
  - ahol  $a > b > r1 > r2 \dots \geq 0$  ahol  $\%$  a Verilog mod op.
  - A GCD az utolsó nem nulla maradék
  - Jó algoritmus, viszonylag gyorsan konvergál
- **DE: A Verilog HDL  $\%$  operátor nem szintetizálható!**
  - Tervezzünk egy osztó modult? Lehet, de nem könnyű.




# Példa feladatok: LNKO (GCD)

- **Egyszerűsítsük az algoritmust szintetizálható műveletre**
  - $\text{GCD}(a,b) = \text{GCD}(a-b, b)$ , ha  $a > b$  Művelet:  $a-b \rightarrow a$
  - $\text{GCD}(a,b) = \text{GCD}(a, b-a)$ , ha  $b > a$  Művelet:  $b-a \rightarrow b$
  - Leállás adott lépés után, ha  $a_0 = b_0$ , ez a  $\text{GCD}(a,b)$
- **Ez már szintetizálható, egyszerűen tervezhető**
  - De a komplexitás exponenciális lesz!
 
# Példa feladatok: LNKO (GCD)

Teljesen párhuzamos HW megvalósítás: pipeline

- 1 fokozat egy részsámítást végez el
- Minden órajelciklusban új bemenet és eredmény
- Fokozatok száma: N bites adatok esetén  $2^N$ 
  - A legrosszabb esetre kell felkészülni
- Gyors, de nagy erőforrás igényű






# Példa feladatok: LNKO (GCD)

 
## Soros végrehajtású HW megvalósítás

- Szétválasztás adatstruktúrára és vezérlőre
- Adatstruktúra: az elemi műveletek megvalósítása
- Vezérlő: az adatstruktúra vezérlése, indítás (START) és kész jelzés (READY) kezelése
- Lassabb, de kevesebb erőforrást igényel
  - N bites bemenet esetén a lépésszám  $O(2^N)$



# Példa feladatok: LNKO (GCD)

## Magasszintű állapotgép

 

## Interfész és belső regiszterek

- Bemenetek:  $START$ ,  $Ai$ ,  $Bi$
- Kimenetek:  $READY$ ,  $Ao$ ,  $Bo$
- Regiszterek:  $Ao$ ,  $Bo$

## Adatstruktúra


- Magasszintű műveletek megvalósítása
- Vezérlő jelek ( $\leftarrow$ FSM)
- Feltétel jelek ( $\rightarrow$ FSM)

## Vezérlő


- Véges automata (FSM)
- Bitszintű műveletek
- Külső parancs és státusz jelek

# Példa feladatok: LNKO (GCD)

## A vezérlő állapotdiagramja

 


## Az adatstruktúra egységei

 


 
# Példa feladatok: 2D konvolúció


$$g(x, y) = \sum_{i=-1}^{i=1} \sum_{k=-1}^{k=1} h(i, k) f(x - i, y - k)$$



Computations required: 9 multiplies and 8 accumulates required for each output point  
 $H11 * F11 + H12 * F12 + H13 * F13 + H21 * F21 + H22 * F22 + H23 * F23 + H31 * F31 + H32 * F32 + H33 * F33$
 
# Példa feladatok: 2D konvolúció


- Jelentős aritmetikai műveletigény
- Szorzás és összeadás (Multiply and Accumulate, MAC)
- A DSP (Digital Signal Processzor) eszközök specialitása
- Közvetlen HW megvalósítás: sorpufferek +  $N^2$  MAC



# Példa feladatok: 2D konvolúció
 
## 2D konvolúció az AI/ML alkalmazásokban

- Konvolúciós neurális hálózatok (CNN)
- Nagyon jelentős aritmetikai műveletigény
  - Nagyméretű forrásadatok
  - Jelentős számú együttható
  - Extra méretű részeredmények
- Hatékony megvalósításuk gondos tervezést igényel






# Példa feladatok: 2D konvolúció
 
## Tüdőgyulladás detektálás CNN-nel

- 3 darab 2D konvolúciós réteg, 3x3-as ablak
  - Minden réteg negyedeli a pixelek számát
  - Szűrők: 1. rétegen 16, 2. rétegen 32, 3. rétegen 64
- Szükséges MAC műveletek száma: kb. 22 millió (konv.)



<https://towardsdatascience.com/chest-x-rays-pneumonia-detection-using-convolutional-neural-network-63d6ec2d1dee>

# Példa feladatok: 2D konvolúció

Egyéb példák a szükséges MAC műveletek számára:

| Metrics                                | LeNet 5                           | AlexNet                                     | Overfeat fast | VGG 16                  | GoogLeNet v1            | ResNet 50               |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Top-5 error <sup>†</sup>               | n/a                               | 16.4                                        | 14.2          | 7.4                     | 6.7                     | 5.3                     |
| Top-5 error (single crop) <sup>†</sup> | n/a                               | 19.8                                        | 17.0          | 8.8                     | 10.7                    | 7.0                     |
| Input Size                             | 28×28                             | 227×227                                     | 231×231       | 224×224                 | 224×224                 | 224×224                 |
| # of CONV Layers                       | 2                                 | 5                                           | 5             | 13                      | 57                      | 53                      |
| Depth in # of CONV Layers              | 2                                 | 5                                           | 5             | 13                      | 21                      | 49                      |
| Filter Sizes                           | 5                                 | 3,5,11                                      | 3,5,11        | 3                       | 1,3,5,7                 | 1,3,7                   |
| # of Channels                          | 1, 20                             | 3-256                                       | 3-1024        | 3-512                   | 3-832                   | 3-2048                  |
| # of Filters                           | 20, 50                            | 96-384                                      | 96-1024       | 64-512                  | 16-384                  | 64-2048                 |
| Stride                                 | 1                                 | 1,4                                         | 1,4           | 1                       | 1,2                     | 1,2                     |
| Weights                                | 2.6k                              | 2.3M                                        | 16M           | 14.7M                   | 6.0M                    | 23.5M                   |
| MACs                                   | 283k                              | 666M                                        | 2.67G         | 15.3G                   | 1.43G                   | 3.86G                   |
| # of FC Layers                         | 2                                 | 3                                           | 3             | 3                       | 1                       | 1                       |
| Filter Sizes                           | 1,4                               | 1,6                                         | 1,6,12        | 1,7                     | 1                       | 1                       |
| # of Channels                          | 50, 500                           | 256-4096                                    | 1024-4096     | 512-4096                | 1024                    | 2048                    |
| # of Filters                           | 10, 500                           | 1000-4096                                   | 1000-4096     | 1000-4096               | 1000                    | 1000                    |
| Weights                                | 58k                               | 58.6M                                       | 130M          | 124M                    | 1M                      | 2M                      |
| MACs                                   | 58k                               | 58.6M                                       | 130M          | 124M                    | 1M                      | 2M                      |
| Total Weights                          | 60k                               | 61M                                         | 146M          | 138M                    | 7M                      | 25.5M                   |
| Total MACs                             | 341k                              | 724M                                        | 2.8G          | 15.5G                   | 1.43G                   | 3.9G                    |
| Pretrained Model Website               | <a href="#">[56]</a> <sup>†</sup> | <a href="#">[57]</a> , <a href="#">[58]</a> | n/a           | <a href="#">[57-59]</a> | <a href="#">[57-59]</a> | <a href="#">[57-59]</a> |

# Példa feladatok: 2D konvolúció


- **Dedikált hardveres megvalósítás: FPGA, ASIC**
  - Teljesen párhuzamos: pipeline
    - Konstans együtthatók → egy adott feladatra alkalmas
    - Nagyon nagy erőforrásigény
  - Nem teljesen párhuzamos
    - Együttható ROM-ok és MAC egységek
    - Együttható RAM-ok és MAC egységek → konfigurálható
- **Programozható hardveres megvalósítás**
  - Xilinx DPU core
  - Xilinx Versal AI core
  - Grafikus processzor (GPU)



# Példa feladatok: 2D konvolúció
 
## Xilinx Deep Learning Processor Unit (DPU)

- Szintetizálható hardver gyorsító konvolúciós neurális hálózatokhoz
- Programozható
- Dokumentáció: PG338




# Processzor adatstruktúrák


- **Előző példák: dedikált műveletvégző egységek**
- **Általános célú műveletvégző: programozható CPU**
  - (Általános célú) adatstruktúra + vezérlő
  - Adatstruktúra
    - Adatmozgatás
    - Aritmetikai: összeadás, kivonás (szorzás, osztás)
    - Logikai: bitenkénti AND, OR, XOR
    - Léptetés, forgatás
    - Státusz bitek: zero (Z), carry (C), negative (N), overflow (V)
  - Vezérlő
    - Az utasítások beolvasása, értelmezése és végrehajtása az adatstruktúrán
    - Feltétel nélküli és feltételes ugrás, szubrutinhívás

# Általános adatstruktúrák


## STACK

 


## ACC

 

## 2REG

 

## 3REG

 


- **STACK:** forrás a legfelső 2 adat, cél a verem teteje
- **ACC:** az egyik forrás és a cél mindig az akkumulátor
- **2REG:** az egyik forrás és a cél operandus azonos
- **3REG:** külön forrás és cél operandusok



# Verem alapú adatstruktúra
 
## Fibonacci generátor SW realizációja (pseudó kód!)

- Verem (stack) alapú adatstruktúra
- Program méret: 6 (keskeny) utasításszó
  - Utasítás formátum: műveleti kód (nincs regisztercím)
- Végrehajtás: 3 utasításonként egy új érték



```
*****
;* Fibonacci sorozat stack alapú architektúrával PSEUDÓKÓD                *
;* Az első néhány elemre, bináris aritmetikával                        *
;*****
DEF LD  0x80                ; LED kimeneti regiszter          (írható/olvasható)


CODE

;*****
;* A program kezdete.          3 előkészítő utasítás + 3 utasítás a ciklusban
;*****
start:
    push    #0                ; Az F(0) elem a stack tetején, ez mindig az aktuális F(n)
    mov     LD, top           ; Első elem kijelzése
    push    #1                ; Az F(1) elem a stackbe, ez lesz a következő elem F(n+1)
                                ; Stack tetején 1, alatta 0
loop:
    mov     LD, top           ; Kijelezzük az aktuális elemet
    add     ; top = top + (top-1) és automatikus push
    jmp     loop              ; Iteráció ismétlése frissített F(n), F(n+1) elemekkel
```

# Akkumulátor alapú adatstruktúra
 
## Fibonacci generátor SW realizációja (pszeudó kód!)

- Akkumulátor alapú adatstruktúra
- Program méret: 12 (kis méretű) utasításszó
  - Utasítás formátum: ACC = ACC művelet REG1 (1 regisztercím)
- Végrehajtás: 8 utasításonként egy új érték




```
*****  
;* Fibonacci sorozat akkumulátoros architektúrával *  
;* A demonstráció miatt az akkumulátor az r7 regiszter *  
;* Az első néhány elemre, bináris aritmetikával *  
*****  
DEF LD 0x80 ; LED kimeneti regiszter (írható/olvasható)  
  
CODE  
  
*****  
;* A program kezdete. 4 előkészítő utasítás + 8 utasítás a ciklusban *  
*****  
start:  
mov r7, #0 ; ACC beállítása 0-ra  
mov r0, r7 ; Az F(0) elem értéke, ez lesz mindig az aktuális F(n)  
mov r7, #1 ; ACC beállítása 0-ra  
mov r1, r7 ; Az F(1) elem értéke, ez lesz a következő elem F(n+1)  
loop:  
mov r7, r0 ; Aktuális elem másolása ACC-ba  
mov LD, r7 ; Kijelezzük az aktuális elemet  
mov r2, r7 ; Aktuális elem átmeneti tárolása  
mov r7, r1 ; Aktuális frissítése következő elemmel F(n+1)->F(n)  
mov r0, r7 ; és mentése ACC-ból  
add r7, r2 ; Következő új értékének számítása F(n+1)+F(n)->F(n+1)  
mov r1, r7 ; Következő elem átmásolása ACC-ból  
jmp loop ; Iteráció ismétlése frissített F(n), F(n+1) elemekkel
```

# 2 regisztercímes adatstruktúra
 
## Fibonacci generátor SW realizációja (pszéudó kód!)

- 2 címes regisztertömb alapú adatstruktúra
- Program méret: 7 (közepes méretű) utasításszó
  - Utasítás formátum: REG1 = REG1 műv. REG2 (2 reg. cím)
- Végrehajtás: 5 utasításonként egy új érték




```
*****  
;* Fibonacci sorozat 2R architektúrával *  
;* Az első néhány elemre, bináris aritmetikával *  
*****  
DEF LD 0x80 ; LED kimeneti regiszter (írható/olvasható)  
  
CODE  
  
*****  
;* A program kezdete. 2 előkészítő utasítás + 5 utasítás a ciklusban *  
*****  
start:  
    mov    r0, #0 ; Az F(0) elem értéke, ez lesz mindig az aktuális F(n)  
    mov    r1, #1 ; Az F(1) elem értéke, ez lesz a következő elem F(n+1)  
loop:  
    mov    LD, r0 ; Kijelezzük az aktuális elemet  
    mov    r2, r0 ; Aktuális elem átmeneti tárolása  
    mov    r0, r1 ; Aktuális frissítése következő elemmel F(n+1)->F(n)  
    add    r1, r2 ; Következő új értékének számítása F(n+1)+F(n)->F(n+1)  
    jmp    loop ; Iteráció ismétlése frissített F(n), F(n+1) elemekkel
```



# 3 regisztercímes adatstruktúra
 
## Fibonacci generátor SW realizációja (pszéudó kód!)

- 3 címes regisztertömb alapú adatstruktúra
- Program méret: 7 (nagy méretű) utasításszó
  - Utasítás formátum: REG3 = REG1 műv. REG2 (3 reg. cím)
- Végrehajtás: 5 utasításonként egy új érték




```
*****  
; Fibonacci sorozat 3R architektúrával  
; Az első néhány elemre, bináris aritmetikával  
*****  
DEF LD 0x80 ; LED kimeneti regiszter (írható/olvasható)  
  
CODE  
  
*****  
; A program kezdete. 2 előkészítő utasítás + 5 utasítás a ciklusban  
*****  
start:  
    mov    r0, #0 ; Az F(0) elem értéke, ez lesz mindig az aktuális F(n)  
    mov    r1, #1 ; Az F(1) elem értéke, ez lesz a következő elem F(n+1)  
loop:  
    mov    LD, r0 ; Kijelezzük az aktuális elemet  
    add    r2, r0, r1 ; Közvetlenül számoljuk a köv. értéket F(n+1)+F(n)->F(n+2)  
    mov    r0, r1 ; Aktuális frissítése következő elemmel F(n+1)->F(n)  
    mov    r1, r2 ; Következő új érték frissítése F(n+2) -> F(n+1)  
    jmp    loop ; Iteráció ismétlése frissített F(n), F(n+1) elemekkel
```

# 3 regisztercímes adatstruktúra
 
## Fibonacci generátor SW realizációja (pszeudó kód!)

- 3 címes regisztertömb alapú adatstruktúra
- Hatékonyabb programkialakítás
- Program méret: 9 (nagyméretű) utasításszó
  - Utasítás formátum: REG3 = REG1 műv. REG2 (3 reg. cím)
- Végrehajtás: kb. 2 utasításonként egy új érték (!)



```
*****  
; Fibonacci sorozat 3R architektúrával, ciklus kiterítéses lineáris kódolással  
; Az első néhány elemre, bináris aritmetikával  
;*****  
DEF LD 0x80 ; LED kimeneti regiszter (írható/olvasható)  
  
CODE  
  
;*****  
; A program kezdete. 2 előkészítés + 7 utasítás a ciklusban 3 elemre  
;*****  
start:  
    mov    r0, #0 ; Az F(0) elem értéke, ez lesz mindig az aktuális F(n)  
    mov    r1, #1 ; Az F(1) elem értéke, ez lesz a következő elem F(n+1)  
loop:  
    mov    LD, r0 ; Kijelezzük az aktuális elemet r0-ból  
    add    r2, r0, r1 ; Közv. számoljuk a köv. értéket r2-be F(n+1)+F(n)->F(n+2)  
    mov    LD, r1 ; Kijelezzük az aktuális elemet r1-ből  
    add    r0, r1, r2 ; Közv. számoljuk a köv. értéket r0-ba F(n+2)+F(n+1)->F(n+3)  
    mov    LD, r2 ; Kijelezzük az aktuális elemet r2-ből  
    add    r1, r2, r0 ; Közv. számoljuk a köv. értéket r1-be F(n+3)+F(n+2)->F(n+4)  
    jmp    loop ; 3-as iteráció ismétlése
```

# Processzor adatstruktúrák

- A vizsgálatok alapján egy adott mintafeladat különböző feltételekkel realizálható
- A megvalósítás fontos jellemzője (költsége): a program teljes memória igénye („memory footprint”)
  - Asztali vagy nagygépes környezetben nem kritikus
    - De persze nem elhanyagolható
  - Beágyazott vagy mobil környezetben ma is fontos!
    - Pl. Internet of Things (IoT) eszközök memória korlátja
- **A Fibonacci sorozat generátor példára, átlagos adatokkal:**
  - 6 bit utasításkód (kb. 50 utasítás), 4 bites reg. cím (16 reg.)
  - STACK: 6 ut. \* 6 bit = 36 programmemória bit
  - ACCU: 12 ut. \* (6+4) bit = 120 programmemória bit
  - 2REG: 7 ut. \* (6+4+4) bit = 98 programmemória bit
  - 3REG: 7 ut. \* (6+4+4+4) bit = 126 programmemória bit