



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK

Digitális technika


VIMIAA02

Fehér Béla, Benesóczky Zoltán
BME MIT

Sorrendi hálózatok

(Finite State Machine, FSM)

- Az eddigiekben megismert digitális áramkörök *kombinációs hálózatok* (a kimenet csak az aktuális bemeneteltől függ)
- Sok esetben a feladatok megoldásához ez nem elegendő, *a rendszer viselkedését befolyásolják a bemenetek előző értékei.*
- **Példa:** A logika kimenete adjon 1-et, ha $x1 = 1$, majd maradjon 1-ben, ha $x1 = 0$ lesz. A kimenet adjon 0-át, ha $x0 = 1$ lesz, és maradjon 0-ban, ha $x0 = 0$ lesz. (Ha $x1$ és $x0$ egyszerre 1, akkor szintén menjen 1-be. $x1$ az erősebb.)
- **Emlékező, memória funkció kell**
 - Az *állapotot* meg kell jegyezni és az aktuális bemenet alapján, ha a feladathoz szükséges, meg kell változtatni

 


Elemi bit tárolók

- **Visszacsatolás kombinációs hálózatban**
 - A sorrendi hálózat tárolni is képes információt. Az általa tárolt információt *állapotnak* (state) nevezzük.
 - A sorrendi hálózat kimenete az aktuális bemenettől és az állapotától függ.
 - Kombinációs hálózat közvetlen visszacsatolásával is létre lehet hozni sorrendi hálózatot.
 - *A kombinációs hálózat visszacsatolásával létrehozott sorrendi hálózatokat aszinkron sorrendi hálózatoknak nevezzük.*

Elemi bit tárolók: SR latch

 - SET - RESET (SR) latch
(A SET 1-be állítást, a RESET alaphelyzetbe állítást jelent)
- A jellemző működés:




Szinkron sorrendi hálózatok (SSH)

- Aszinkron sorrendi hálózatokból nagyméretű sorrendi hálózatok nagyon nehézkesen építhetők fel.
- Ezért *a továbbiakban csak az órajel éllel ütemezett ún. szinkron sorrendi hálózatokkal foglalkozunk.*
- A *szinkron hálózatok tárolóit* (az adat beírását) *órajel él ütemezi.* Az ütemezés történhet az órajel 0-1 átmenetére (*felfutó él*), vagy 1-0 átmenetére (*lefutó él*)
- Az órajel vezérelt működést *szinkron működésnek* nevezzük.
- A továbbiakban *csak felfutó élet használunk az ütemezésre* (lefutó él is lehetne) Ezt úgy is szokás mondani, hogy *az órajel aktív éle a felfutó él.*
- Az órajelet (clock, clk, c) *órajel generátor* állítja elő. *Ez egy periodikus négyszög jel (0101...).* A jel *frekvenciáját* (f_{clk}) az *áramkör kívánt sebessége* alapján állítják be.

A D flip-flop


 
- **A digitális technikában használt legfontosabb bit tároló egység a D flip-flop**
 - A DFF egy órajel (clock, clk, c) aktív élének hatására mintavételezi és tárolja a bemeneti D adatbitet
 - Ez az érték jelenik meg a Q kimeneten ($Q = D$) és tárolódik a következő aktív élig.
- **D ff rajzjele:**



- Az órajel bemenetet a bemenet melletti $>$ jel jelöli a rajzokon.
- A Digitális technika tárgyban csak felfutó él érzékeny tárolókat fogunk használni.

A D flip-flop

  
**A D flip-flop működését
mutató idődiagram:**



A D flip-flop

- **A DFF egy kész áramköri egység** (alapelem, mint a kapuk)
- Nem foglalkozunk a belső felépítésével.
- Verilog viselkedési leírással építjük be.
- **DFF funkció:** Az órajel minden felfutó élénél (*posedge clk*) vegyen mintát a D adat bitből és ezt tartsa a kimenetén a teljes órajel periódusban a következő felfutó élig.

 
```
reg Q;  
always @ (posedge clk)  
    Q <= D;
```



- Szó szerint ezt a kódot írtuk le, így kell kiolvasni is.

A DFF

- Bekapcsoláskor a Q értékét a feladatnak megfelelően kell inicializálni.
- *Ezért a flip-flopnak alaphelyzet beállító bemenetei is lehetnek:*
 - RESET (PR): a jelre $Q = 0$ az órajel $\uparrow$ élre áll be (szinkron)
 - SET (S): a jelre $Q = 1$ az órajel $\uparrow$ élre áll be (szinkron)
 - CLEAR (CLR, Cl): a jelre $Q = 0$ és azonnal beáll (aszinkron)
 - PRESET (PR, P): a jelre $Q = 1$ és azonnal beáll (aszinkron)
 - **Aszinkron** CLEAR / PRESET **Szinkron** RESET / SET:

 

- A továbbiakban csak szinkron jeleket használunk (PR, S)



A DFF

- Az inicializáló jelet (RESET) külön áramkör allítja elő, az órajelhez hasonlóan.
- A logikai rajzokon általában sem az órajel generátort, sem a reset áramkört nem fogjuk a továbbiakban feltüntetni. (Csak nagyon kivételes esetben.)
- Helyettük az általuk előállított **clk** és **reset** (res) jeleket használjuk



A DFF alaphelyzet beállító jelei

  - A továbbiakban a **SZINKRON** vezérlést használjuk.
DFF szinkron RESET-tel **DFF szinkron SET-el**



- Verilog HDL kód minta:**

```
reg Q;  
always @ (posedge clk)  
    if (RESET) Q <= 1'b0;  
    else      Q <= D;
```

```
reg Q;  
always @ (posedge clk)  
    if (SET)   Q <= 1'b1;  
    else      Q <= D;
```

- Az érzékenységi listában csak a **posedge clk** jel szerepel, ez jelzi a **szinkron felfutó él** vezérelt működési módot
- A **RESET/SET** jelek kiértékelése megelőzi a **Q <= D** értékadást


A DFF alaphelyzet beállító jelei

- Ha *mindkét alaphelyzetbe állító jelet használjuk*, akkor az if else if szerkezetben előbb szereplő jel prioritása nagyobb lesz az utána levőnél.
- **Verilog HDL kód minta, az rst prioritása a legnagyobb:**

```
always@(posedge clk)
  if(rst) q <= 1'b0;
  else if(pr) q <= 1'b1;
  else q <= D;
```
- Most, ha egyszerre aktív rst és pr, akkor $q = 0$ lesz az órajel felfutó él hatására. Ha $\text{rst}=0$ és $\text{pr}=1$, akkor $q = 1$ lesz. Ha $\text{rst} = 0$ és $\text{pr} = 0$, akkor $q = D$ lesz.

A DFF órajel engedélyezése (CE)

- A D flip-flopnak létezik olyan változata, amelynél *a D bemenet mintavételezése tiltható/engedélyezhető egy CE jellel*
- Tehát az órajelre történő mintavétel feltételes, a CE függvényében történik.
 - Az elemi DFF-nál ezt CE, azaz órajel engedélyezés funkciónak nevezzük, de *csak a D bemenetre van hatással*, a RESET és PR bemenetekre nincs!
 - A több bites regisztereknél ugyanezt a funkciót ellátó jel neve LD (LOAD), azaz adatbetöltés vezérlőjel.

 


```
reg Q;
always @ (posedge clk)
    if (RESET)      Q <= 1'b0;
    else if (SET)   Q <= 1'b1;
    else if (CE)   Q <= D;
```

A regiszter

- A regiszterek DFF-okból felépített több bites tárolók
- A regiszterek felépítése olyan, hogy a *D adatbemeneti bitek kivételével az összes többi vezérlőjelük közösített, azaz egyszerre működik.* (Pl. a reset minden bitet töröl.)
- A regiszterek mérete 2-től akár 64 bitig terjed
- A legegyszerűbb regiszter csak RESET vezérlő jellel rendelkezik:
 - **RESET** (rst): tartalom törlése
 - Ha nem aktív, akkor a bemenet mintavételezése
 - **Verilog kódminta:**
 
```
reg[3:0] Q;  
always @(posedge clk)  
    if(reset) Q <= 4'b0;  
    else Q <= D;
```




A regiszter

- A regiszter **LOAD** adat betöltő jellel is rendelkezhet

Verilog HDL kódminta:

```
reg [3:0] Q;  
always @ (posedge clk)  
    if (RESET)      Q <= 4'b0;  
    else if (LOAD)  Q <= D;
```

 - A sorrend határozza meg a prioritást (ha egyszerre több vezérlőjel aktív, melyik hatásos)
- Az, amelyik előbb van az **if else if ...** szerkezetben
- Itt a RESET magasabb prioritású, mint a LOAD




Általános szinkron sorrendi hálózat (SSH, állapotgép, FSM)

- Az állapotgéppel olyan feladatokat lehet megoldani, amelyeknél *a kimenet előállításához nem elég a bemenet aktuális ismerete, hanem szükséges az előző bemenetek alapján eltárolt információ* (állapot, state, s) ismerete is.
- Az állapotgép *az aktuális állapot* (state, s) *és az aktuális bemeneti kombináció* alapján állítja elő a kimeneti jelet.
- A szinkron FSM *állapota az órajel aktív élére változhat*, állapotának kódját regiszterben tároljuk.

Állapotgépek specifikálása

 - Az állapotgépeket megadhatjuk *szöveges specifikációval*. Pl. Ismerje fel az x bemenetére az órajellel szinkronban érkező bitsorozatban, ha a legutolsó 3 bit 110 és a z kimenetén jelezzon 1-el az utolsó bit beérkezésével egyidőben.
- Megadható *állapotgráffal* (állapot diagramnak is nevezik). (Az állapotgráfot általában szöveges specifikáció alapján készítjük.)




Állapotgépek specifikálása

Állapotgráf

- A *gráf pontokhoz* (itt körrel jelöljük) rendeljük az állapotgép *állapotait*.

Beleírjuk az állapot nevét. (ABC betűi vagy beszédes név)
A *kezdő állapotot* rst és nyíl jelöléssel látjuk el (itt az A-nál).

- Az állapotgráf *irányított gráf* (éleinek iránya van).
- A *gráf élek* jelölik az adott bemenet hatására bekövetkező *állapot átmenteket* (pl. A állapotból 1 bemenetre a következő állapot B).
- A *gráf élekre írjuk*, hogy milyen bemenetre történik az állapot átmenet és milyen kimenetet ad a hálózat (*bemenet/kimenet*).
- Ha a kimenet csak az állapottól függ (lásd később Moore modell), akkor a kimenetet az állapot neve alá is írhatjuk.

 

Állapotgépek specifikálása


- Az állapotgráf rajzolása során *egy olyan kezdőállapotból indulunk ki, ami azt az információt tárolja, hogy a bekapcsolás (reset) óta nem jött adat.* Ezt az állapotot általában A-val jelöljük és *berajzolunk egy bele mutató rst (reset) felíratú nyilat.*
- Ezután a már meglévő állapot(ok)ból kiindulva *a feladat leírása alapján minden bemeneti kombinációra megvizsgáljuk, hogy az adott állapotban milyen kimenetet kell adni és, hogy fel kell-e venni új állapotot, vagy egy már meglévő tárolja azt az információt, amire az adott bemeneti kombináció után emlékeznie kell a hálózatnak. Ha kell felvesszük az új állapotot és az adott bementre ide irányítjuk a gráfot. Ha nem, a már meglévő megfelelő állapotba.*
- Az állapotokba az első felíráskor azt az információt is beírjuk, hogy mit jegyez meg a bemeneti sorozatból (ha ez egyszerűen megtehető).
- Előbb-utóbb eljutunk oda, hogy *nem kell új állapotot felvennünk és minden állapotban minden bemeneti kombiációra meghatároztuk a kimenetet és a következő állapotot.* Ekkor elkészült az *előzetes állapotgráf.*

Állapotgépek specifikálása

Példa: A mintafeladat gráfjának megtervezése:


Ismerje fel az x bemenetére az órajellel szinkronban érkező bitsorozatban, ha a legutolsó 3 bit 110 és jelezze az utolsó bit beérkezésével egyidőben.

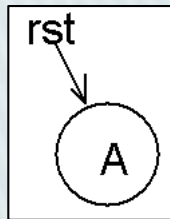1. Felvesszük A állapotot és berajzoljuk hogy reset-re ez lesz a kezdő állapot.




2. Amíg az x bemenet 0, addig maradjon A állapotban, mert a bitsorozat 1-el kezdődik és $z = 0$. (A-ból A-ba vezető nyíl, x/z (bemenet/kimenet): 0/0) Tehát az A azt jegyzi meg, hogy nem jött még meg az első várt bit.

 3. Ha $x = 1$, akkor megjött a sorozat első bitje, ezt meg kell jegyezni, új állapotra van szükség. Felvesszük B állapotot (új név ABC sorrendben). Ez megjegyzi, hogy bejött 1 db 1-es bit.




Állapotgépek specifikálása

 4. B állapotban, ha $x = 1$, akkor a várt sorozatból bejött 2 bit: 11 és ezt meg kell jegyezni. Felvesszük C állapotot, B-ből C-be mutató nyilat rajzolunk és ráírjuk 1/0.



 
5. B állapotban, ha $x = 0$, akkor felvesszük D állapotot (ha még kevés a tapasztalatunk és nem jövünk rá, hogy ha 1 után 0 jött akkor előről lehet kezdeni a figyelést, vissza lehet menni A-ba) De most $x = 0$ -ra D állapotba mutató nyilat rajzolunk és ráírjuk, hogy 0/0. D azt jegyzi meg, hogy az utolsó 2 bit 10 volt.



Állapotgépek specifikálása

6. C állapotban, ha $x = 0$ jött, akkor *megjött a teljes várt sorozat 110*. A C állapotban *$z = 1$ -et adunk* és megyünk az A állapotba, hogy ott várjuk az új sorozat első bitjét. Tehát D-ből A-ba mutató nyilat rajzolunk és ráírjuk, hogy 0/1.

 
7. C állapotban, ha $x = 1$ jött, akkor csak azt kell megjegyeznünk, hogy a várt sorozatból már bejött két bit: 11. A C állapot pont ezt jegyzi meg. C-ből C-be mutató nyilat rajzolunk és ráírjuk, hogy 1/0.



Állapotgépek specifikálása

8. D állapotban, ha $x = 0$, akkor ez már nem lehet jó sorozat, csak azt kell megjegyezni, hogy még nem jött meg az első várt bit (1). Ezt a már meglévő A állapot jegyzi meg, tehát oda kell menni. D-ből A-ba mutató nyilat rajzolunk és ráírjuk 0/0.

 9. D állapotban, ha $x = 1$, akkor azt kell megjegyezni, hogy bejött a várt sorozat első bitje. Ilyen állapotunk már van, a B pont ezt jegyzi meg. D-ből B-be húzunk egy nyilat és ráírjuk 1/0.



Mivel minden állapotban minden bemenethez megadtuk, hogy mi lesz a következő állapot és kimenet, továbbá nincs több állapotra szükségünk, készen vagyunk a feladatot leíró előzetes állapotgráffal.

Állapotgépek specifikálása

Állapottábla


- Az állapottábla *ugyanazokat az információkat tartalmazza, mint az állapotgráf, csak táblázatos formában*
- Sorainak bal oldalán soroljuk fel az állapotokat (itt: A,B,C)
- Az állapotok oszlopától *jobbra levő oszlopok különböző bemeneti kombinációkhoz tartoznak* (itt: $x=0$, $x=1$)
- Egy-egy az állapottól *jobbra levő rubrikákba azt írjuk be, hogy ha az adott állapotban van az automata és ehhez az oszlophoz tartozó a bemenet értéke, akkor mi lesz a következő állapot és a kimenet* (következő állapot/kimenet formában)

aktuális állapot	bemeneti kombinációk	
	$x = 0$	$x = 1$
A	A/0	B/0
B	D/0	C/0
C	A/1	C/0
D	A/0	B/0

Ha D az aktuális állapot, a D állapot után következő állapot és a kimenet

ha $x = 0$

ha $x = 1$


 


Állapotminimalizálás

- A specifikáció alapján készített állapotgráf felesleges állapotokat tartalmazhat. (Olyan állapotokat, amelyek a feladat szempontjából ugyanazt az információt jegyzik meg.)
- Ezeket meg kell keresni és egyetlen állapottal helyettesíteni. Ezt állapotminimalizálásnak nevezik.
- A kevesebb állapotszámú állapotgép sokszor egyszerűbben valósítható meg.


Állapotminimalizálás

- Belátható, hogy az A és D állapotok egyetlen állapottal helyettesíthetők, mivel tetszőleges de ugyanazon bemeneti kombinációra a kimenetük megegyezik és a következő állapotuk ugyanaz ($x=1$ -re B) vagy $\{A,D\}$ halmazban marad ($x=0$ -ra A -ból A , D -ből A).
- Az A és D állapotot helyettesítettük egy új A elnevezésű állapottal és felrajzoljuk az így kapott **minimalizált állapotgráfot**.
- Szisztematikus minimalizálási módszerek léteznek, de nem tanuljuk.

  

Állapotkódolás

 - A *minimalizált állapotgráf* alapján elkészítjük a *minimalizált állapottáblát*. Ez még az állapot minimalizáláshoz tartozik.



	x=0	x=1
A	A/0	B/0
B	A/0	C/0
C	A/1	C/0

- Az **állapotokhoz kódokat** (fix hosszúságú bináris számokat) rendelünk, ezt nevezzük *állapotkódolásnak*.
- A hálózat bonyolultsága az állpotkódtól is függ, ezért *szisztematikus módszerek léteznek*. (Ilyeneket nem tanulunk.)


Állapotkódolás

- Most minimális hosszúságú kódolást alkalmazunk. A 3 állapothoz 2 bit elegendő.
- Most véletlenszerűen *kódoljuk az állapotokat és kitöltjük a kódolt állapottáblát.*
- A 2 biten 4 lehetséges kódszó van. Ebből csak 3-at használunk. A maradék 1 db kód tranziens hiba esetén előállhat. Ezért az utolsó sort úgy töltöttük ki, hogy ebben az esetben a kezdő (A) állapotba kerüljön a hálózat.
- Az az elv, hogy a nem használt állapotkódokból használt állapotkódokba jusson a hálózat.


s[1:0]	x=0	x=1
A 00	A 00/0	B 01/0
B 01	A 00/0	C 11 /0
C 11	A 00/1	C 11 /0
10	A 00/0	A 00/0

Az állapotgép felépítése

 - Mielőtt folytatnánk a tervezést nézzük meg a megvalósító logikai hálózat felépítését
- Az óregenerátor állítja elő az órajelet
- A RESET generátor (reset áramkör) állítja elő induláskor (pl. bekapcsoláskor) a reset impulzust, melyet a kiinduló állapot beállítására használunk.
- A továbbiakban ezeket nem rajzoljuk le, csak a clk és rst jeleket



Az állapotgép felépítése

 


- Az *állapot regiszter órajelenként* tárolja az aktuális állapot (s) kódját.
- A **következő állapot** ($next_s$) kódját a regiszter bemenetére kapcsolódó logika (kombinációs hálózat) állítja elő, az aktuális állapot (s) és az aktuális bemenet (x) alapján.
- A **kimeneti logika** (kombinációs hálózat) állítja elő a kimenetet (Z), mely általános esetben az aktuális állapottól (állapotregiszter tartalma) és az aktuális bemenettől (x) függ.

Az állapotgép felépítése


Mealy modell

 - A szinkron sorrendi hálózat *kimenete* az *aktuális állapot* és az *aktuális bemenet* függvénye ún. *Mealy modell* szerinti működésnél: $z=Z(s,x)$



Az állapotgép felépítése

 - **Moore modell**
- A kimenet csak az aktuális állapottól függ az ún. *Moore modell* szerinti működés esetén: $z=Z(s)$




- **Vegyes modell** esetén egyes kimeneti bitek Mealy, $z_i=Z_i(s,x)$, mások Moore jellegűek $z_j=Z_j(s)$

Az állapotgép felépítése

Következő állapot kódját előállító logika ($next_s$) és a kimeneti függvény (z) meghatározása

 - Az aktuálisan megtervezendő automata struktúrája (2 bites állapotregiszter, egyetlen kimenet, Mealy):



Az állapotgép kombinációs hálózatainak tervezése

Hagyományos módszer

- Megtervezendők a következő állapot logika $\text{next_s1}(s1,s0,x)$ $\text{next_s0}(s1,s0,x)$ és a kimenet $Z(s1,s0,x)$ függvénye
- Igazságtáblájukat egyszerre tartalmazza a **kódolt állapottábla**.

s1s0	x=0	x=1
	next_s1, next_s0/z	next_s1, next_s0/z
A 00	A 00/0	B 01/0
B 01	A 00/0	C 11/0
C 11	A 00/1	C 11/0
10	A 00/0	A 00/0

Az állapotgép kombinációs hálózatainak tervezése

- Az igazságtáblák (Logic Friday-ban megadva):

Term	s1	s0	x	=>	next_s1	next_s0	z
0	0	0	0		0	0	0
1	0	0	1		0	1	0
2	0	1	0		0	0	0
3	0	1	1		1	1	0
4	1	0	0		0	0	0
5	1	0	1		0	0	0
6	1	1	0		0	0	1
7	1	1	1		1	1	0

- A Logic Friday-val minimalizált függvények:
(Abban a formában, ahogy az eredményt adja. Az x' az x negáltját jelöli)

$$\text{next_s1} = s0 \ x; \qquad \text{next_s0} = s0 \ x + s1' \ x;$$

$$z = s1 \ s0 \ x';$$

Az állapotgép leírása Verilog-ban

```
reg [1:0] s, next_s;  
//Állapotkódolás megadása  
parameter A = 2'b00, B = 2'b01, C = 2'b11;  
//Állapotregiszter viselkedési leírása  
always @(posedge clk) //órajel felfutó élre működik  
begin  
    if (rst) s <= A; // rst-re kezdő állapot  
    else s <= next_s; // egyébként következő  
end
```

Az állapotgép leírása Verilog-ban

- A következő állapot logikát többféleképpen is megadhatjuk.
- Megadhatjuk a minimalizált függvények alapján *Boole algebrai alakban assign-al*. (Ezt hagyományos módszernek nevezzük.)

//next state logika

assign next_s[1] = s[0]&x;

assign next_s[0] = s[0]&x | ~s[1]&x;

// s[0]&x közös szorzat tagok, csak egyszer lesz megvalósítva

Az állapotgép leírása Verilog-ban

- Azonban sokkal *célszerűbb* az **állapotgráf** vagy **állapottábla** **alapján** az állapotátmeneteket megadni *viselkedési leírással* és a minimalizálást a tervezőrendszerre bízni. (Ezt általános FSM tervezési módnak nevezzük.)

//next state logika

always @(*)

case(s)

A: if($\sim$ x) next_s <= A;

else next_s <= B;

B: if($\sim$ x) next_s <= A;


else next_s <= C;

C: if($\sim$ x) next_s <= A;

else next_s <= C;

default:next_s <= A;

endcase

 


Az állapotgép leírása Verilog-ban

A kimeneti függvény megadása

- A kimeneti függvény megadására is több lehetőségünk van.
- Megadhatjuk a Logic Friday által minimalizált függvényt SOP *Boole algebrai alakban*:

assign z = s[1]&s[0]&~x; //hagyományos tervezési mód

 - Megadhatjuk az *állapotgráf/állapottábla alapján az állapotkódok felhasználásával*:







C állapotban van és $X=0$, $Z=1$

assign z = (s == C)&~x; //általános FSM

vagy


assign z = (s == C)&(x == 1'b0); //általános FSM

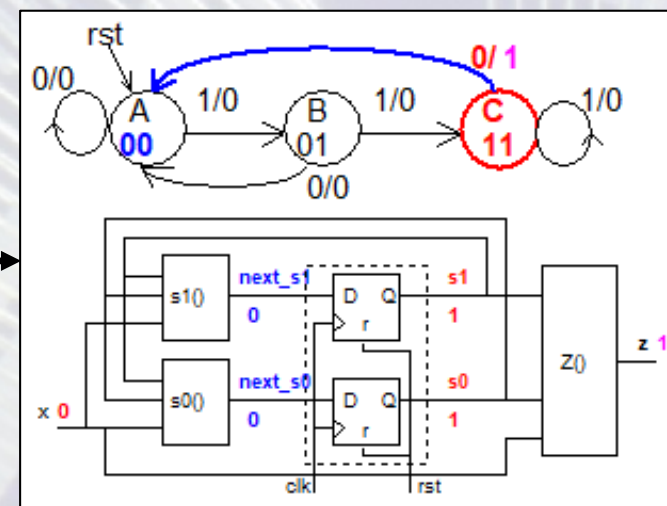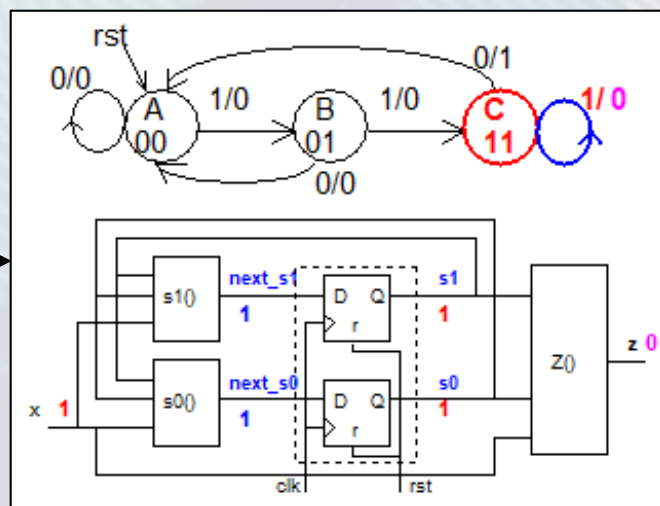  Működés reset után az X=1110 bemeneti sorozat hatására



Kérdések, észrevételek

 - A kérdéseket a benes@mit.bme.hu címre várjuk



Digitális technika 4. EA vége

A további diák nem szerepelnek a vizsgakövetelményekben

FSM formális definíciója


- Véges állapotú gépek jellemzése
- Az FSM formális definíciója a következő:

$\{I, S, S_0, C1, C2, O\}$, ahol

- I a bemeneti vezérlőjelek halmaza (a CLK és RESET jeleket nem értjük ezek közé)
- S az állapotgép állapotainak halmaza
- S_0 a *kezdeti állapot*, bekapcsolás vagy RESET után
- $C1$ az állapot átmeneti függvény, amely megadja, hogy egy adott állapotból, a bemeneti jelek milyen feltételei mellett melyik *következő állapotot* veszi fel az FSM.
- $C2$ a kimeneti függvény, ami az állapotok (és esetleg a bemeneti jelek) alapján a *kimenet értékét* állítja elő
- O a lehetséges kimeneti értékek halmaza

Regiszterek időzítési jellemzői

- A regiszterben lévő DFF-ok a közös CLK órajel miatt azonos időben, szinkron módon, az órajel $\uparrow$ élére vesznek mintát az adatbemeneteikből
- A regiszterek helyes működését az előírt időzítési feltételek betartása biztosítja
- A fontosabb időzítési paraméterek:
 - Maximum f_{clk} ($= 1/T_{clk}$)
 - Minimum órajel periódusidő T_{clk}
 - Órajel pulzusszélesség t_{pwH} , t_{pwL}
 - Kimeneti válaszüidő t_{cq}
 - Bemeneti előkészítési idő t_{su}
 - Bemeneti tartási idő t_h

 


Regiszterek időzíteni jellemzői

- **Az időzíteni adatok többsége az órajellel kapcsolatos**
- **Az órajel:**
 - Az órajel egy speciális jel
 - Normál esetben nem tartozik a logikai jelek közé
 - Nem része a logikai kifejezéseknek
 - Egyetlen (de nagyon fontos) feladata a rendszerben lévő szinkron működésű elemek egységes, azonos idejű ütemezéssel történő vezérlése
 - Az órajel (a legtöbb esetben) nagy pontosságú, periodikus jel, amelynek mind a rövid, mind a hosszú idejű stabilitása kiemelkedően jó → kvarcoszcillátor


Órajel paraméterek

- **Periódikus jel, jellemzői:**

 
- T_{clk} periodusidő
- $f_{\text{clk}} = 1 / T_{\text{clk}}$ frekvencia
- D kitöltési tényező: $t_{\text{pwh}} / T_{\text{clk}}$ (Jellemzően 50%)
- A minőségi órajel időben és térben állandó



 - Térben: Az áramkör minden pontján az órajel minden FF-hoz ugyanabban az időben jut el
→ Ha nem, órajel elcsúszás (Skew)
- Időben: Az órajel minden periódusának stabilitása jó
Rövid idejű stabilitás → Jitter




 Hosszú idejű stabilitás → Lassú frekvencia változás



Regiszterek időzítési jellemzői

 
- A FF-ok, regiszterek időzítési jellemzői a következők



- A T_{cq} kimeneti kapcsolási idő (a DFF reakció ideje az órajel felfutó élre, min és max értékekkel)
- A t_{su} és t_{h} előkészítési és tartási idők (a DFF adat bemenetének előírt stabil mintavételezési időablaka a $\text{CLK} \uparrow$ éléhez képest (ezalatt D nem változhat))
- Technológiailag garantált, hogy $T_{\text{cqmin}} > t_{\text{h}}$

Regiszterek időzítési jellemzői

 
- A helyes működés feltétele ezen időzítési paraméterek, követelmények betartása
- Amennyiben az előkészítési és tartási idők teljesülnek, a kimenet a megadott időn belül reagál a vezérlésre



- A RESET/SET/CE bemenetekre hasonló időzítési feltételek vonatkoznak, esetleg eltérő értékekkel

Regiszterek időzítési jellemzői

 - A időzítési paraméterek határozzák meg az elérhető működési sebességet
- Egy összetett rendszer működésének időbeli jellemzői




- Leglassabb jelútra: $T_{clk} \geq t_{cqmax} + t_{pmax} + t_{su}$
 - Csökkentve f_{clk} -t (növelve T_{clk} -t), mindig kielégíthető
- Leggyorsabb jelútra: $t_{cqmin} + t_{pmin} \geq t_h$
 - Ez technológiailag teljesül, ha nem, az komoly gond

Regiszterek időzítési jellemzői

- **SHIFTREGISZTER**

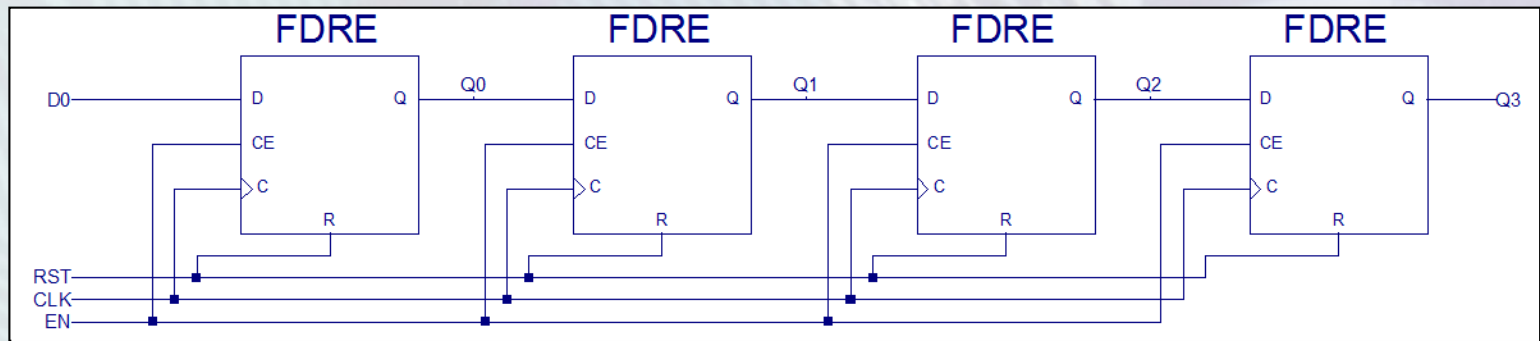- A időzítési követelmények elemzését a shift regiszterrel mutatjuk be
- A shiftregiszter a legegyszerűbb sorrendi hálózat, egyben az egyik legfontosabb funkcionális egység



- Soros bemenet D0 → Párhuzamos kimenet az utolsó 4 ütemből {Q0,Q1,Q2,Q3} rendezéssel
- Soros bemenet D0 → Soros kimenet bármelyik kimenetről (Q0,Q1,Q2,Q3), 1,2,3,4 órajel késleltetéssel


Regiszterek időzítési jellemzői

- **SHIFTREGISZTER**

- Ez a lehetséges legnagyobb órajelfrekvenciával működtethető több, mint 1 DFF-ot tartalmazó áramkör
→ nincs kombinációs logika a DFF-ok között

$$T_{\text{clk}} \geq t_{\text{cqmax}} + t_{\text{pmax}} + t_{\text{su}}, \text{ ahol } t_{\text{pmax}} = 0$$

 - Egy adott technológiában: $f_{\text{max}} = 1 / (t_{\text{cqmax}} + t_{\text{su}})$
- Leggyorsabb jelút $t_{\text{cqmin}} + t_{\text{pmin}} \geq t_{\text{h}}$, ahol $t_{\text{pmin}} = 0$,
tehát ha $t_{\text{cqmin}} \geq t_{\text{h}}$ nem teljesül, akkor nem működik!!



Digitális technika 4. EA vége