



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK

Digitális technika

VIMIAA02

6. EA

Fehér Béla, Benesóczky Zoltán, Raikovich Tamás
BME MIT

COVID-19 előadások


- Ebben az évben az előadások további két teremben is, kivetítőről követhetők, a kapcsolat így nem elég közvetlen
- Ennek javítására beiktatunk visszajelzési lehetőséget
- Bármelyik teremből kérdések, megjegyzések emailben küldhetők a benes@mit.bme.hu címre, de csak ... @edu.bme.hu címről, tárgy: DIGIT Résztemák végén, ha marad idő, a kérdéseket megnyitjuk és próbálunk válaszolni

Funkcionális egységek

- **Kiegészítés az eddigi előadások anyagához**
- **Kombinációs funkcionális egységek eddig:**
 - Dekóder (DEK), multiplexer (MUX), összeadó (ADD)
- **További adatfeldolgozási funkciók, melyeket a számlálóknál alkalmaztunk:**
 - Értékelismerés, adat összehasonlítás (CMP)
 - Összeadó/kivonó (ADD/SUB)
 - Inkrementáló/dekrementáló (INC/DEC)
- **Speciális tároló funkcionális egységek**
 - Regisztertömbök
 - Memóriák (RAM, ROM), STACK, FIFO

Funkcionális egységek komparátor

 - **Komparátor (CMP)**
 - Feladata értékek, adatok összehasonlítása
 - Két azonos bitszámú számot hasonlít össze
- **Egyenlőség komparátor**
 - Akkor ad 1-et a kimenete, ha a két szám egyenlő, vagyis a két szám azonos sorszámú bitjei azonosak



Funkcionális egységek komparátor

- Egybites számok esetén az XNOR (ekvivalencia kapu) művelet azonos értékű bitek esetén jelez

a	b	XNOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$f = ab + \neg a \neg b = a \odot b$$


- n bites számok esetén akkor kell jelezni, ha az egyenlőség minden bitre teljesül:

$$\text{equ} = (a_0 \odot b_0)(a_1 \odot b_1) \dots (a_{n-1} \odot b_{n-1})$$

- Verilog leírása 4 bitre
module CMPeq(in [3:0] a,b,
out equ)

assign equ = (a == b);
endmodule

- Tetszőleges kódolásra működik

 

Funkcionális egységek


komparátor

Egyenlőség komparátor *konstanssal* hasonlításra

- Fix érték vizsgálatára XNOR kapuk egyik bemenete konstans 0 vagy 1
- Az $f = ab + a/b$ függvény egyik változója helyére a konstansokat helyettesítve belátható, hogy *az XNOR kapu az egyik bemenetén levő konstans 0 értéke esetén meginvertálja a másik bemenetén levő változót, a konstans 1 értéke esetén pedig nem:*

Ha $b=0$, $f = a*0 + /a*/0 = /a$

Ha $b=1$, $f = a*1 + /a*/1 = a$

 

- Így *az egyenlőség komparátor konstans összehasonlítás esetén* egy olyan **AND kapuvá alakul**, melynek bemenetire a változó 0-val hasonlított bitjei invertálva jutnak rá, a többi pedig ponáltan.

Funkcionális egységek

komparátor

Teljes funkciójú (magnitudo vagy nagyság) komparátor

- A teljes funkciójú komparátor a két adat *egyenlősége* (*a_eq_b*) mellett egy-egy kimenetén azt is jelzi, hogy melyik a *nagyobb* (*a_gt_b*) ill. *kisebb* (*a_lt_b*).
- *Verilog leírás, 4 bites példa:*


```
wire [3:0] a, b;
```

```
wire a_lt_b, a_eq_b, a_gt_b
```

```
assign a_lt_b = (a < b);
```

```
assign a_eq_b = (a == b);
```

```
assign a_gt_b = (a > b);
```

 


- Egy sorban is leírható:

```
assign {a_lt_b, a_eq_b, a_gt_b} = {(a < b), (a == b), (a > b)};
```
- Kivonó is használható a nagysági viszony eldöntésére (lásd később)

Funkcionális egységek összeadó

 - Szerepelt korábban az 1 bites teljes összeadó
- Ebből kaszkádosítással készíthetünk több biteset, de egyéb megvalósítások is léteznek
- Input: összeadandók (a,b), áthozat (ci) Output: összeg (s), átvitel (co)
- n-bites összeadó: n bites összeadó kaszkádosító bemenettel:




Verilog megvalósítások:

```
wire [3:0] a, b, s
```

```
wire co
```

```
assign {co, s} = a + b;
```

 

```
wire [3:0] a,b,s
```

```
wire ci, co;
```

```
assign {co, s} = a + b + ci;
```


Funkcionális egységek

összeadó

- Kettes komplement számok összeadásására is alkalmas az összeadó.
- Itt is figyelni kell a *számtartományra*! 2-es komplement *túlcsordulás* lehet!
Ha az összeadandó számok előjele különbözik, akkor biztosan nem lesz túlcsordulás, viszont azonos előjelűek esetén előfordul.

4 bites 2-es komplement számok tartománya: +7...-8					
(+7)	0111	(-7)	1001	(+2)	0010
+ (-1)	+1111	+ (-2)	+1110	+ (+7)	+0111
+6	0110	-9	0111	+9	1001
					
			+7		-7
			hibás!		hibás!

- Akkor keletkezett túlcsordulás, ha az összeadandók előjele azonos, de az eredmény előjele ettől eltérő. 4 bites számok esetén:

$$OVF = a[3]*b[3]*s[3] + /a[3]*/b[3] *s[3]$$

- **Probléma elkerülése:** használjunk annyi bites számabrázolást, amiben az eredmények elférnek.

Funkcionális egységek kivonó

Kivonás (előjel nélküli számok esetén)

- Szabályok: $0-0=0$, $1-1=0$, $1-0=1$, $0-1=1$ átvitel **1**
- Magyarázat az átvitelhez: (0-hoz hogy 1 legyen kell 1, átvitel **1**)
- Az eredmény *csak akkor helyes*, ha a kisebbítendő nagyobb vagy egyenlő mint a kivonandó.

Példa:

		11
14		1110
- 11		- 1011
3		0011

Magyarázat:

1-hez, hogy 0-legyen kell 1, **marad 1**

$1+1=0$, **marad 1**, 0-hoz, hogy 1 legyen, kell 1

$1+0=1$, 1-hez, hogy 1 legyen kell 0, maradék 0

1-hez, hogy 1 legyen kell 0, maradék 0

Funkcionális egységek

kivonó

- **Kivonó – írásbeli kivonásra alapozva**

- Az 1 bites teljes összeadóhoz hasonlóan elkészíthető az *1 bites teljes kivonó*, amely elvégzi a kivonást egy helyiérték esetén → kaszkádosítással: N bites kivonó
- Bemenetek: *a* (kisebbbítendő), *b* (kivonandó), *cin* (bejövő átv.)

- ***Igazságtábla:***


a	b	cin	cout	s
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0

a	b	cin	cout	s
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

- A kimenetek legegyszerűbb alakban:
 - Különbség: $s = a \text{ xor } b \text{ xor } cin$
 - Kimenő átvitel: $cout = /a \cdot b + /a \cdot cin + b \cdot cin$

Funkcionális egységek kivonó

- **Kivonó – kettes komplement hozzáadásával**
 - *Az összeadó jól működik pozitív és kettes komplement negatív számokra is!* (Ezért terjedt el a 2-es komplement számábrázolás.)
 - Az **a-b** művelethez képezzük **-b**-t a 2-es komplement képzéssel
 - **$a-b = a+(-b) = a + /b + 1$**
A **(-B)** előállításához 2-es komplementet képzünk (B minden bitjét invertáljuk és hozzáadunk 1-et)
 - Az 1- hozzáadásához az összeadó cin bemenetére 1-et kapcsolunk ($S = a+b+cin$)
 - *Az összeadó co kimenete itt fordítva működik, mint a hagyományos kivonónál, ha zavaró, **meginvertáljuk**.*

 

Funkcionális egységek komparátor kivonóval

Nagyság komparátor megvalósítása kivonóval

- Előjel nélküli számábrázolás esetén: átvitel (Co) keletkezik, ha a kisebbítendő (a) kisebb, mint a kivonandó (b)
 - **Kivonó – írásbeli kivonásra alapozva:**
 - **cout = 0:** $a \geq b$ (azaz $a - b \geq 0$) vagyis, ha a különbség pozitív
 - **cout = 1:** $a < b$ (azaz $a - b < 0$) vagyis, ha a különbség negatív volna azonban ilyenkor az eredmény hibás!
 - **Kivonó – kettes komplementes hozzáadásával:**
 - b kettes komplemente: $2^N - b = /b + 1$ (N: bitszám)
 - $a - b = a + (-b) = a + (2^N - b) = 2^N + (a - b)$
 - **A 2^N hozzáadása invertálja a kimenő átvitel bitet!**
 - Tehát: az összeadó átvitel kimenete: **co_s = 1, ha $a \geq b$ és co_s = 0, ha $a < b$** egy invertálással megkaphatjuk a megszokottat: **cout = /co_s**
- (Kettes komplementes számábrázolás: kivonásnál is 2-es komplementes túlcsoordulás lehet, mint az összeadónál! Nem részletezzük.)
- Szoftverben kivonásra képződik le a komparálás!
- Státusz bitek jelzik az eredménnyel kapcsolatos információkat:
 - Z (zero, eredmény==0) NOR kapu az eredmény bitekre
 - C (carry, átvitel),
 - N (negative, előjel bit 1), Az eredmény legnagyobb bitje, csak 2-es komplementes számok esetén használható
 - V (overflow, 2-es komplementes túlcsoordulás, az eredmény nem fér bele a számtartományba)

Funkcionális egységek


összeadó/kivonó

Összeadó/kivonó egyetlen egységben

- Egy vezérlő bittől függően összead ($nadd_sub=0$) vagy kivon ($nadd_sub = 1$)
- Összeadás esetén b normál értéke, kivonás esetén invertált értéke jut az ADDER b bemenetére. Összeadásnál $cin = 0$, kivonásnál $cin = 1$.
- Az összeadó B bemenetére a 2/1-es MUX b -t vagy $/b$ -t választja ki $nadd_sub$ értékétől függően.

Ugyanez vezérelhető INVERTEReként használt EXOR kapuval is megoldható.

 - A Cin-re közvetlenül az $nadd_sub$ vezérlőjelet kapcsoljuk.
- A $cout$ kimenet csak akkor kell, ha *tartomány túllépést* vagy *nagyság hasonlítást* is szeretnénk.



Funkcionális egységek

Inkrementer/dekrementer


- Az összeadó és kivonó alapján, csökkentett funkció
- Ha $B = 0$ és $C_{in} = 1$, akkor $S = A + 1$
- A bitenkénti *FADD teljes összeadóból egyszerűsíthető*
→ **Half ADDER** (fél összeadó, csak 2 bemeneti bitje van: 1 operandus, 1 átvitel), ez másképp az *inkrementer*

$$S = A \text{ XOR } B \text{ XOR } C \quad C_o = AB + AC_i + BC_i, \quad B = 0$$

$$S = A \text{ XOR } 0 \text{ XOR } C \quad C_o = A * 0 + AC_i + 0 * C_i$$

$$S = A \text{ XOR } C \quad C_o = AC_i$$

 - Lényegesen egyszerűbb, mint a teljes összeadó
- A dekrementer ugyanígy származtatható, az INC/DEC pedig az ADD/SUB egységből (nem részletezzük)



Funkcionális egységek – Verilog leírás

- Kivonó:

- Használjuk a – (kivonás) operátort
- Nincs átvitel kimenet (co) : hogy ne kelljen, használjunk megfelelő bitszámú kivonót

```
wire [15:0] a, b, diff0, diff1;  
wire      cin;  
assign diff0 = a - b;           // Nincs cin, nem kell cout  
assign diff1 = a - b - cin;     // Van cin, nem kell cout
```

- Összeadó/kivonó:

- Nincs sem átvitel bemenet, sem átvitel kimenet (co)

```
wire [15:0] a, b;  
wire [15:0] result  
wire      sel;  
assign result = (sel) ? (a - b) : (a + b);
```


- Komparátor:

- Használjuk a relációs operátorokat

```
wire [15:0] a, b;  
wire      a_lt_b = (a < b);    //Kisebb komparátor  
wire      a_eq_b = (a == b);   //Egyenlőség komp.  
wire      a_gt_b = (a > b);    //Nagyobb komparátor
```


Kérdések, észrevételek

 - A kérdéseket a benes@mit.bme.hu címre várjuk de csak ... @edu.bme.hu címről, tárgy: DIGIT





Funkcionális egységek

- Regiszterek, adattárolók használata
- Eddig olyan regiszter alkalmazásokat néztünk, melyek egyetlen adat kezelésével foglalkoztak
 - Egyszerű párhuzamos regiszter, S/P shiftregiszter
- Vannak több regisztert tartalmazó gyakorlatban fontos adattároló struktúrák (léteznek SW-ben is)
 - Regiszteres késleltető sor
 - Regiszter tömb
- Nem regiszter alapú adattárolók: memória
 - ROM, (EEPROM, Flash),
 - RAM (aszinkron) nem részletezzük
 - RAM (szinkron)


Funkcionális egységek

  - **Regiszteres késleltető sor**
- A bemeneti adatokból minden órajelben mintát vesz, a legutolsó n db mintát tárolja





Funkcionális egységek

- Regisztertömb (az adatszélesség 8-16-32 bit)
- Több regiszterből álló egység (ált. 2^n , 4-8-16-32-64 reg)
- Tárolóegység kiválasztása az írási és olvasási címmel
 - Írási cím: az írás engedélyező jel kiadása (DEK)
 - Olvasási cím: kimeneti adat kiválasztás (BUS_MUX)
- Cím bitek: 2,3,4,5,6
- A regiszterek egyedileg írhatók, olvashatók, egyidőben csak egy
- Írás szinkron, CLK felfutó élre, ha $WRE = 1$
- Olvasás aszinkron, azonnal megjelenik

 


Funkcionális egységek

  - Regisztertömb írása (pl. a Waddr = 2 címre)
- Az írás szinkron, CLK felfutó élre, ha WRE = 1





Funkcionális egységek

 - Regisztertömb olvasása (pl. az Raddr = 2 címről)
- Az olvasás aszinkron: a cím megváltozása után kis késleltetéssel megjelenik a kiválasztott regiszterben tárolt adat a kimeneten.




Funkcionális egységek

- **Regisztertömb**
 - A CPU egységekben az elsődleges adattárolók
 - Az ALU operandusa(i) és az eredmény tárolóhelye, ennek megfelelően *független írási és olvasási portok*
- **Típusai:**
 - **1W1R: Egy írási cím (W_addr) és egy olvasási cím (R_addr)**
 - **1W2R: Egy írási és két olvasási cím**
 - Csak az olvasási multiplexert kell duplikálni és egy sokkal rugalmasabb elemet kaptunk
$$\text{ERED} = \text{OP1 műv_kód OP2}$$
$$\text{(WR) (RD1) (RD2)}$$

  


Funkcionális egységek

 - Regisztertömb egy írási és két olvasási porttal
- Csak az olvasási multiplexert kell megduplázni




Funkcionális egységek

 - Regisztertömb alkalmazási példa: processzor műveletvégző egysége
- A műveletet az ALU (Arithmetic Logic Unit) végzi el




3 regiszter címes
 $R3 = R1 + R2$

 

2 regiszter címes
 $R2 = R1 + R2$


Memória

- Logikailag a regisztertömbre hasonlít
- Dimenzióban jelentősen eltér
- Jellemző méretek:
 - Adatszélesség N: (4), 8-16-32 bit
 - Adatszavak száma M: $2^{10} - 2^{20} \dots$
(1Ki – 1Mi adatszó), technológia függő
 - Hogyan lehetséges? Nem DFF bittároló, hanem kifejezetten a legegyszerűbb megoldások a nagy adatsűrűség érdekében (6T, 1T)
- Fő típusok (használat szerint):
 - **ROM:** *csak olvasható memória* (Read-Only Memory), az adatok programozással kerülnek bele (mit jelent?)
 - **RAM:** *írható-olvasható memória* (Random Access Memory), tetszőlegesen elérhető (címezhető) memória

 

Memória – Szinkron RAM


- A műveleteket az órajel ütemezi
 - Az írás mindig szinkron
 - Az olvasás lehet aszinkron vagy szinkron (a szinkronnal nem foglalkozunk)
- Bemenetek és kimenetek
 - **CLK**: órajel
 - **ADDR**: írási/olvasási cím
 - **E**: a működést engedélyező jel
 - Ha 0, akkor nincs állapotváltozás
 - Szinkron olvasású típusnál szokásos
 - **WE**: az írást engedélyező jel
 - **Di**: írási adatbusz (adat bemenet)
 - **Do**: olvasási adatbusz (adat kimenet)

 

Memória – Szinkron RAM


Szinkron RAM írása

 - Írás: ha $E=1$ és $WE=1$, akkor az órajel felfutó élére Di beíródik az ADDR címre



Aszinkron olvasás

 Az ADDR megváltozása után a Do kimenet kis késleltetéssel felveszi az adott címen tárolt adat értékét



Memória – Szinkron RAM

- **Memóriák az FPGA-ban**

- Elosztott RAM (Xilinx Spartan-3E FPGA család)

- Kisméretű adatok tárolására (1 blokk: 16 x 1 bit, pl. reg. tömb)
 - Szinkron írás, aszinkron olvasás
 - 1 írási port és 2 olvasási port külön cím bemenetekkel

- Blokk RAM (Xilinx Spartan-3E FPGA család)

- Nagyobb méretű adatok tárolására (1 blokk: 16 kbit + 2 kbit) jobban nem részletezzük

Memória – Verilog leírás

- **Memóriák leírása Verilog nyelven:**
 - A memória tekinthető egy egydimenziós tömbnek
 - **WIDTH:** *egy szóban lévő bitek száma*
 - **WORDS:** *a memóriában lévő szavak száma*, melynek **kettő hatványnak** kell lennie
 - A memória adatot tárol (állapottal rendelkezik), ezért regiszter típusúnak kell deklarálni

```
reg [WIDTH-1:0] mem [WORDS-1:0] ;
```

- **A Xilinx FPGA-k kétféle típusú memóriát tartalmaznak**
 - Elosztott RAM (distributed RAM)
 - Blokk RAM (block RAM)
- **Mindkét memória külön adat bemenettel és kimenettel rendelkezik**

Memória – Verilog leírás

- Az elosztott RAM Verilog leírása:
 - Példa: 32 x 4 bites RAM 1 írási és 2 olvasási porttal
 - Írás: szinkron → always blokkban megvalósítva
 - Olvasás: aszinkron → wire típusú kimenet

```
reg [3:0] mem [31:0]; //4 bit szélesség, 32 db memória rekesz
wire [4:0] addr_a; //Cím az írási és az 1. olvasási porthoz
wire [4:0] addr_b; //Cím a 2. olvasási porthoz
wire [3:0] din; //A beírandó adat
wire write_en; //Írás engedélyező jel

//Írási port (szinkron)
always @(posedge clk)
    if (write_en)
        mem[addr_a] <= din;

//Olvasási portok (aszinkron)
wire [3:0] dout_a = mem[addr_a];
wire [3:0] dout_b = mem[addr_b];
```


Memória – Verilog leírás

- **A memória tartalmának inicializálása külső adatfájlból**
 - Az adatfájl soronként 1 bináris vagy hexadecimális stringet tartalmaz
 - A fájlban lévő sorok számának azonosnak kell lennie a memóriában lévő szavak számával
 - Az inicializáláshoz használjuk a ***\$readmemb*** (bin. adatfájl) vagy a ***\$readmemh*** (hex. adatfájl) Verilog függvényeket ***initial*** blokkon belül

```
$readmemb("adatfájl", ram_név, kezdőcím, végcím);  
$readmemh("adatfájl", ram_név, kezdőcím, végcím);
```

- ***Initial* blokk:**
initial
hozzárendelések
 - Nem használható hardver komponensek megvalósításához
 - Az ***initial*** blokkon belüli hozzárendelések a szintézis vagy a szimuláció kezdetén értékelődnek ki
 - Az ***if...else***, a ***case*** és a ***for*** utasítások használhatók az ***initial*** blokkban
 - Több utasítás esetén a ***begin*** és az ***end*** kulcsszavakat kell használni

Memória – Verilog leírás

- Példa: a 2k x 16 bites RAM tartalmának inicializálása

```
reg [15:0] mem [2047:0];  
wire [10:0] wr_addr;      //Írási cím  
wire [10:0] rd_addr;      //Olvasási cím  
wire [15:0] din;          //A beírandó adat  
reg [15:0] dout;          //Adatkimenet (szinkron olvasás -> reg)  
wire write_en;           //Írás engedélyező jel
```

//A RAM tartalmának inicializálása

initial

```
$readmemh("mem_data_hex.txt", mem, 0, 2047);
```

//Írási és olvasási portok (szinkron)

```
always @(posedge clk)
```

```
begin
```

```
if (write_en)
```

```
    mem[wr_addr] <= din;
```

```
    dout <= mem[rd_addr];
```

```
end
```

A fájl tartalma:

0x000:	01a5
0x001:	d2f8
0x002:	1342
0x003:	6a18
0x004:	4209
0x005:	ffff
0x006:	89ab
0x007:	5566
⋮	⋮
0x7fe:	99aa
0x7ff:	abcd

Memóriák – Verilog leírás

- Kisméretű ROM-ok leírhatók a **case** utasítás segítségével (mint a 7 szegmenses dekódernél, az is tekinthető ROM-nak):


```
wire [2:0] rom_addr; // 8 x 8 bites ROM
reg [7:0] rom_dout;
```

```
always @(*)
  case (rom_addr)
    3'd0: rom_dout <= 8'b1010_1010;
    3'd1: rom_dout <= 8'b1111_1000;
    3'd2: rom_dout <= 8'b0010_0000;
    3'd3: rom_dout <= 8'b1110_0011;
    3'd4: rom_dout <= 8'b0000_0000;
    3'd5: rom_dout <= 8'b0010_1110;
    3'd6: rom_dout <= 8'b1011_1011;
    3'd7: rom_dout <= 8'b1111_1011;
    default: rom_dout <= 8'b0000_0000;
  endcase
```

- Írási port nélküli elosztott RAM és a blokk RAM használható ROM-ként
 - Azonban a memória tartalmát inicializálni kell!

Kérdések, észrevételek

 - A kérdéseket a benes@mit.bme.hu címre várjuk de csak ... @edu.bme.hu címről, tárgy: DIGIT





Speciális adatszerkezetek

- **Két fontos általános célú eszköz:**
 - Veremtár (stack) LIFO (Last-In-First-Out)
 - Sor (queue) FIFO (First-In-First-Out)
- Ezek az adatszerkezetek **kis méretben realizálhatók közvetlenül regiszterekben**
- Nagyobb méretben **memóriában, megfelelő vezérlő logikával kiegészítve**
- Ugyanakkor nagyobb rendszerekben gyakori a **szoftveres realizáció is a számítógép rendszermemóriáját használva**
- **Mi most a kisméretű, autonóm, hardver alapú megoldásokat mutatjuk be**

Speciális adatszerkezetek

Verem (stack, LIFO, zsákmemória)

- A legutoljára beírt adat olvasható belőle ki először.
- Nincs cím bemenet, csak 2 vezérlő jel: **Push** (beírás), **Pop** (kiolvasás).
- A **dout** kimeneten olvasáskor (**Pop**) a legutoljára beírt adat jelenik meg.
- **Push**: adat beírása a verem tetejére, az eddig tárolt adatok egy szinttel lejjebb lesznek találhatóak
- Szinkron stack-nél a beírás a Push művelet alatti órajel aktív élére történik meg.
 - Tele állapot esetén Push tiltott művelet
- **Pop**: adat elvétele a verem tetejéről, **Pop** alatt a **dout-on** a stack tetején levő adat jelenik meg. A **Pop** alatti órajel aktív élére az adatok egygel felfele lépnek.
 - A Pop művelet destruktív, a kiolvasott adat törlődik a tárból
 - Üres állapot esetén a Pop tiltott művelet
- A **STACK** az állapotáról nem ad státusz jelzéseket (a használójának kell figyelni, hogy üres **STACK**-ből ne olvasson és tele **STACK**-be ne írjon)

  

Speciális adatszerkezetek - Verem

- **Megvalósítási lehetőségek:**
 - Multifunkciós regiszterekkel: minden szinten egy 4:1 MUX a regiszterek bemenetén (kétirányú SHR)

STACK VEZ		MUX VEZ		STACK REGISZTER MŰVELET
PUSH	POP	S1	S0	
0	0	0	0	TART
0	1	0	1	TÖLT FELÜLRŐL
1	0	1	0	TÖLT ALULRÓL
1	1	0	0	TART

- Memóriával és speciális címaritmetikával
- Minden regiszter művelet természetesen közös felfutó órajel élre történik

Speciális adatszerkezetek - Verem

Megvalósítás multifunkciós regiszterekkel (4x4 bit)

```
//////////////////////////////////////////  
// 1. verzió  
// A tárolókat regiszterek valósítják meg,  
// a szintek közötti adatmozgatások  
// explicit előírásával  
// Egyszerű leírás, a működés könnyen érthető.  
// Nagyobb komplexitás esetén nehézkes  
// a leírás (sokat kell gépelni, téveszthetünk)  
//////////////////////////////////////////  
module stack(  
    input clk,  
    input rst,  
    input push,  
    input pop,  
    input [3:0] din,  
    output [3:0] dout  
);  
  
// Belső regiszterek definiálása  
reg [3:0] level0, level1, level2, level3;  
  
// A stack kimeneti adata az első szint tartalma  
assign dout = level0;
```

```
always @ (posedge clk)  
    if (rst)  
        begin level0 <= 4'b0;  
              level1 <= 4'b0;  
              level2 <= 4'b0;  
              level3 <= 4'b0;    end  
    else  
        begin  
            if (push & ~pop)  
                begin level0 <= din;  
                      level1 <= level0;  
                      level2 <= level1;  
                      level3 <= level2;    end  
            else  
                if (~push & pop)  
                    begin level0 <= level1;  
                          level1 <= level2;  
                          level2 <= level3;  
                          level3 <= 4'b0;    end  
            end  
        end
```

Speciális adatszerkezetek - Verem

Megvalósítás memóriával és címmutatóval (16x4 bit)

- 16x4 bites elosztott RAM, 4 bites kétirányú CNT
- Írás az aktuális címre (a következő üres helyre), majd a cím növelése (poszt inkremens címezés)
- Olvasásnál visszalépés az utolsó beírt adatra, majd a csökkentett cím rögzítése (pre dekremens címezés)

```
reg [3:0] mem [15:0];           // 16x4 bit tároló memória a stack adatok tárolására
assign address = (~push & pop) ? cnt - 1 : cnt; // POP-nál auto pre dekremens címezés

always @ (posedge clk)         // A memória is szinkron felfutóél vezérelt az írásra
    if (push & ~pop) mem[address] <= din;

assign dout = mem[address]; // Az olvasás folyamatos, azaz a kimeneten mindig megjelenik
                             // a megfelelő adat, a POP művelet csak érvényesíti az adat
                             // elvételét, azaz a számlálót lépteti.
```

Speciális adatszerkezetek - Verem

Megvalósítás memóriával és címmutatóval (16x4 bit)

- A számláló bitszámát és a memória méretét átírva tetszőleges méretű verem realizálható

```
reg [3:0] cnt;
wire [3:0] address;

always @ (posedge clk)    // A címszámláló felfutó él vezérelt
begin
    if (rst) cnt <= 4'b0; // Aktív resetre törlődik
    else      // Ha a reset nem aktív, akkor
        begin
            if (push & ~pop) // érvényes push parancsnál (ha nincs szimultán pop)
                cnt <= cnt+1; // annak végrehajtása után a címszámláló inkrementálódik
                                // de előtte az adatot beírtuk az aktuális címre
                                // (auto post-inkrement beírás!)
            else // vagy
                if (~push & pop) // érvényes pop parancsnál (tehát nincs szimultán push)
                    cnt <= cnt-1; // a címszámláló dekrementálódik,
                                    // (az aktuális olvasást eleve erről a címről kellene
                                    // végrehajtanunk (pre-dekrement olvasás), de ehelyett
                                    // az aktuális cnt-1-et használjuk a címzésre és a
                                    // órajelciklus végén korrigáljuk a számlálót
            end
        end
    end
```

 

Speciális adatszerkezetek – Sor, FIFO (First-In-First-Out)

- Egy olyan csőhöz hasonlítható, amelybe az egyik oldalon (cső eleje, din) betoljuk az adatokat (írás), a másik oldalon (a cső vége, dout) pedig kiszedjük (olvasás)
- A legelőször beírt adat olvasható belőle ki először.
- Nincs cím bemenet, csak **2 vezérlő jrel: WR** (beírás), **RD** (kiolvasás).
- A dout kimeneten olvasáskor (RD) a legelőször beírt adat jelenik meg.
- **WR**: adat beírása a FIFO elejére, (az eddig tárolt adatok elé).
- Szinkron stack-nél a beírás a WR alatti órajel aktív élére történik meg.
 - Tele állapot esetén WR tiltott művelet
- **RD**: adat elvétele a FIFO végéről, RD alatt a dout-on a FIFO végén levő adat jelenik meg. A RD alatti órajel aktív élére a FIFO végéről eltűnik a kiolvasott adat és az 1-el előtte levő lesz a legközelebb kiolvasható.
 - A RD művelet destruktív, a kiolvasott adat törlődik a tárból
 - Üres állapot esetén a RD tiltott művelet

Speciális adatszerkezetek – Sor, FIFO (First-In-First-Out)

A legegyszerűbb verziója a késleltető regiszter sor



- A bemeneti adatokból minden órajelre mintát vesz és az utolsó N mintát tárolja: $x[t-1]$, $x[t-2]$, ..., $x[t-N]$
- *A beírás és a kiolvasás folyamatos, periodikus, egyidejű, minden órajel élre megtörténik.* (Itt még nincs beírás és kiolvasás engedélyező jel.)
- Hasznos, de nem tud adatsebességet kiegyenlíteni



clk							
Ra	0	18	21	24	25	26	27
Rb	0	0	18	21	24	25	26
Rc	0	0	0	18	21	24	25

Speciális adatszerkezetek – Sor, FIFO

- **A FIFO egyik fontos alkalmazása: rugalmas puffer**
 - A bemeneti és a kimeneti oldal közötti adatsebesség ingadozás kiegyenlítése (pl. A kiolvasás időnként lassabb, mint a beírás.)
- **Műveletek: írás (Write, Wr, Push) és olvasás (Read, Rd, Pop, Get) különféle elnevezések**
 - Az olvasás a veremhez hasonlóan destruktív
- **Státusz jelzések: üres (empty) és tele (full)**
 - Üres FIFO nem olvasható, tele FIFO nem írható

  

Speciális adatszerkezetek – Sor, FIFO

FIFO megvalósítása késleltető regiszter sorral:


- **Az alap késleltető regiszter sor egy kis kiegészítéssel**
 - Engedélyezhető beírás: csak ha van új adat
 - Címezhető kiolvasás: a legrégebben beírt adatra mutasson
- **Ez a megvalósítás kis méret esetén használatos**
 - Pl. egy soros kommunikációs interfész adási és vételi pufferéhez egy 8-16 bájtos FIFO elég lehet
 - Vételnél egy-két bájt beérkezése után kiolvassuk
 - Adásnál, ha nincs tele, tehát írható, 4-5 karaktert írunk bele
 - Az állapotjelző bitek (üres, tele) vezérlik a használatot

Speciális adatszerkezetek – Sor, FIFO

FIFO megvalósítása késleltető regiszter sorral és multiplexerrel:

- Írási cím mutató nincs, mindig a sor elejére írunk és íráskor minden adat lép (shiftelődik)
- Olvasási cím mutató (A): kétirányú bináris számláló címzi a MPX-ert (az ábrán a számlálót és vezérlő logikáját nem részleteztük)
 - Írás esetén növekszik, ha EMPTY=0 és FULL=0
 - Olvasás esetén csökken, ha értéke nem 0
 - Egyidejű írás és olvasás esetén nem változik
- Kezdetben **EMPTY=1** és **FULL=0**
 - Az EMPTY jelzést az első írási művelet törli és a 0. címről történő olvasás állítja be
 - Ha az olvasási cím eléri a végértéket, akkor FULL=1

} Nincs
átfordulás!

 

Speciális adatszerkezetek – Sor, FIFO


FIFO megvalósítása memóriával vagy regisztertömbbel:

- A memória alapú FIFO nagyobb méret esetén használatos
- Írási port → FIFO bemenet, olvasási port → FIFO kimenet
- Írási és olvasási mutatók: bináris számlálók

- A példában moduló 8 számlálók
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, ...
- Átfordulnak → körkörös puffer


- Vezérlés és státusz jelzés a számlálók értéke alapján:

 - Ha írás után egyenlők, akkor a FIFO megtelt (FULL=1)
- Ha olvasás után egyenlők, akkor a FIFO kiürült (EMPTY=1)



Kérdések, észrevételek

 - A kérdéseket a benes@mit.bme.hu címre várjuk de csak ... @edu.bme.hu címről, tárgy: DIGIT



Digitális technika


6. EA vége

A további diák az FPGA-k belső felépítéséről csak tájékoztató anyag, nem része a vizsgának

Memória – RAM típusok


Statikus RAM: az információt latch tárolja

 - Bitenként 4 vagy 6 tranzisztor
- Kisebb adatsűrűség, drágább
- Nincs szükség frissítésre




Dinamikus RAM: az információt kapacitás tárolja

 - Bitenként egy kondenzátor és egy tranzisztor
- Nagyobb adatsűrűség, olcsóbb
- Frissíteni kell a tárolt tartalmat





Memória – RAM típusok

 Aszinkron RAM: a műveleteket a vezérlőjelek változása ütemezi, nincs órajel



  Szinkron RAM: a műveleteket órajel ütemezi



Memória – RAM típusok

	Statikus	Dinamikus
Aszinkron	<u>FPGA elosztott RAM (olvasás)</u> (aszinkron SRAM)	(aszinkron DRAM)
Szinkron	<u>FPGA elosztott RAM (írás)</u> <u>FPGA blokk-RAM</u> (QDR SRAM)	(SDRAM) (DDR SDRAM) (DDR2/3/4 SDRAM)

Memória – Belső felépítés


Hasonló a regisztertömb működéséhez, csak...

2D adattároló tömb


2D címdekódolás: sor- és oszlopcím dekóderek

- Hatékonyabb, mint a normál (1D) dekódolás

Memória típusonként eltérő vezérlés

 

Elemi bittároló cella (SRAM)

 


Memória – Szinkron RAM

Szinkron RAM írás

Írás: ha $E=1$ és $WE=1$, akkor az órajel felfutó élére DI beíródik az ADDR címre

Szinkron olvasás:

 - Ha $E=1$, akkor az órajel felfutó élére DO frissül az ADDR címen tárolt értékkel
- Ha $E=0$, akkor DO megtartja a korábbi állapotát



Memória – Verilog leírás

A blokk RAM Verilog leírása:

- Példa: 2k x 16 bites RAM 1 írási és 1 olvasási porttal
- Írás: szinkron → always blokkban megvalósítva
- Olvasás: szinkron → always blokkban megvalósítva

```
reg [15:0] mem [2047:0];
wire [10:0] wr_addr;      //Írási cím
wire [10:0] rd_addr;      //Olvasási cím
wire [15:0] din;          //A beírandó adat
reg [15:0] dout;          //Adatkimenet (szinkron olvasás -> reg)
wire write_en;            //Írás engedélyező jel


//Írási port (szinkron)
always @(posedge clk)
    if (write_en)
        mem[wr_addr] <= din;

//Olvasási port (szinkron), lehetne az írási
//portot megvalósító always blokkban is
always @(posedge clk)
    dout <= mem[rd_addr];
```

Memória



- **Önálló memória IC tokok interfészei**
 - Pl. LOGSYS Spartan3E kártyán felforrasztva
 - **SAMSUNG KR1008V1D-UI10 (1Mi bit, 10ns)**
 - 128Ki*8bit High-Speed CMOS Static RAM (3,3V)
 - Címbusz (17 vonal, $2^{17}=128\text{Ki}$), Adatbusz (8 vonal)
 - Vezérlőjelek (általában negált értelműek)
 - /CS: Chip kiválasztás/engedélyezés
csökkenti a fogyasztást, nincs működés, ha /CS = 1
 - /OE: Kimenet engedélyezés, ill. leválasztás, HiZ állapot
 - /WE: Írás engedélyezés
 - A vezérlőjeleket a használat során ennek megfelelően kell vezérelni (szerencsére hibatűrő, /WE tilt!)

Részlet az adatlapból nagyítva

 


Memória

- **128Ki x 8 SRAM blokkvázlata**
 - Látható az I/O adatbusz kétirányú meghajtása, (íraskor a kimenet HiZ, nagyimpedanciás, letiltva)
 - A sok címvonal 2 csoportra van osztva, sor-oszlop címzés, 512x256x8 memória tömb
 - Látható a belső jelek meghajtása, címvonalak ponált/negált értéke
 - (Belső Clk. Gen, és Pre-Charge nem fontos, egyedi specialitás.)
 - Az általános interfész modell az ábrán látható blokk

  


FPGA felépítés

 - Általános felépítés
 - Logikai blokkok, huzalozás, I/O blokkok




A logikai blokk

- A logikai blokk felépítése
- Elemi kombinációs és elemi szekvenciális alapelemek
- Az alap erőforrás a Logic Cell $LC = 1 \text{ LUT} + 1 \text{ FF}$
- LUT4
 - tetszőleges 4 változós függvény
 - 1 változóra hazardmentes
 - Végrehajtási idő bemeneti jel és logikai komplexitás invariáns
- DFF
 - Élvezérelt, $\uparrow$ vagy $\downarrow$, órajel eng.
 - Szink/Aszink. SET/RESET
- Független kombinációs és regiszteres kimenet, vagy 2:1 MUX választ, hogy kombinációs vagy szekvenciális kimenet

 


A logikai blokk

 - A LUT4 funkcionalitása: Egy táblázatnak tekintjük
- Tetszőleges tartalom betölthető
 - A komplexitás a bemenetek számában korlátos, nem a logikai függvény összetettségében




BEMENETEK				KIM
A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

 


FPGA felépítése

 - A valódi komplexitás részben rejtve van
- **Két logikai réteg: Konfigurációs + Felhasználói**
 - Mi csak a felhasználóit szeretnénk látni
- **Konfigurációs logika: Shiftregiszter egyszerű SRAM latch tárolókból → A teljes tartalom beléptetése induláskor (CLB, IOB, huzalozás)**



 - **Beírás, visszaolvasás, ellenőrzés, indítás**




Memória

- **FPGA belső memóriái**

- Jobban hasonlítanak a regisztertömbre, de ezek is inkább memóriák
- Lehet egy címbuszuk, vagy kettő
- Adat interfészük mindig szétválasztott, külön bemeneti (írás) és kimeneti (olvasás) adatbusz
- Engedélyezés írásra, (esetleg olvasásra)
- Írás mindig SZINKRON, órajel felfutó élre


- **Memória típusa:**

 - Elosztott memória: kis méretre, tip. max. 256 bájt
- Blokk memória: $2K_i \cdot (16+2)$ bites méret
- RÉSZLETEK A VERILOG HDL diákon




FPGA elosztott memória

- **Kisméretű, belső RAM tároló elem**
- **16x1 bites szelet, ebből tetszőleges méret felépíthető (de általában 2 Ki bit alatt, azaz ~ max. 256 bájt)**
- **1W1R, azaz 1 írás és 1 olvasás portja van**
 - Létezik dual portos verzióban is (1W1R és 1R port)
 - Írás szinkron (WCLK ↑ élre, ha WE = 1)
 - Olvasás aszinkron, az adat azonnal megjelenik
 - Bővítési lehetőségek 2 dimenzióban
 - Adatszélesség (N): Egymás mellé helyezéssel, közös cím és vezérlőjeleket használva, annyi bitet, amennyi kell
 - Adatmennyiség (M): Egymás „fölé” helyezéssel, az írás engedélyezést és a kimeneti adatkiválasztást a 16-os címblokkok dekódolásával megoldva (azaz az A3 feletti címbiteket használva → DEK és MUX.

 


FPGA elosztott memória

 
- **Jellemző kialakítások: adatok száma*adatszélesség**
- **Pl. 16x8 bit, 64x2bit, 32x4bit (mind 128 bit kapacitás)**
- **Belső kiegészítő áramkörök:**
 - RAM32X4S: 2:1 cím DEK, 4 bites 2:1 BUSZ MUX
 - RAM64X2S: 4:1 cím DEK, 2 bites 4:1 BUSZ MUX



8db 16x1 elem

 

2x4 db 16x1 elem

 


4x2 db 16x1 elem

- **RÉSZLETEK A VERILOG HDL diákon**


FPGA Blokk memória

- Nagyobb méretű teljesen szinkron dual-port RAM (de használható egy portosan is)
- Az építőelem $2048 \times (8+1)$ bites blokk, azaz 8 bitenként van egy paritásbit is
- Lehetséges „területarányok”:
 $16\text{Ki} \times 1\text{bit}$, $8\text{Ki} \times 2\text{bit}$, $4\text{Ki} \times 4\text{bit}$,
 $2\text{Ki} \times (8+1)\text{bit}$, $1\text{Ki} \times (16+2)\text{bit}$,
 $512 \times (32+4)\text{bit}$
- A két független port mindegyike írás/olvasás képes
 - Írás/olvasás szinkron ($\text{CLK} \uparrow$ élre, ha $\text{WE} = 1$ ill. $\text{EN} = 1$)
 - Bővítési lehetőségek a normál memóriákhoz hasonlóan 2 dimenzióban, itt nagy segítség az eleve biztosított „területarány” választási lehetőség
- RÉSZLETEK A VERILOG HDL diákon

 

I/O funciók

 - Alapvetően minden felhasználói láb I/O, tehát lehet kimenet, bemenet
- Nem használt lábak fix értéken
- Gyakran többfunkciós lábak
 - Konfiguráció alatt
 - Normál használat alatt
- A valódi I/O blokkok sokkal bonyolultabbak
 - Tartalmaznak bemeneti/kimeneti DFF-okat is
 - Különböző kimeneti opciók (Jelszint, sebesség, meghajtás erősség, felhúzó/lehúzó ellenállás)



Digitális technika

6. EA vége