
 


 Kiegészítő segédlet szinkron sorrendi hálózatok tervezéséhez



Kombinációs automata

Logikai függvényt valósít meg. A kimenete csak az aktuális bemeneti kombinációtól függ.



Megvalósítása kombinációs hálózattal történik.

Sorrendi automata


A kimenet az *előző bemenetektől* is függ.

- *Emlékező* tulajdonsága van, melyet az *állapotokkal* (state, s) reprezentálunk. Az állapota megváltozhat, ha új bemenetet érzékel.
- A *következő állapot* (next state, next_s) az aktuális állapot és az aktuális bemenet függvénye.

$$\text{next_s} = S(s, x),$$


- A szinkron sorrendi hálózat (SSH) *aktuális állapotát (az állapot kódját) memória tulajdonságú alkatrész, flip-flopokból álló állapot regiszter tárolja, órajellel (clk) ütemezett időpontokban, az órajel aktív élénél.* (Ez vagy felfutó él (0-1 átmenet), vagy lefutó él (1-0 átmenet) lehet. A példákban felfutó élet használunk.)

 Legegyszerűbb állapotároló a ***D flip-flop***.



felfutó él érzékeny

D flip-flop

 


lefutó él érzékeny


D flip-flop

Az órajel aktív élére tárolja a D bemeneten levő értéket.
 $Q = D$

 A működést szemléltető idődiagram felfutó él érzékeny flip-flop esetén:





Reset és preset bemenete is lehet:

 


Aszinkron set és reset esetén kimenet az órajeltől függetlenül 1 lesz s , 0 lesz r hatására. Szinkron esetben csak ha ezen kívül megjön az órajel aktív éle is. Utóbbit használjuk.

az órajel aktív éle is. Utóbbit használjuk.

  A szinkron sorrendi hálózat állapotregiszterét közös órajelű D flip-flopok alkotják.



A szinkron sorrendi hálózat felépítése

 


Az *óragerátor* állítja elő az órajelet.

A **RESET áramkör** bekapcsoláskor vagy a nyomógomb megnyomásakor megfelelő hosszúságú impulzust ad ki (reset, röviden rst), melyet a sorrendi hálózat kezdő állapotának beállítására használunk. (A továbbiakban nem rajzoljuk le külön.)


- A szinkron sorrendi hálózat **kimenete az aktuális állapot és az aktuális bemenet függvénye** ún. **Mealy modell** szerinti működésnél.

$$z = Z(s, x)$$

 


A kimenet *csak az aktuális állapottól függ* ún. **Moore modell** szerinti működés esetén.

$$z = Z(s)$$

 

Vegyes modell esetén egyes kimenetek Mealy
 $z_i = Z_i(s, x)$, **mások Moore jellegűek** $z_j = Z_j(s)$

A működés szemléltetése idődiagrammon

 


A **Melay** típusú *kimenet megváltozhat, ha a bemenet vagy az állapot megváltozik.*

A **Moore** típusú *kimenet csak állapot változáskor változhat meg.*

Az állapot (állapot kód, állapotregiszterben tárolt érték) *csak az órajel aktív élének hatására változik meg.*

A sorrendi hálózat leírási módjai

 

- irányított gráf
- állapot -> gráfpont
- állapot név: ABC betűi
- állapot átmenet -> él
- élre írva: bemeneti kombináció/kimeneti kombináció
- táblázatos forma
- aktuális állapot -> sor
- bemeneti kombinációk -> oszlopok
- rubrika: következő állapot /aktuális kimenet

SSH tervezése szisztematikusan

Példa:


Egy sorrendi hálózat egyetlen bemenetére sorosan érkeznek a bitek, az órajellel szinkronban. A megtervezendő automatának fel kell ismerni, ha a bitfolyamban a legutolsó 3 bit 110 és a kimeneten az utolsó bittel egyidőben $Z=1$ -el kell jeleznie. A kimenet egyébként 0.

Pl:

x: 0101**110110**1011**110**...

y: 000000**1001**000000**1**...

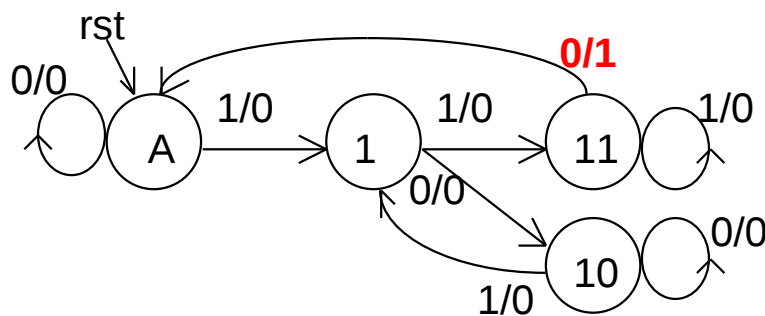1. Szöveg alapján *előzetes állapotgráf* megrajzolása.




Az állapotgráf rajzolása során egy olyan kezdőállapotból indulunk ki, ami azt az információt tárolja, hogy a bekapcsolás (reset) óta nem jött adat. Ezt az állapotot általában A-val jelöljük.

Utána a már meglévő állapotból kiindulva a feladat leírása alapján minden bemeneti kombinációra megvizsgáljuk, hogy az adott állapotban milyen kimenet kell adni és, hogy fel kell-e venni új állapotot, vagy egy már meglévő tárolja azt az információt, amire az adott bemeneti kombináció után emlékeznie kell a hálózatnak.

Az állapotokba az első felíráskor azt az információt írjuk be, hogy mit jegyez meg a bemeneti sorozatból (ha ez egyszerűen megtehető). Előbb-utóbb eljutunk oda, hogy nem kell új állapotot felvennünk és minden állapotban minden bemeneti kombiációra meghatároztuk a kimenetet és a következő állapotot. Ekkor elkészült az *előzetes állapotgráf*.

Az előzetes állapotgráf redundáns állapotokat tartalmazhat. (Olyan állapotokat, amelyek a feladat szempontjából ugyanazt az információt jegyzik meg.) Ezeket meg kell keresni és egyetlen állapottal helyettesíteni. Tehát állapotminimalizálásra lehet szükség.


2. Állapotminimalizálás

 

Az előbbi **A** és **(10)** állapotok egyetlen állapottal helyettesíthetők mivel tetszőleges de ugyanazon bemeneti kombinációra a kimenetük megegyezik és a következő állapotuk ugyanaz vagy önmaguk (a megegyezőknak feltételezett állapotok halmazában van). **Teljesen specifikált hálózat**nál (TSH, amelyben minden állapotátmenet és kimenet specifikált) ezt úgy nevezzük, hogy **ekvivalensek** ($A \equiv (01)$). Minden egymással ekvivalens állapotot egyetlen állapottal helyettesítünk.

Gyakorlatilag az egymással ekvivalens állapotok közül 1-et meghagyunk a többit töröljük a gráfból vagy állapottáblából és az összes megmaradt állapotot átnevezzük.

A minimalizált állapotgráf:

 


Az állapotok száma is befolyásolja a magvalósítandó hálózat bonyolultságát. Kevesebb állapothoz többnyire egyszerűbb hálózat tartozik. (Azonban nem biztos, hogy a minimális állapotszámú lesz a legegyszerűbb.)

Az *állapotminimalizálásra szisztematikus módszerek léteznek*. Ezek kiindulópontja az előzetes állapottábla. (A szisztematikus módszereket nem tanuljuk.)

A további eljárások kiindulópontja a *minimalizált állapototábla*.

 A *minimalizált állapototáblát* az állapotgráf alapján töltöttük ki:



	x=0	x=1
A	A/0	B/0
B	A/0	C/0
C	A/1	C/0

3. Állapotkódolás

Az állapotokhoz kódokat kell rendelni. A megvalósított hálózatban ezek képviselik az állapotokat. Az állapotkódolásra szintén vannak *szisztematikus módszerek*, mivel *az állapotkódolás is befolyásolja a megvalósítandó hálózat bonyolultságát*.

(A szisztematikus módszereket nem tanuljuk.) Itt ‘ad hoc’ kódoltunk. Az állapotot az állapotregiszter aktuális értéke (s1s0) reprezentálja.

s2s1s0	x=0 next_s1, next_s0/z	x=1 next_s1, next_s0/z
A 00	A 00/0	B 01/0
B 01	A 00/0	C 11/0
C 11	A 00/1	C 11/0
10	?	?

A kódolt állapottábla megadja, hogy adott kódú állapotból, adott bemeneti kombináció hatására mi lesz a következő állapot kódja (**next_s1, next_s0** egyes bitjei) és a kimenet (**z** egyes bitjei, ha több kimenetű). Tehát *a kódolt állapottábla a következő állapot bitjeinek (next si) és a kimenet(ek)nek (zj) az igazságtábláit tartalmazza!*

Az előző kódolt állapottáblában még nem tüntettük fel azon állapot kódokat, amelyeket nem használunk. *A nem használt állapot kódokhoz is ki kell tölteni a kódolt állapottáblát.*

s2s1s0	x=0 next_s1, next_s0/z	x=1 next_s1, next_s0/z
A 00	A 00/0	B 01/0
B 01	A 00/0	C 11/0
C 11	A 00/1	C 11/0
10	A 00/0	A 00/0


- Ha *megbízható működésre* törekszünk, akkor célszerű előírnunk, hogy *a normál működésnél nem használt állapot kódokból is a használtakba vezessen a hálózat*. (Normál működésnél nem használt állapot kódba kerülhet a hálózat külső zavar hatására. Közömbös kitöltésnél szerencsétlen esetben itt ragadhat az automata, ha a tervezés után a következő állapotok kódja szintén nem használt állapot kódba vezet!)

4. Következő állapot kódját előállító logika és a kimenet függvényeinek meghatározása

A megtervezendő automata struktúrája:

következő állapot kódját (next_state[2:0])
előállító kombinációs hálózat
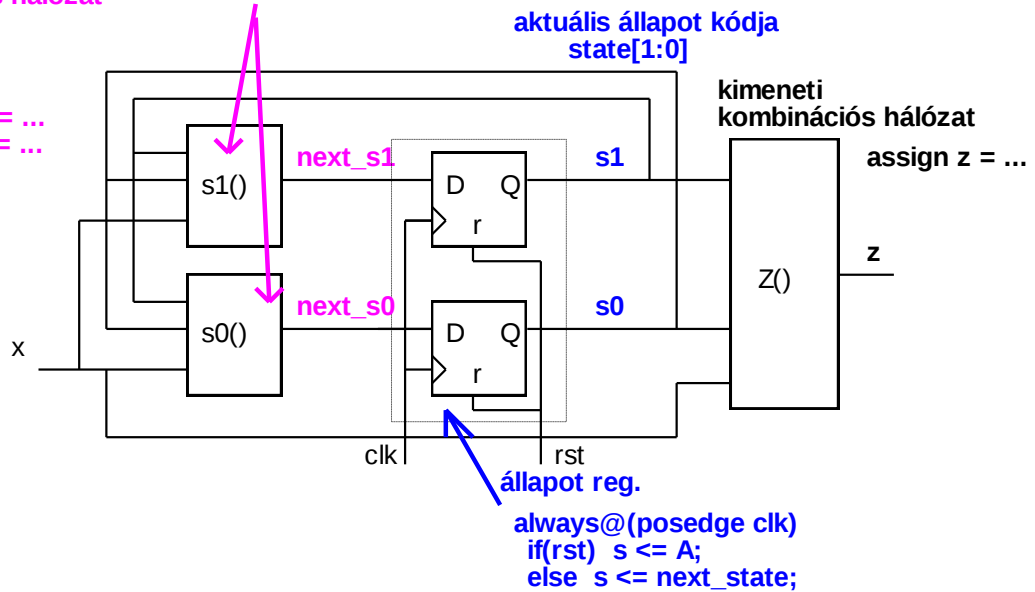
```
always@(*)  
case(s)  
A: if(!x) next_state <= ...  
   else next_state <= ...  
   ...  
endcase
```



Megtervezendők a következő állapot logika

next_s1(s1,s0,x)

next_s0(s1,s0,x)

és a kimenet **Z(s1,s0,x)** függvényei.

Mivel igazságtáblájukat egyszerre tartalmazza a kódolt állapottábla, ez alapján lehet az egyes függvények igazságtábláit kitölteni majd valamely módszerrel egyszerűsíteni.

s2s1s0	x=0 next_s1, next_s0/z	x=1 next_s1, next_s0/z
A 00	A 00/0	B 01/0
B 01	A 00/0	C 11/0
C 11	A 00/1	C 11/0
10	A 00/0	A 00/0

Az igazságtáblák (Logic Friday-ban megadva):

Term	s1	s0	x	=>	next_s1	next_s0	z
0	0	0	0		0	0	0
1	0	0	1		0	1	0
2	0	1	0		0	0	0
3	0	1	1		1	1	0
4	1	0	0		0	0	0
5	1	0	1		0	0	0
6	1	1	0		0	0	1
7	1	1	1		1	1	0

A Logic Friday-val minimalizált függvények:
(Abban a formában, ahogy az eredményt adja. Az x' az x negáltját jelöli)

```
next_s1 = s0 x;  
next_s0 = s0 x + s1' x;  
z = s1 s0 x' ;
```

Verilogban megadva az állapotgép leírását:

```
reg [1:0] s;  
wire [1:0] next_s;           //assign értékadáshoz  
//reg [1:0] next_s;         //always blokkos értékadúshoz  
//Állapotkódolás  
parameter A = 2'b00, B = 2'b01, C = 2'b11;  
  
//Állapotregiszter  
always @ (posedge clk)  
begin  
    if (rst)    state <= A;  
    else        state <= next_s;  
end
```

A következő állapot logikát többféleképpen is megadhatjuk.

- a. megadhatjuk a minimalizált függvények alapján Boole algebrai alakban assign-al.

//next state logika

```
wire a,b; // ez a hozzárendelés rövidebb leírást
//eredményez és reg típusú next_s esetén is működik
assign {a,b} = s;
assign next_s[1] = b&x;
assign next_s[0] = b&x | ~a& x;
```

- b. Azonban sokkal *célszerűbb* az állapottábla alapján *az állapotátmeneteket megadni és a minimalizálást a tervezőrendszerre bízni.*

c.

//next state logika

```
always @(*)
case(state)
A: if(~x) next_s = A;
   else next_s = B;
B: if(~x) next_s = A;
   else next_s = C;
C: if(~x) next_s = A;
   else next_s = C;
default: next_s = A;
endcase
```

A kimeneti függvény

A kimeneti függvény megadására is több lehetőségünk van. Megadhatjuk a Logic Friday által minimalizált függvényt SOP Boole algebrai alakban:

```
assign z = a&b&~x;
```

Megadhatjuk az állapotgráf/állapottábla alapján az állapotkódok felhasználásával:

```
assign z = (state == C)&~x;
```

A fenti 2 megoldás összehasonlításából látható, hogy $a \& b = (s == C)$, ami az állapotkódolásból következik. (Az AND kapcsolat konstanssal történő komparálásra is használható.)

A következő oldalon a szinkron hálózat jobb megértése érdekében bemutatjuk a működést egy rövid bemeneti sorozat esetére az állapotgráfon és a blokkvázlaton.

Mit csinál az automata RESET után az X=1110 bemeneti sorozat hatására?

