 


The background of the slide is a close-up, slightly blurred photograph of a green printed circuit board (PCB). A large, square integrated circuit (IC) chip is the central focus, showing its intricate internal circuitry and numerous gold-colored pins along its edges. In the upper left corner, several smaller, circular components, possibly capacitors or LEDs, are visible. The overall lighting is soft, highlighting the textures of the PCB and the metallic surfaces of the components.

# **Xilinx 7-es sorozatú FPGA-k architektúrája**

# FPGA gyártók részesedése



- **Altera:** Intel felvásárolta
- **Microsemi:** Actel felvásárlás
- **Lattice:** saját + SiliconBlue felvásárlás
- **Megemlítendő még:** Achronix

# Xilinx FPGA architektúra

- **Az alap építőelemek minden Xilinx FPGA-ban megegyeznek**
  - Logikai erőforrások
    - Slice (CLB-be (configurable logic block) szervezve)
    - Kombinációs logikát és tárolót tartalmaz
  - Memória
  - Szorzók (DSP blokkok)
  - Programozható összeköttetés
  - IO cellák
    - Interfész az FPGA belső erőforrásai és a külvilág között
  - Órajel bufferek
  - JTAG (Boundary scan) logika


# Xilinx FPGA családok (1.)

|               | Spartan-3 | Spartan-6 | Virtex-6   | Artix-7   | Kintex-7    | Virtex-7  |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| Logikai cella | 33k       | 150k      | 760k       | 215k      | 480k        | 2000k     |
| BRAM          | 0,65 Mb   | 4,8 Mb    | 38 Mb      | 13 Mb     | 34 Mb       | 68 Mb     |
| DSP           | 36        | 180       | 2016       | 740       | 1920        | 3600      |
| GMAC/s*       | 7,2       | 140       | 2419       | 929       | 2845        | 5335      |
| Transciever   | -         | 8         | 72         | 16        | 32          | 96        |
| Tr. Bit rate  | -         | 3,2 Gb/s  | 11,18 Gb/s | 6.6 Gb/s  | 12.5 Gb/s   | 28 Gb/s   |
| Serdes        | -         | 1080 Mb/s | 1400 Mb/s  | 1250 Mb/s | 1600 Mb/s   | 1600 Mb/s |
| PCIe          | -         | 1.0 x1    | 2.0 x8     | 2.0 x4    | 2.0 x8      | 3.0 x8    |
| Mem. vezérlő  | 166 MT/s  | 800 MT/s  | 1066 MT/s  | 1066 MT/s | 1866 MT/s   | 1866 MT/s |
| Ár (USD)      | ~70       | ~240      | ~14.000    | 380       | 2.000-3.000 | ~24.000   |

# Xilinx FPGA családok (2.)






|               | Kintex<br>UltraScale | Virtex<br>UltraScale   | Kintex<br>UltraScale+   | Virtex<br>UltraScale+ | Virtex<br>UltraScale+ |
|---------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Logikai cella | 1,4M                 | 5,5M                   | 1,14M                   | 3,78M                 | 2,85M                 |
| BRAM          | 75,9 Mb              | 88,6Mb                 | 34,6Mb                  | 94,5+360              | 70+270                |
| DSP           | 5520                 | 2880                   | 1968 (3528)             | 12.288                | 9024                  |
| GMAC/s*       | 4000                 | 2100                   | 1750/3140               | 10.936                | 8000                  |
| Transciever   | 64                   | 60<br>60               | 44<br>32                | 128                   | 96                    |
| Tr. Bit rate  | 16,3 Gb/s            | 16,3 Gb/s<br>30,5 Gb/s | 16,3 Gb/s<br>32,75 Gb/s | 32,75 Gb/s            | 32,75 Gb/s            |
| Serdes        | 1600 Mb/s            | 1600 Mb/s              | 1600 Mb/s               | 1600 Mb/s             | 1600 Mb/s             |
| PCIe          | 6 Gen3 x8            | 6 Gen3 x8              | 5 Gen3 x16<br>Gen4 x8   | 4 Gen3 x16<br>Gen4 x8 | 6 Gen3 x16<br>Gen4 x8 |
| Mem. Vezérlő  | 2400 MT/s            | 2400 MT/s              | 2666 MT/s               | 2666 MT/s             | 8 GB HBM2             |
| Ár (USD)      | ~9000                | ~55.000                | ~6000                   | ~40.000               | ~50.000               |

# Xilinx Zynq SOC



 


# Xilinx UltraScale+ MPSOC

## Processing System

     



## Programmable Logic

   

# Xilinx 7-es család

|                    | Artix-7   | Kintex-7         | Virtex-7         | Zynq             |
|--------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Logikai cella (k)  | 33 - 215  | 66 – 478         | 583 – 1139       | 28 – 444         |
| BRAM (Mb)          | 2 – 12    | 4 – 34           | 28 – 68          | 2 – 27           |
| DSP                | 90 – 740  | 240 – 1920       | 1260 – 3360      | 80 – 2020        |
| GMAC/s             | 929       | 2.845            | 5.335            | 2.622            |
| Transceiver (max)  | 16        | 32               | 88               | 16               |
| Tr. Gb/s           | 6,6       | 12,5             | 12,5; 13,1; 28   | 6,6; 12,5        |
| Külső memória Mb/s | 1066      | 1866             | 1866             | 1333             |
| I/O lábak          | 106 – 500 | 285 - 500        | 350 – 1.100      | 54 – 400         |
| I/O feszültségek   | <=3,3V    | <=3,3V<br><=1,8V | <=3,3V<br><=1,8V | <=3,3V<br><=1,8V |

# Architektúra

  




**CLB**


 
# Xilinx CLB

- Az FPGA elsődleges erőforrása
  - Kombinációs logika
  - Tárolók
- Minden CLB két SLICE-t tartalmaz
- A switch matrix-hoz kapcsolódik, amin keresztül összeköthető az FPGA többi erőforrásával
  - Dedikált vertikális huzalozás a carry logikának



  
# CLB típusok

- **Két féle slice/CLB**
  - SLICEM: Teljes funkcionalitás
    - LUT: logika, shift regiszter, memória
    - Tartalmaz dedikált multiplexert és carry logikát
  - SLICEL: Logic and arithmetic only
    - LUT: CSAK LOGIKA!
    - Tartalmaz dedikált multiplexert és carry logikát



 
# Slice erőforrások

- 4 db 6-bemenetű Look-Up Table (LUT)
- Multiplexerek
- Carry logika
- Shift regiszter (SRL)
  - (Kaszád vonalak nincsenek feltüntetve)
- 4 db flip-flop/latch
- 4 db flip-flop



 
# 6-bementű, 2-kimentű LUT

- Bármilyen 6-bemenetű logikai függvény megvalósítható
- Használható 2 db 5-bemenetű LUT-ként
  - A bemenetek közösek
  - A logikai függvények különbözőek



 
# Multiplexerek

- **Az F7MUX két LUT kimenete közül tud választani**
  - Megvalósítható tetszőleges 7-bemenetű logikai függvény
  - Megvalósítható 8:1 Multiplexer
- **Az F8MUX két F7MUX kimenete között tud választani**
  - Megvalósítható tetszőleges 8-bemenetű logikai függvény
  - Megvalósítható 16:1 Multiplexer
- **A MUX-okat a slice BX/CX/DX bemenete vezérli**
- **A MUX-ok kimenete kivezethető kombinációsan, vagy tárolón (flip-flop/latch) keresztül**


 
# Carry hálózat



- **Dedikált carry logika az összeadás és kivonás gyors elvégzéséhez**
  - A carry függőlegesen terjesztett a slice 4 LUT-ja között
  - Az egy oszlopban levő CLB-k között dedikált huzalozás
- **Carry look-ahead**
  - Minden LUT-hoz carry-lookahead logika
  - Gyors carry terjesztés


  
# Carry logika


- **ADD/SUB/INC/DEC művelet**

- $SUM = A \text{ xor } B \text{ xor } C_i$
- $C_o = AB + AC_i + BC_i$
- $C_o = (A \text{ xor } B) ? C_i : A;$



# 3-bemenetű összeadó

 - 3:2 Compressor (carry-save adder) + összeadó: Add3



$$ABUS = X \wedge Y \wedge Z$$

$$BBUS = (X \& Y) | (X \& Z) | (Y \& Z)$$

**ABUS:** adott helyiérték összeg

**BBUS:** adott helyiérték carry

**PL:**

|            |
|------------|
| 1011_1001  |
| +0010_1010 |
| +0011_1001 |

---

**ABUS:** 1010\_1010

**BBUS:** 0011\_1001


---

**ABUS:** 1010\_1010

**BBUS:** 0011\_1001


---

10001\_1100

 

 
# Slice Flip-Flop/Latch

- Minden slice-ban négy flip-flop/latch (FF/L)
  - Konfigurálható flip-flop-ként vagy latch-ként (utóbbi ellenjavalt)
  - A D bemenet lehet a LUT O6 kimenete, a carry logika kimenete, a multiplexerek kimenete vagy a slice AX/BX/CX/DX bemenete
- Ezen kívül minden slice tartalmaz még négy flip-flop-t
  - A D bemenet lehet a LUT O5 kimenete vagy a slice AX/BX/CX/DX bemenete
  - A carry logika kimenete, illetve a multiplexerek kimenete nem köthető be
- **Ha bármelyik tárolót latch-ként használjuk, a plusz 4 FF nem érhető el.**



 
# Slice Flip-Flop

- **D flip-flop-ok**
- **Q kimenet**
- **Órajel bemenet**
  - Invertálható a slice bemenetén
- **Aktív magas engedélyező jel (CE)**
- **Aktív magas SR bemenet**
  - Vagy RESET, vagy SET → konfigurációs beállítás
  - Lehet szinkron vagy aszinkron


 
# FF vezérlő jelek

- **Egy slice-ban minden FF-ra közös: CK, SR és CE!**
  - Csak akkor használható ki mindegyik, ha ez a tervre is igaz.
  - CE, SR aktív magas
  - CK: invertálható a slice bemenetén
- **Ha bármelyik FF használ CE-t, akkor mindegyiknek kell**
  - CE az órajelet a slice bemenetén kapuzza
  - Fogyasztást csökkent
- **Ha bármelyik FF használja az SR bemenetet, akkor mindegyiknek ugyanazt kell használnia**
  - Az SR-rel beállított érték konfigurációs paraméter: SRVAL



# Distributed SelectRAM memória

- **SLICEM képes memóriát megvalósítani**
- **Szinkron írás, aszinkron olvasás**
  - A slice FF felhasználásával egyszerűen szinkron olvasásra alakítható.
- **Konfigurációk**
  - Single port
    - Egy LUT6 = 64x1 vagy 32x2 RAM
    - Kaszkádosítható 256x1 RAM méretig
  - Dual port (D)
    - 1 olvasás/írás port + 1 csak olvasás port
  - Simple dual port (SDP)
    - 1 csak írás port + 1 csak olvasás port
  - Quad-port (Q)
    - 1 olvasás/írás port + 3 csak olvasás port

| Single Port | Dual Port | Simple Dual Port | Quad Port |
|-------------|-----------|------------------|-----------|
| 32x2        | 32x2D     | 32x6SDP          | 32x2Q     |
| 32x4        | 32x4D     | 64x3SDP          | 64x1Q     |
| 32x6        | 64x1D     |                  |           |
| 32x8        | 64x2D     |                  |           |
| 64x1        | 128x1D    |                  |           |
| 64x2        |           |                  |           |
| 64x3        |           |                  |           |
| 64x4        |           |                  |           |
| 128x1       |           |                  |           |
| 128x2       |           |                  |           |
| 256x1       |           |                  |           |

# LUT RAM – Verilog

```
module ram16 (  
    input clk, we,  
    input [3:0] a,  
    input [7:0] d,  
    output [7:0] o  
);  
  
reg [7:0] mem[15:0];  
always @ (posedge clk)  
if (we)  
    mem[a] <= d;  
  
assign o = mem[a];  
  
endmodule
```

# LUT RAM – VHDL primitív

- UNISIM library-ben definiálva

```
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
.....

RAM32X1D_inst : RAM32X1D
generic map (
    INIT => X"00000000") -- Initial contents of RAM
port map (
    DPO => DPO,          -- Read-only 1-bit data output
    SPO => SPO,          -- R/W 1-bit data output
    A0 => A0,            -- R/W address[0] input bit
    A1 => A1,            -- R/W address[1] input bit
    A2 => A2,            -- R/W address[2] input bit
    A3 => A3,            -- R/W address[3] input bit
    A4 => A4,            -- R/W address[4] input bit
    D => D,              -- Write 1-bit data input
    DPRA0 => DPRA0,      -- Read-only address[0] input bit
    DPRA1 => DPRA1,      -- Read-only address[1] input bit
    DPRA2 => DPRA2,      -- Read-only address[2] input bit
    DPRA3 => DPRA3,      -- Read-only address[3] input bit
    DPRA4 => DPRA4,      -- Read-only address[4] input bit
    WCLK => WCLK,        -- Write clock input
    WE => WE             -- Write enable input
);
```

# LUT RAM – VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity ram64 is
port (
    clk    : in  std_logic;
    we     : in  std_logic;
    addr   : in  std_logic_vector(5 downto 0);
    din    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    dout   : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end;

architecture rtl of ram64 is

    type marray is array (63 downto 0) of
        std_logic_vector(7 downto 0);
    signal memory : marray;
```

.....

..... .

```
begin

process(clk)
begin
    if (clk'event and clk='1') then
        if (we='1') then
            memory(TO_INTEGER(unsigned(addr))) <= din;
        end if;
    end if;
end process;

dout <= memory(TO_INTEGER(unsigned(addr)));

end;
```

# SLICEM shiftregiszter


- **SRL = Shift Register Lut**
- **NINCS RESET bemenete**
- **Sokoldalúan használható**
  - Változtatható hosszúságú shift regiszter
  - Szinkron FIFO
  - Content-Addressable Memory (CAM)
  - Minta generátor
  - Pipeline késleltetés kompenzáció
- **A shift regiszter hosszát a cím bemenet határozza meg**
  - Konstans: fix késleltetés
  - Változó: elasztikus buffer
- **Kaskádosisítható: egy slice-on belül 128x1 shift regiszter**



| SRL Configurations<br>in One Slice (4 LUTs) |
|---------------------------------------------|
| 16x1, 16x2, 16x4, 16x6, 16x8                |
| 32x1, 32x2, 32x3, 32x4                      |
| 64x1, 64x2                                  |
| 96x1                                        |
| 128x1                                       |
 
# SRL példa (1)


- **Operation D – NOP:** az adatút késleltetés kiegyenlítéséhez 17 órajel késleltetés
  - 1,088 flip-flops → 136 slice
  - 64 SRLs → 16 slices



**17-stage delay from SRL**
 
## SRL példa (2)

- **Pseudo-random generátor**  
**LFSR-rel**
- **XAPP211**
  - polynomials  $n=3 \dots n=168$




# SRL példa (3)

- **Ring & Johnson számlálók**
  - Kezdőérték: bináris 100..000
    - Konfigurációs paraméter, NEM reset
  - Modulus az SRL cím bemenetével választható
  - Nem reset-elhető!
  - Engedélyezhető a CE bemenettel
 
## SRL példa (4)

- **Nagy modulusú számláló**
  - Kaszkádosított SRL
  - SRL-ek hossza: modulus faktorizációja  $\rightarrow$  relatív prímek
- **Pl.: modulus=3465**
  - FaktORIZÁCIÓ:  $3465=11*9*7*5$
  - Az egyes SRL-ek kimenete minden N-ik órajelben 1
  - Mivel az SRL-ek hosszai relatív prímek, így a TC kimenet csak minden  $5*7*9*11=3465$ . órajelben lesz 1



# LUT SRL – Verilog

```
module SRL(  
    input clk, ce, d,  
    input [3:0] a,  
    output q, q15  
);  
  
    reg [15:0] shr = 16'h0000;  
    always @ (posedge clk)  
        if (ce)  
            shr <= {shr[14:0], d};  
  
    assign q15 = shr[15];  
    assign q = shr[a];  
  
endmodule
```

# LUT SRL – VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity srl32 is
port (
    clk      : in  std_logic;
    ce       : in  std_logic;
    addr     : in  std_logic_vector(4 downto 0);
    d        : in  std_logic;
    q, q31   : out std_logic);
end;

architecture rtl of srl32 is


    signal shr : std_logic_vector(31 downto 0);
    .....
```

```
begin

process(clk)
begin
    if (clk'event and clk='1') then
        if (ce='1') then
            shr <= shr(30 downto 0) & d;
        end if;
    end if;
end process;

q   <= shr(TO_INTEGER(unsigned(addr)));
q31 <= shr(31);

end;
```

 


**BRAM**

# Block RAM használat

- **Tetszőleges memória funkciók**
  - Pl. program memória
- **Szó-szélesség konverzió**
  - $\text{PAR} \rightarrow \text{SER}$  or  $\text{SER} \rightarrow \text{PAR}$ ,
  - $32 \text{ bit} \rightarrow 2 \text{ bit}$ ,  $2 \text{ bit} \rightarrow 32 \text{ bit}$
- **Buffer-ek, késleltető vonalak**
  - Pl. videó sor-buffer
- **Általános logika (nagy LUT regiszterezett kimenettel)**
- **Look up table, pl. színusz generáláshoz**
  - Az FPGA konfigurálásakor inicializálható

 
# Block RAM és FIFO

- **A 7-es sorozat minden tagjában ugyanolyan**
- **Teljesen szinkron működés**
  - Mind az írás, mind pedig az olvasás
- **Opcionális pipeline regiszter → magasabb elérhető órajel**
- **Két független port**
  - Külön órajel, engedélyezés, írás engedélyezés, cím, adat
  - Portonként állítható szószélesség



 
# Block RAM és FIFO

- **Több konfigurációs lehetőség**
  - True dual-port, simple dual-port, single-port
- **Integrált kaszkádosítási lehetőség**
- **Byte írás engedélyezés**
- **Integrált FIFO vezérlő logika**
- **Integrált Hamming hibajavítás**
- **(Külön tápfeszültségről üzemel)**



 
# Single-Port Block RAM

- **Egy olvasás/írás port**
  - Órajel: CLKA, Cím: ADDRA, Írás engedélyezés: WEA
  - Bemeneti adat: DIA, Kimeneti adat: DOA
- **36-kbit konfigurációk**
  - 32k x 1, 16k x 2, 8k x 4, 4k x 9, 2k x 18, 1k x 36
- **18-kbit konfigurációk**
  - 16k x 1, 8k x 2, 4k x 4, 2k x 9, 1k x 18, 512 x 36
- **Írási mód**
  - WRITE\_FIRST: Az írt adat azonnal megjelenik a kimeneten
  - READ\_FIRST: A régi érték jelenik meg a kimeneten
  - NO\_CHANGE: Nem változik a kimenet
- **Opcionális kimeneti regiszter**



 
# Dual-Port Block RAM

- **Két független írás/olvasás port**
  - Mindkét portnak független vezérlő- és adatvonala van
    - A két port órajele is lehet különböző
  - A két port adatszélessége különbözhet
    - Opciók ugyanazok, mint egy port esetén
  - A két port írási módja lehet különböző
- **NINCS ütközés elkerülés, ha mindkét portról ugyanahhoz az adatahoz fordulunk!**
  - Kivéve közös órajel és READ\_FIRST üzemmód esetén, ekkor az olvasott adat érvényes
  - Ugyanazt a címet két portról írni tilos.



 
# Simple Dual-Port Block RAM

- **Egy olvasási és egy írási port**
  - Független órajel és cím
- **36-kbit-es konfiguráció esetén az egyik portnak 72 bitesnek kell lennie**
  - A másik port lehet: x1, x2, x4, x9, x18, x36, or x72
- **18-kbit-es konfiguráció esetén az egyik portnak 36 bitesnek kell lennie**
  - A másik port lehet: x1, x2, x4, x9, x18, or x36


 
# Block RAM kaszkádosítás


- **Beépített kaszkádosítási lehetőség 64Kx1 konfigurációban**
  - Két vertikálisan szomszédos 32Kx1 BRAM kaszkádosítása CLB logika és teljesítmény veszteség nélkül
- **Nagyobb méretű memóriák**
  - 128Kb, 256Kb, 512Kb, 1 Mb, ...
  - CLB logika szükséges a mélység növeléséhez
    - Limitálhatja az elért órajelet
  - Szó-szélesség növelhető BRAM-ok párhuzamosan kapcsolásával



**Example: Cascade 8 block RAMs to build 256-Kb memory**
 
# Block RAM FIFO

- **FIFO használat**
  - Nem igényel CLB-t
  - Olyan gyors, mint a BRAM
  - Módok:
    - Normal
    - FWFT: First word fall through
  - Státusz jelek
    - Full, AlmostFull
    - Empty, AlmostEmpty




# BRAM primitív példányosítás

```
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;

RAMB36E1_inst : RAMB36E1
generic map (
    DOA_REG => 0,
    DOB_REG => 0,
    INITP_00 => (others=>'0'),
    INIT_00 => (others=>'0'),
    INIT_A => X"000000000",
    INIT_FILE => "NONE",
    RAM_MODE => "TDP",
    READ_WIDTH_A => 0,    -- 0-72
    READ_WIDTH_B => 0,    -- 0-36
    WRITE_WIDTH_A => 0,   -- 0-36
    WRITE_WIDTH_B => 0,   -- 0-72
    WRITE_MODE_A => "WRITE_FIRST",
    WRITE_MODE_B => "WRITE_FIRST"
)
```

```
port map (
    CASCADEOUTA => CASCADEOUTA,    -- 1-bit output: A port cascade
    CASCADEOUTB => CASCADEOUTB,    -- 1-bit output: B port cascade
    DBITERR => DBITERR,            -- 1-bit output: Double bit error status
    ECCPARITY => ECCPARITY,        -- 8-bit output: Generated error correction parity
    RDADDRECC => RDADDRECC,        -- 9-bit output: ECC read address
    SBITERR => SBITERR,            -- 1-bit output: Single bit error status
    DOADO => DOADO,                -- 32-bit output: A port data/LSB data
    DOPADOP => DOPADOP,            -- 4-bit output: A port parity/LSB parity
    DOBDO => DOBDO,                -- 32-bit output: B port data/MSB data
    DOPBDOP => DOPBDOP,            -- 4-bit output: B port parity/MSB parity
    CASCADEINA => CASCADEINA,      -- 1-bit input: A port cascade
    CASCADEINB => CASCADEINB,      -- 1-bit input: B port cascade
    INJECTDBITERR => INJECTDBITERR, -- 1-bit input: Inject a double bit error
    INJECTSBITERR => INJECTSBITERR, -- 1-bit input: Inject a single bit error
    ADDRARDADDR => ADDRARDADDR,    -- 16-bit input: A port address/Read address
    CLKARDCLK => CLKARDCLK,        -- 1-bit input: A port clock/Read clock
    ENARDEN => ENARDEN,            -- 1-bit input: A port enable/Read enable
    REGCEAREGCE => REGCEAREGCE,    -- 1-bit input: A port register enable/Register enable
    RSTRAMARSTAM => RSTRAMARSTAM,  -- 1-bit input: A port set/reset
    RSTREGARSTREG => RSTREGARSTREG, -- 1-bit input: A port register set/reset
    WEA => WEA,                    -- 4-bit input: A port write enable
    DIADI => DIADI,                -- 32-bit input: A port data/LSB data
    DIPADIP => DIPADIP,            -- 4-bit input: A port parity/LSB parity
    ADDRBRADDR => ADDRBRADDR,      -- 16-bit input: B port address/Write address
    CLKBWRCLK => CLKBWRCLK,        -- 1-bit input: B port clock/Write clock
    ENBWREN => ENBWREN,            -- 1-bit input: B port enable/Write enable
    REGCEB => REGCEB,              -- 1-bit input: B port register enable
    RSTRAMB => RSTRAMB,            -- 1-bit input: B port set/reset
    RSTREGB => RSTREGB,            -- 1-bit input: B port register set/reset
    WEBWE => WEBWE,                -- 8-bit input: B port write enable/Write enable
    DIBDI => DIBDI,                -- 32-bit input: B port data/MSB data
    DIPBDIP => DIPBDIP,            -- 4-bit input: B port parity/MSB parity
);
```

# Block RAM – Read first

 

# BlockRAM – Read First

```
module sp_ram(input clk, input we, input en,  
              input [10:0] addr, input [ 7:0] din,  
              output [7:0] dout);  
  
  reg [7:0] memory[2047:0];  
  reg [7:0] dout_reg;  
  
  always @ (posedge clk)  
  if (en)  
  begin  
    if (we)  
      memory[addr] <= din;  
    dout_reg <= memory[addr];  
  end  
  
  assign dout = dout_reg;  
  
endmodule
```

# BlockRAM – Read First

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity ram is
port (
    clk, ce, we : in std_logic;
    addr : in std_logic_vector(8 downto 0);
    din : in std_logic_vector(35 downto 0);
    dout : out std_logic_vector(35 downto 0)
);
end;


architecture rtl of ram is
type marray is array (511 downto 0) of
    std_logic_vector(35 downto 0);
signal memory : marray;
```

```
begin

process(clk)
begin
    if (clk'event and clk='1') then
        if (ce='1') then
            if (we='1') then
                memory(TO_INTEGER(unsigned(addr))) <= din;
            end if;
            dout <= memory(TO_INTEGER(unsigned(addr)));
        end if;
    end if;
end process;

end;
```

# Block RAM – Write first

 

# BlockRAM – Write First

```
module sp_ram(input clk, input we, input en,  
              input [10:0] addr, input [ 7:0] din,  
              output [7:0] dout);  
  
  reg [7:0] memory[2047:0];  
  reg [7:0] dout_reg;  
  
  always @ (posedge clk)  
  if (en)  
  begin  
    if (we)  
      memory[addr] = din;  
    dout_reg = memory[addr];  
  end  
  
  assign dout = dout_reg;  
  
endmodule
```

# BlockRAM – Write First

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity ram is
port (
    clk, ce, we : in std_logic;
    addr : in std_logic_vector(8 downto 0);
    din : in std_logic_vector(35 downto 0);
    dout : out std_logic_vector(35 downto 0)
);
end;


architecture rtl of ram is
type marray is array (511 downto 0) of
    std_logic_vector(35 downto 0);
signal memory : marray;
```

```
begin

process(clk)
begin
    if (clk'event and clk='1') then
        if (ce='1') then
            if (we='1') then
                memory(TO_INTEGER(unsigned(addr))) <= din;
                dout <= din;
            else
                dout <= memory(TO_INTEGER(unsigned(addr)));
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

end;
```

# Block RAM – No change

 

# BlockRAM – No Change

```
module sp_ram(input clk, input we, input en,  
              input [10:0] addr, input [7:0] din,  
              output [7:0] dout);  
  
reg [7:0] memory[2047:0];  
reg [7:0] dout_reg;  
  
always @ (posedge clk)  
if (en)  
begin  
    if (we)  
        memory[addr] <= din;  
    else  
        dout_reg <= memory[addr];  
end  
  
assign dout = dout_reg;  
  
endmodule
```

# BlockRAM – No Change

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity ram is
port (
    clk, ce, we : in std_logic;
    addr : in std_logic_vector(8 downto 0);
    din : in std_logic_vector(35 downto 0);
    dout : out std_logic_vector(35 downto 0)
);
end;

architecture rtl of ram is
type marray is array (511 downto 0) of
    std_logic_vector(35 downto 0);
signal memory : marray;
```

```
begin

process(clk)
begin
    if (clk'event and clk='1') then
        if (ce='1') then
            if (we='1') then
                memory(TO_INTEGER(unsigned(addr))) <= din;
            else
                dout <= memory(TO_INTEGER(unsigned(addr)));
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

end;
```

# DP BlockRAM

```
module dp_ram(input clk_a, we_a, en_a, clk_b, we_b, en_b,  
              input [10:0] addr_a, addr_b,  
              input [ 7:0] din_a, din_b, output [7:0] dout_a, dout_b);  
  
reg [7:0] memory[2047:0];  
reg [7:0] dout_reg_a, dout_reg_b;  
  
always @ (posedge clk_a)  
if (en_a)  
begin  
    if (we_a)  
        memory[addr_a] <= din_a;  
        dout_reg_a <= memory[addr_a];  
end  
assign dout_a = dout_reg_a;  
  
always @ (posedge clk_b)  
if (en_b)  
begin  
    if (we_b)  
        memory[addr_b] <= din_b;  
        dout_reg_b <= memory[addr_b];  
end  
assign dout_b = dout_reg_b;  
endmodule
```

# DP BlockRAM – VHDL (1)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity bram is
generic(
    ADDR_WIDTH : integer := 12;
    DATA_WIDTH : integer := 18);
port(
    clk_a      : in  std_logic;
    rst_a      : in  std_logic;
    ce_a       : in  std_logic;
    we_a       : in  std_logic;
    addr_a     : in  std_logic_vector(ADDR_WIDTH-1 downto 0);
    din_a      : in  std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
    dout_a     : out std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
    clk_b      : in  std_logic;
    rst_b      : in  std_logic;
    ce_b       : in  std_logic;
    we_b       : in  std_logic;
    addr_b     : in  std_logic_vector(ADDR_WIDTH-1 downto 0);
    din_b      : in  std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
    dout_b     : out std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0));
end bram;
```

# DP BlockRAM – VHDL (2)

```
architecture rtl of bram is
```

```
type array_WbyD is array ((2**ADDR_WIDTH)-1 downto 0) of  
std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
```

```
shared variable memory : array_WbyD := (others=>(others=>'0'));
```

```
signal dout_reg_a0 : std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
```

```
signal dout_reg_a1 : std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
```

```
signal dout_reg_b0 : std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
```

```
signal dout_reg_b1 : std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
```

```
begin
```

# DP BlockRAM – VHDL (3)

```
-- PORT A
process(clk_a)
begin
if (clk_a'event and clk_a='1') then
  if (ce_a='1') then
    if (rst_a='1') then
      dout_reg_a0 <= (others=>'0');
      dout_reg_a1 <= (others=>'0');
    else
      dout_reg_a0 <= memory(TO_INTEGER(unsigned(addr_a)));
      dout_reg_a1 <= dout_reg_a0;
    end if;
    if (we_a='1') then
      memory(TO_INTEGER(unsigned(addr_a))) := din_a;
    end if;
  end if;
end if;
end process;
dout_a <= dout_reg_a1;
```

# DP BlockRAM – VHDL (4)

```
-- PORT B
process(clk_b)
begin
if (clk_b'event and clk_b='1') then
  if (ce_b='1') then
    if (rst_b='1') then
      dout_reg_b0 <= (others=>'0');
      dout_reg_b1 <= (others=>'0');
    else
      dout_reg_b0 <= memory(TO_INTEGER(unsigned(addr_b)));
      dout_reg_b1 <= dout_reg_b0;
    end if;
    if (we_b='1') then
      memory(TO_INTEGER(unsigned(addr_b))) := din_b;
    end if;
  end if;
end if;
end process;
dout_b <= dout_reg_b1;

end rtl;
```


# FIFO

- **Tulajdonságok**

- Közös vagy különböző (aszinkron) írás/olvasás órajelek
- Státusz kimenetek
  - Full, empty, programozható almost-full/empty
- Standard vagy First Word Fall Through (FWFT)

- **Méretek**

 - 36-Kb BRAM: 8Kx4, 4Kx9, 2Kx18, 1Kx36, 512x72
- 18-Kb BRAM: 4Kx4, 2Kx9, 1Kx18, 512x36
- Az írási és olvasási adatszélesség megegyezik!
- **X72 adatméret: beépített hibajavítás**



# 18k FIFO primitív

```
Library UNISIM; use UNISIM.vcomponents.all;
```

```
FIFO18E1_inst : FIFO18E1
```

```
generic map (
```

```
    ALMOST_EMPTY_OFFSET => X"0080", -- Sets the almost empty threshold
    ALMOST_FULL_OFFSET  => X"0080", -- Sets almost full threshold
    DATA_WIDTH => 4, -- Sets data width to 4-36
    DO_REG => 1, -- Enable output register (1-0) Must be 1 if EN_SYN = FALSE
    EN_SYN => FALSE, -- Specifies FIFO as dual-clock (FALSE) or Synchronous (TRUE)
    FIFO_MODE => "FIFO18", -- Sets mode to FIFO18 or FIFO18_36
    FIRST_WORD_FALL_THROUGH => FALSE, -- Sets the FIFO FWFT to FALSE, TRUE
    INIT => X"000000000", -- Initial values on output port
    SIM_DEVICE => "7SERIES", -- Must be set to "7SERIES" for simulation behavior
    SRVAL => X"000000000" -- Set/Reset value for output port
```

```
)
```

```
port map (
```


```
    DO => DO, -- 32-bit output: Data output
    DOP => DOP, -- 4-bit output: Parity data output
    ALMOSTEMPTY => ALMOSTEMPTY, -- 1-bit output: Almost empty flag
    ALMOSTFULL => ALMOSTFULL, -- 1-bit output: Almost full flag
    EMPTY => EMPTY, -- 1-bit output: Empty flag
    FULL => FULL, -- 1-bit output: Full flag
    RDCOUNT => RDCOUNT, -- 12-bit output: Read count
    RDERR => RDERR, -- 1-bit output: Read error
    WRCOUNT => WRCOUNT, -- 12-bit output: Write count
    WRERR => WRERR, -- 1-bit output: Write error
    RDCLK => RDCLK, -- 1-bit input: Read clock
    RDEN => RDEN, -- 1-bit input: Read enable
    REGCE => REGCE, -- 1-bit input: Clock enable
    RST => RST, -- 1-bit input: Asynchronous Reset
    RSTREG => RSTREG, -- 1-bit input: Output register set/reset
    WRCLK => WRCLK, -- 1-bit input: Write clock
    WREN => WREN, -- 1-bit input: Write enable
    DI => DI, -- 32-bit input: Data input
    DIP => DIP -- 4-bit input: Parity input
```

```
);
```

The background is a close-up, slightly blurred image of a green printed circuit board (PCB). In the upper left, there is a circular array of silver-colored surface-mount components, likely LEDs or sensors. A large, dark integrated circuit (chip) is visible in the lower right, with numerous gold-colored pins extending from its edges. The overall lighting is soft, highlighting the textures of the PCB and the metallic components.

# **DSP blokk (DSP48E1)**


# DSP48E1

 

- 25x18 előjeles szorzó
- 48 bites összeadó/kivonó/akku
- 48 bites logikai műveletek
- Pipeline regiszterek → magas elérhető órajel
- Mintadetektor a kimeneten
- SIMD (12/24/48 bit)
- Dedikált kaszkádosító portok
- Elő-összeadó

 
# DSP48E1 elő-összeadó

- **B bemenet: 2 FF szint**
- **A bemenet: 2 FF szint**
- **D bemenet: egy FF szint az előösszeadó előtt**
- **AD FF: előösszeadó kimeneti FF**



# 6-bemenetű összeadó DSP48-cal

- 6:3 Compressor + 2 DSP48s

 


$$X = A \wedge B \wedge C \wedge C \wedge D \wedge E \wedge F$$



$$Y = AB \wedge AC \wedge AD \wedge AE \wedge AF \wedge \\ BC \wedge BD \wedge BE \wedge BF \wedge \\ CD \wedge CE \wedge CF \wedge DE \wedge DF \wedge EF$$

$$Z = ABCD \mid ABCE \mid ABCF \mid ABDE \mid ABDF \mid ABEF \mid \\ ACDE \mid ACDF \mid ACEF \mid ADEF \mid BCDE \mid BCDF \mid \\ BCEF \mid BDEF \mid CDEF$$

# 35x35 bit szorzó

 


# DSP – Adder Tree vs. cascade

  

 
# 1-MAC FIR

- Mintavételi frekvencia  $\ll$  órajel ( $f_s * N < f_{clk}$ )


 
# Párhuzamos FIR (1)


- **Mintavételi frekvencia  $\approx$  órajel**
- Konvolúció képletének leképezése:




- Nem illeszkedik jól a DSP blokk felépítéséhez

# Párhuzamos FIR (2)

- Transposed FIR**

 


- Systolic FIR**

 


# Szimmetrikus szűrő

- Systolic FIR + pre-adder

 


# Részben párhuzamos FIR

- Egyéb esetekben

 
 
# Interpoláció (1)

- **Bemeneti mintavételi frekvencia egész számú többszörözése (N-szerezése)**
  - Új minták beillesztése (N-1 db 0)
  - Aluláteresztő szűrő  $F_{out}/2/N$  vágási frekvenciával
    - A 0 értékű mintákkal NEM szorzunk!




# Interpoláció (2)

- **Kimeneti minták generálása:**
  - 16 együttható, 4x interpoláció  $\rightarrow 16/4=4$  MAC

|      | h0 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | h15 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| clk1 | x1 | 0  | 0  | 0  | x2 | 0  | 0  | 0  | x3 | 0  | 0   | 0   | x4  | 0   | 0   | 0   |
| 2    |    | x1 | 0  | 0  | 0  | x2 | 0  | 0  | 0  | x3 | 0   | 0   | 0   | x4  | 0   | 0   |
| 3    |    |    | x1 | 0  | 0  | 0  | x2 | 0  | 0  | 0  | x3  | 0   | 0   | 0   | x4  | 0   |
| 4    |    |    |    | x1 | 0  | 0  | 0  | x2 | 0  | 0  | 0   | x3  | 0   | 0   | 0   | x4  |
| 5    |    |    |    |    | x1 | 0  | 0  | 0  | x2 | 0  | 0   | 0   | x3  | 0   | 0   | 0   |
| 6    |    |    |    |    |    | x1 | 0  | 0  | 0  | x2 | 0   | 0   | 0   | x3  | 0   | 0   |
| 7    |    |    |    |    |    |    | x1 | 0  | 0  | 0  | x2  | 0   | 0   | 0   | x3  | 0   |
| 8    |    |    |    |    |    |    |    | x1 | 0  | 0  | 0   | x2  | 0   | 0   | 0   | x3  |
| 9    |    |    |    |    |    |    |    |    | x1 | 0  | 0   | 0   | x2  | 0   | 0   | 0   |


- **Ez a Polyphase filter**

# Párhuzamos interpoláló FIR

 
 
# Decimálás (1)

- **Mintavételi frekvencia N-ed részére csökkentése**
  - Aluláteresztő szűrés  $F_{in}/2/N$ -re
  - Minden N mintából N-1 eldobása
- **Azt eldobott mintákat felesleges kiszámolni!**




# Decimálás (2)

- **Kimeneti minták generálása:**
  - 16 együttható, 4x decimálás  $\rightarrow 16/4=4$  MAC

|             | out1<br>↑ |    |    |    | out2<br>↑ |    |    |    | out3<br>↑ |     |     |     | out4<br>↑ |     |     |     |
|-------------|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| coefficient | h0        | h1 | h2 | h3 | h4        | h5 | h6 | h7 | h8        | h9  | h10 | h11 | h12       | h13 | h14 | h15 |
| clock1      | x1        | x2 | x3 | x4 | x5        | x6 | x7 | x8 | x9        | x10 | x11 | x12 | x13       | x14 | x15 | x16 |
| clock2      |           | x1 | x2 | x3 | x4        | x5 | x6 | x7 | x8        | x9  | x10 | x11 | x12       | x13 | x14 | x15 |
| clock3      |           |    | x1 | x2 | x3        | x4 | x5 | x6 | x7        | x8  | x9  | x10 | x11       | x12 | x13 | x14 |
| clock4      |           |    |    | x1 | x2        | x3 | x4 | x5 | x6        | x7  | x8  | x9  | x10       | x11 | x12 | x13 |
| clock5      |           |    |    |    | x1        | x2 | x3 | x4 | x5        | x6  | x7  | x8  | x9        | x10 | x11 | x12 |
| clock6      |           |    |    |    |           | x1 | x2 | x3 | x4        | x5  | x6  | x7  | x8        | x9  | x10 | x11 |
| clock7      |           |    |    |    |           |    | x1 | x2 | x3        | x4  | x5  | x6  | x7        | x8  | x9  | x10 |
| clock8      |           |    |    |    |           |    |    | x1 | x2        | x3  | x4  | x5  | x6        | x7  | x8  | x9  |
| clock9      |           |    |    |    |           |    |    |    | x1        | x2  | x3  | x4  | x5        | x6  | x7  | x8  |

inputs

# Párhuzamos decimáló FIR

 


# I/O interfész kihívások

- **Nagy sebességű működés, jelintegritás**
  - Forrás-szinkron interfészek (source synchronous)
  - Rendszer-szinkron interfészek (közös rendszer órajel)
  - Vonalak megfelelő terminációja (visszaverődések elkerülése)
- **Párhuzamos buszok meghajtása és mintavételezése**
  - Busz skew és órajel skew kompenzáció
  - Soros → párhuzamos és párhuzamos → soros konverzió
  - Nagy adatsebesség (> 1 Gbps) elérése
- **Single Data Rate (SDR) és Double Data Rate (DDR) interfészek**
- **Sok különböző I/O szabvány**
  - Feszültség, meghajtás erősség, protokoll
 
# 7-es sorozatú FPGA I/O

- **I/O feszültségek széles skálája**
  - 1,2V... 3,3V működés
- **Különböző I/O szabványok támogatása**
  - Unipoláris és differenciális
  - Referencia feszültség
  - 3-állapotú vonalak
- **Nagy frekvenciás interfészek**
  - Max. 1600 Mbps LVDS
  - Max. 1866 Mbps unipoláris DDR3 memóriához
- **Memória interfész**
  - Hardver támogatás DDR3 és QDRII+ memóriákhoz
- **Digitálisan vezérelt impedancia**
- **Fogyasztás csökkentés**



# I/O erőforrások

- **Several I/O standards, e.g.**
  - Unipoláris (Single ended)
    - LVCMOS, LVTTTL, HSTL, SSTL, PCI
  - Differenciális (Differential)
    - LVDS, RSDS, TMDS, Differential HSTL & SSTL
  - Vccaux (per bank)
    - IOB meghajtók, erősítők, komparátorok, LVDS bias generátor
  - Vcco (per bank)
    - I/O feszültség
  - Kimeneti meghajtás erősség & slew rate
  - PULLUP, PULLDOWN, KEEPER

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|
| A |   | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    | A |
| B | 3 | 3 | 3 |   | 0 | 0 |   |   | 0 |    | 0  |    | 0  |    | 0  | 1  | B |
| C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |    | 0  | 1  | C |
| D | 3 |   | 3 |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |    | 1  | 1  | D |
| E | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | E |
| F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |   | 0 | 0 |    | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | F |
| G | 3 |   | 3 |   | 3 | 3 |   |   |   |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | G |
| H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |   |   | 1  |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | H |
| J | 3 |   | 3 | 3 |   | 3 |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | J |
| K | 3 | 3 | 3 |   | 3 | 3 |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | K |
| L | 3 |   | 3 | 3 | 3 |   | 2 | 2 |   | 2  |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | L |
| M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 2 | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | M |
| N | 3 |   | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | N |
| P | 3 | 3 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |    | 1  | 1  | 1  | P |
| R | 3 | 3 | 2 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | R |
| T |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | T |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   |


# I/O típusok

- **Két féle I/ blokk**
  - High Range (HR)
    - Max. 3,3V Vcco I/O sztenderd
  - High Performance (HP)
    - Max. 1,8V Vcco
    - Nagy átviteli sebesség
    - ODELAY és DCI támogatás

| I/O                 | Artix-7 | Kintex-7 | Virtex-7 | Virtex-7<br>XT/HT |
|---------------------|---------|----------|----------|-------------------|
| High Range          | Minden  | Sok      | Néhány   |                   |
| High<br>Performance |         | Néhány   | Sok      | Minden            |

 
# I/O erőforrások (elektromos)

- **P és N lábak konfigurációja**
  - Egyedi (különálló) unipoláris I/O vagy
  - Differenciális pár
- **Vevő sztenderd CMOS vagy referencia feszültség alapú**
  - Sztenderd CMOS CMOS
    - Logikai 0 föld „közelében”
    - Logikai 1 VCCO „közelében”
- **Referencia feszültség (VREF) alapú**
  - Logikai 0 VREF alatt
  - Logikai 1 VREF felett
- **Differenciális**
  - Logikai 0:  $V_P < V_N$
  - Logikai 1:  $V_P > V_N$



 
# I/O erőforrások (logika)

- **I/O páronként két blokk**
  - Master és slave
  - Különálló vagy összekapcsolt működés
- **Minden blokk tartalmaz**
  - ILOGIC/ISERDES
    - SDR, DDR, nagy sebességű soros → párhuzamos átalakító
  - OLOGIC/OSERDES
    - SDR, DDR, nagy sebességű párhuzamos → soros átalakító
  - IDELAY
    - Finom hangolású bemeneti késleltetés
  - ODELAY
    - Finom hangolású kimeneti késleltetés
    - CSAK HP I/O blokkban


 
# ILOGIC: bemeneti SDR és DDR logika

- **Két típusú ILOGIC blokk**
  - ILOGICE2 a High Performance I/O bankban
  - ILOGICE3 a High Range I/O bankban
- **ILOGIC bemenete a bemeneti buffer kimenete**
  - Vagy közvetlenül, vagy IDELAY-en keresztül
- **ILOGIC kimenete az FPGA CLB-khez kapcsolódik**
  - Közvetlenül (nincs mintavételezés az I/O blokkban)
  - IDDR flip-flop-on keresztül
  - SDR módban fel- vagy lefutó élre mintavételezve
  - DDR módban mindkét élre mintavételez





# DCI



- **Digitally Controlled Impedance**
  - Chip-en belüli impedancia illesztett lezárás
  - Egy külső referencia ellenállás értékét „másolja”
    - Ellenállás: VRN/VRP lábak között
  - Folyamatos kompenzáció
    - Hőmérséklet
    - Feszültség
  - Soros és/vagy párhuzamos lezáró ellenállás
  
# I/O primitívek

- **Single ended**
  - IBUF, IBUFG, OBUF, OBUFT, IOBUF




  - **Differenciális**
  - IBUFDS, IBUFGDS, OBUFDS, OBUFTDS, ...




# IDDR FF

- **DDR OPPOSITE\_EDGE**

 


# IDDR FF

- **DDR SAME\_EDGE**

 


- **DDR SAME\_EDGE\_PIPELINED**

 

 
# OLOGIC: kimeneti SDR és DDR logika

- **OLOGICE2** a HP bankokban, **OLOGICE3** a HR bankokban
- Az **OLOGIC** kimenete a kimeneti bufferre csatlakozik
  - Közvetlenül
  - ODELAY-en keresztül (csak HP bankokban)
- **Output is driven directly from the fabric**
  - Közvetlenül (nincs FF), SDR FF-on keresztül vagy DDR FF-on keresztül
- **Minden OLOGIC blokkban két ODDR FF**
  - Adatút
  - 3-állapotú meghajtás
  - Közös órajel és reset
- Csak **SAME\_EDGE** vagy **OPPOSITE\_EDGE** mód




# ODDR FF

- **OPPOSITE\_EDGE**

 


- **SAME\_EDGE**

 

 
# ISERDES: bemeneti soros → párhuzamos konverzió

- **Bemenet közvetlenül a bemeneti bufferből vagy IDELAY-en keresztül**
  - D-t a nagy sebességű órajelre mintavételezi (CLK)
  - SDR és DDR mód
- **A párhuzamos adatkimenet a CLB-khez csatlakozik**
  - Q kimenet a leosztott órajellel (CLKDIV) szinkron
- **CLK és CLKDIV órajelek fázisa azonos!**
  - Párhuzamosítás
    - Single data rate: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    - Double data rate: 4, 6, 8
- **Két ISERDES kaszkádosítható**
  - Double data rate: 10, 14
  - Két I/O blokkot igényel!
- **BITSLIP: szó határ állítás**



 
# OSERDES: kimeneti párhuzamos → soros átlakítás

- **Kimenete a kimeneti buffer-t vagy ODELAY-t hajtja**
  - Q kimenet a nagy sebességű soros (CLK) órajellel szinkron
  - SDR és DDR üzemmód
- **Párhuzamos adat a CLB-ktől érkezik**
  - D bemenet a leosztott órajellel (CLKDIV) szinkron
- **CLK és CLKDIV órajelek fázisa azonos!**
- **Párhuzamos → soros átalakítás**
  - Single data rate: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  - Double data rate: 4, 6, 8
- **Kaszkádosítható (két I/O blokk)**
  - Double data rate: 10, 14
- **Külön 3-állapotú sorosító**
  - Sorosítási faktor: 4
  - Az órajelek közösek


 
# IDELAY és ODELAY

- **Külön késleltetővonal a bemeneten és kimeneten**
  - IDELAY: HR és HP bankokban
  - ODELAY: csak HP bankokban!
- **Kalibráció az IDELAYCTRL primitívvel**
  - Hőmérséklettől és feszültségtől függetlenül állandó
- **IDELAY és ODELAY: azonos tulajdonságok**
  - IDELAY elérhető a CLB-kból
- **Késleltető TAP számlálója elérhető a CLB-kból**
  - Monitorozás; inkrementálás és dekrementálás; adott értékre állítás (0...31)
- **Referencia frekvencia: 200 MHz (vagy 3-as speed grade-ben lehet 300 MHz is)**
  - Késleltetés 78 ps (vagy 52 ps) TAP-enként
  - Maximum ~2,5 ns




# ISERDES órajel kezelés

- A nagy sebességű órajelnek (CLK) és a leosztott órajelnek (CLKDIV) azonos fázisúnak KELL lennie
- Kötött órajel meghajtás
  - PLL/MMCM nélkül:
    - CLK BUFIO-n keresztül
    - CLK\_DIV BUFR-en keresztül (tud órajelet osztani)
  - Mindkét órajel ugyanabból az MMCM-ből
    - Egy BUFIO és egy BUFR
    - Két BUFG


| FPGA      | Speed Grade | Global Clock Network Maximum (BUFG) | I/O Clock Network Maximum (BUFIO) | Regional Clock Network Maximum (BUFR) | Horizontal Clock Network Maximum (BUFH) |
|-----------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artix®-7  | -1          | 464 MHz                             | 600 MHz                           | 315 MHz                               | 464 MHz                                 |
| Artix-7   | -2          | 550 MHz                             | 680 MHz                           | 375 MHz                               | 550 MHz                                 |
| Kintex®-7 | -1          | 625 MHz                             | 710 MHz                           | 450 MHz                               | 625 MHz                                 |
| Kintex-7  | -2          | 710 MHz                             | 800 MHz                           | 540 MHz                               | 710 MHz                                 |
| Virtex®-7 | -1          | 625 MHz                             | 710 MHz                           | 450 MHz                               | 625 MHz                                 |
| Virtex-7  | -2          | 710 MHz                             | 800 MHz                           | 540 MHz                               | 710 MHz                                 |
 
# Forrás szinkron interfész

- **Forrás szinkron: az adatforrás az adat mellett órajelet is továbbít**
  - „Edge aligned”: az órajel éle egybe esik az adatváltással
  - „Center aligned”: az órajel éle az adat bitidő közepére illesztett
- **Továbbított órajel frekvenciája**
  - Megegyezik (vagy DDR esetben fele) az adatsebességgel – pl. RAM, MIPI



 - A továbbított órajel le van osztva: pl. HDMI



# Forrás szinkron center aligned DDR interfész (1)

- **Kimenet**


- Az adat kiadása a párhuzmos és a bit órajel  $0^\circ$  fázisával történik
- Az órajel kimenetet a bit órajel  $90^\circ$ -os fázisával generáljuk, fix “01010101” adatmintával

- **Bemenet**

- Elvileg egyszerű, a bejövő órajelre az adat mintavételezhető  $\rightarrow$  ritkán igaz  $\rightarrow$  ilyenkor is célszerű beépíteni vagy kimeneti vagy bemeneti késleltetést, és hangolni az interfészt

## Forrás szinkron center aligned DDR interfész (2)

- **Rendszer:**

 

- **Köldő FPGA:**

- Adat: 0x55
- Bit sebesség: 800 Mbit/s  $\rightarrow$  1,25 ns bitidő
  - Generált órajel késleltetés: 15 TAP  $\rightarrow$  1,17 ns
  - Adat ODELAY késleltetés: 0...31 tartomány  $\rightarrow$  0...2,418 ns


- **Fogadó FPGA által vett adat:**

[illegible]

# Forrás szinkron center aligned DDR interfész (3)


- **Mintavételezés kalibrációja adatvonalanként külön**
  - Ismert adat küldése és fogadása
    - Tipikusan 0x55 vagy 0xAA, mert ezek nem szó-határ függők
    - Memóriák esetében sokszor van teszt adat generálási mód
  - Jó mintavételezési tartomány meghatározása
    - Küldő vagy fogadó fél késleltetésének hangolása
  - Késleltetés beállítása a megfelelő tartomány közepére
- **Szó-határ meghatározása**
  - Alkalmas adat küldése (pl. 0x01)
    - Ekkor a bitek mintavételezése már jó!
  - Szó határ illesztés: amíg a vevő 0x01 adatot nem vesz minden adatvonalon
    - Pl. Xilinx: ISERDES BITSLIP
    - Megvalósítható CLB-ben is

# DDR forrás szinkron bemenet

 

 
# 7-es sorozat órajel kezelés

- **Global clock buffers**
  - Sok szinkron elem meghajtására optimalizált (high fanout) órajel terjesztő hálózat
- **Regionális órajel terjesztő hálózat**
  - Alacsonyabb skew
- **Órajel régiók**
  - Minden órajel régió 50 CLB magas, horizontálisan az eszköz felét fedi le
- **Clock management tile (CMT)**
  - Egy Mixed-Mode Clock Manager (MMCM) és egy Phase Locked Loop (PLL)
  - Frekvencia szintézis, de-skew, jitter szűrés
  - Nagy átfogott frekvencia tartomány (de kötött!)
- **Primitívként vagy Clocking Wizard-on keresztül**



# Clock-Capable bemenetek

 - Minden szinkron tervhez kell legalább egy külső órajel forrás
  - Ezt be kell vezetni az FPGA-ba
- A 7-es családban minden I/O bank tartalmaz clock-capable bemeneti lábakat
  - Ezek normál I/O lábak, de dedikált huzalozással a belső órajel erőforrásokhoz
  - Minden I/O bankban 4 clock capable láb
    - 2x Multi-Region Clock Capable (MRCC)
    - 2x Single Region Clock Capable (SRCC)


 
 
 


**Figure 1-3: Single Clock Region (Right Side of the Device)**

- Minden CC bemenet lehet különálló single-ended órajel bemenet vagy párosával egy differenciális órajel bemenet

 
# Global Clock Buffer (BUFGCTRL)

- A **BUFGCTRL (BUFG)** az eszköz közepén helyezkedik el
- **Forrása lehet**
  - Clock-capable I/O (CCIO) ugyanabból az eszköz-félből
  - CMT kimenet ugyanabból az eszköz-félből
  - Gigabit transceiver órajel ugyanabból az eszköz-félből
  - Másik BUFG, BUFR, huzalozás
- A **BUFGCTRL** a vertikális órajel terjesztő hálózatot hajtja meg
- **BUFGCTRL verziók**
  - Egyszerű órajel buffer (BUFG)
  - Órajel multiplexer (BUFGMUX or BUFGMUX\_CTRL)
  - Engedélyezhető órajel buffer (BUFGCE)




 
# 7-es sorozat órajel régiók

- **Az előző családoknál nagyobb régiók**
  - 50 CLB és 50 I/O magas
  - Mérete megegyezik a I/O bank méretével
  - Eszköz szélességének fele
  - Eszköztől függően 2–24 régió
- **Erőforrások egy régióban**
  - 12 órajel terjesztő hálózat
    - Meghajtás: BUFH (horizontális)
  - 4 regionális órajel terjesztő hálózat
    - Meghajtás: BUFR
      - I/O, CLB, RAM, DSP
  - 4 I/O órajel terjesztő hálózat
    - Meghajtás: BUFIO
      - Csak I/O, forrása CC láb vagy MMCM


  
# BUFIO & BUFR

- **BUFIO**
  - Forrása CC láb vagy MMCM
  - A szomszédos I/O lábaknál használható
  - NEM használható az FPGA egyéb erőforrásaiban
- **BUFR**
  - Ugyanaz lehet a forrása, mint a BUFR-nek
  - Használható az FPGA egyéb erőforrásaihoz




# Órajel bufferek – összefoglaló


- **BUFG**
  - Kimenete elérhető az eszköz teljes felületén
  - Meghajthatja: CC I/O, MMCM, PLL, BUFG, BUFR, transceiver, huzalozás
- **BUFR**
  - Kimenete egy órajel régióban érhető el
  - Meghajthatja: CC I/O, MMCM 0...3 kimenetek, huzalozás
  - Tud órajelet osztani
- **BUFH**
  - Kimenete egy órajel régióban érhető el
  - Meghajthatja: CC I/O, MMCM, PLL, BUFG, transceiver, huzalozás
- **BUFIO**
  - Kimenete a szomszédos I/O blokkokban érhető el
  - Forrása CC I/O vagy MMCM 0...3 kimenetek

# Clock Management Tile


- Egy MMCM-t és egy PLL-t tartalmaz

 

# MMCM

 

# PLL

 

# CMT időzítési követelmények

- **MMCM vs. PLL**
  - Tört osztás az MMCM-ben
  - Nagyobb osztók az MMCM-ben
  - Időzítési követelmények különbözőek!
- **Kintex-7, -2**
  - BUFG: 710 MHz, BUFIO: 800 MHz, BUFR: 540 MHz

|        | MMCM           | PLL            |
|--------|----------------|----------------|
| Input  | 10...933 MHz   | 19...933 MHz   |
| PFD    | 10...500 MHz   | 19...500 MHz   |
| VCO    | 600...1440 MHz | 800...1866 MHz |
| Output | 4.69...933 MHz | 6.25...933 MHz |

# Órajel kimenet

- Leosztott rendszer órajel


```
process (clk)
begin
  if (clk'event and clk='1')
  then
    cntr <= cntr + 1;
  end if;
end process;
clk_d4 <= cntr(1);
```

- Rendszer órajellel megegyező frekvenciájú kimenet

```
ODDR_clk: ODDR2
port map(
  Q => clk_pin
  C0 => clk,
  C1 => not clk,
  CE => '1',
  D0 => '1',
  D1 => '0',
  R => '0',
  S => '0'
);
```

 
# XADC

- **XADC: újdonság a 7-es szériában**
  - Két 12-bit 1Msps ADC, szenzorok a chip-en, 17 analóg bemenet, programozható jelkondicionálás
  - 1V bemeneti tartomány
  - 16-bit eredmény
  - Beépített erősítés és offset kalibráció
  - Egyedi erősítő az ADC-khez
- **Felxibilis bemenetek**
  - Differenciális analóg bemenet
  - Unipoláris, bipoláris és differenciális bemeneti módok


 
# XADC Block Diagram

- **Chip-en belüli szenzorok**
  - Chip hőmérséklet
  - Feszültségek
  - JTAG-en keresztül akkor is elérhető, ha a tervben nincs példányosítva
- **I/O lábak**
  - Dedikált GND, táp- és referencia feszültségek
  - Analóg bemenetek normál I/O lábként is használhatók
- **Dinamikus rekonfigurációs port**
  - Vezérlés és státusz az FPGA tervből



The background of the slide is a close-up, slightly blurred image of a green printed circuit board (PCB). A large, square, silver-colored integrated circuit (IC) is the central focus, with its numerous gold-plated pins visible. To the left of the IC, there are several circular components, likely capacitors, with metallic tops. The overall lighting is soft, highlighting the textures of the PCB and the metallic surfaces of the components.


# **Xilinx UltraScale & UltraScale+ áttekintés**

# Xilinx UltraScale & UltraScale+

|                       | Kintex<br>UltraScale | Kintex<br>UltraScale+ | Virtex<br>Ultrascale | Virtex<br>Ultrascale+ | Zynq<br>UltraScale+<br>MPSoc                                | Zynq<br>UltraScale+<br>RFSoc |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CPU                   | N/A                  | N/A                   | N/A                  | N/A                   | CG: 2x Cortex A53<br>EG: 4x Cortex A53<br>EV: 4x Cortex A53 | 4x Cortex A53                |
| RT CPU                | N/A                  | N/A                   | N/A                  | N/A                   | 2x Cortex R5                                                | 2x Cortex R5                 |
| GPU                   | N/A                  | N/A                   | N/A                  | N/A                   | Mali-400 MP2                                                | N/A                          |
| Video<br>ENC/DEC      | N/A                  | N/A                   | N/A                  | N/A                   | 4k@60<br>H.264, H.265                                       | N/A                          |
| RF ADC, DAC<br>SD-FEC | N/A                  | N/A                   | N/A                  | N/A                   | N/A                                                         | Igen                         |
| UltraRAM              | N/A                  | 0-36                  | N/A                  | 90-360                | 0-36                                                        | 13-22                        |
| DSP                   | 768-5520             | 1368-3528             | 600-2880             | 2280-12288            | 240-3528                                                    | 3145-4272                    |
| Transceiver           | 12-64<br>16,3 Gb/s   | 16-76<br>32,75 Gb/s   | 36-120<br>30,5 Gb/s  | 32-128<br>58 Gb/s     | 0-72<br>32,75 Gb/s                                          | 8-16<br>32,75 Gb/s           |
| DDR4 (Mbit/s)         | 2400                 | 2666                  | 2400                 | 2666                  | 2666                                                        | 2666                         |
| HBM RAM               | N/A                  | N/A                   | N/A                  | 0-8 GB                | N/A                                                         | N/A                          |


 
# UltraScale+ erőforrások

- **CLB:** nagyon hasonló a 7-es sorozathoz, de
  - 1 slice/CLB, 8 LUT6, 16 FF/Latch
  - 4 CE/slice
  - Külön órajel és WE a LUT RAM-hoz
  - Több kimenet: LUT, MUX, 2x FF
- **DSP: DSP48E2**
  - 27 x 18 bites szorzó
  - 27 bites elő-összeadó
  - ALU 4 bemenetű



 
 
# Memóriák

- **BRAM/FIFO: apróbb változások**
- **UltraRAM**
  - 288 kbit, true dual-port
    - 4k x 72 bit, ECC
    - Írás: mint a BRAM, vagy külön adat és paritás
  - Kaszkádosisítható (max ~100 Mbit)
- **HBM: a tokozáson intergált külső memória**
  - 0-8 GB méret, 460 GB/s sávszélesség
  - Dedikált vezérlő
    - 16 db 256 bites AXI3 interfész, 16x16 crossbar



  
# Általános I/O

- **MIPI DPHY támogatás a HP I/O bankokban**
- **Rendelkezésre áll a 7-es sorozatból ismert primitív készlet**
  - IDELAY, ISERDES, ODELAY, OSERDES
  - “Component mode”: max 1250 Mb/s
- **Új primitív: BITSLICE (“Native mode”)**
  - Max. 1600 Mbit/s


 
# Zynq UltraScale+ RFSOC


- **RF ADC**
  - Valós vagy I/Q
  - 12 bit @ 2,275 vagy 4 GS/s
  - 14 bit @ 2,5 vagy 5 GS/s
- **RF DAC**
  - 14 bit @ 6,554 vagy 10 GS/s
- **48 bit NCO (numerically controlled oscillator)**
- **Complex mixer**
- **Forward error correction (FEC) decoder**
- **Low-density parity-check (LDPC) encoder**












# **Intel Stratix 10 áttekintés**

# Stratix 10 ALM

 

# Stratix 10 ALM módok

       


# Stratix 10 memóriák

- **Chip-en belüli memóriák**
  - MLAB: 640 bit (ALM alapú)
    - x16, x18, x20, 32 mély
    - ~LUT RAM, csak kevésbé szabadon konfigurálható
  - M20K: 20 kbit, simple/true dual port, simple quad port
    - Hasonló funkcionalitás, mint a 18 kbit BRAM
  - eSRAM: 47,25 Mbit simple dual-port
    - 1 channel
      - 42 db 2k x 72 bit SRAM (144 kb vagy 128 kb ECC-vel)
      - Simple dual port
    - eSRAM: 8 független channel
- **Külső memóriák**
  - Dedikált memória vezérlő
  - Stratix 10 MX: HBM
 
# Stratix 10 DSP

- **Fix pontos**
  - 2 db 18x19 bites szorzó (vagy 1 27x27)
  - Pre-adder
  - 64-bit akkumulátor
  - 8 mély együtttható tár mindkét szorzóhoz
- **Lebegőpontos (!)**
  - 1 db MAC



# Stratix 10 I/O

- **Normál i/O lábak bankokban**
  - Kb. ugyanazok a lehetőségek mint Xilinx esetén
  - Unipoláris vagy differenciális
  - Több I/O szabvány
  - I/O órajel generálás, SERDES, fázis illesztés (DPA)
  - Max 1250 – 1600 Mb/s

