

NÉV:.....**MINTA ZH2**..... Neptun kód:..... gyak/lab kurzus:

A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg:

Olvasható aláírás:.....


Kedves Kolléga! **A kitöltést a dátum, név és aláírás rovatokkal kezdje!** Az alábbi kérdésekre a válaszokat - ahol lehet - mindig a feladatlapon oldja meg! A feladatok megoldása során a részletes kidolgozást nagyfeladatonként külön papíron végezze, (egyértelműen jelölje, hogy melyik lap melyik feladathoz tartozik, a papírra már a kezdetkor írja rá a nevét és Neptun kódját) és ezeket a papírokat is adja be a dolgozatával! A kérdésekre a táblázatok vagy a pontozott vonalak értelemeszerű kitöltésével válaszoljon, hacsak külön másként nem kérjük. **Mindenütt a legegyszerűbb megoldás éri a legtöbb pontot.** Ha több a feladat, mint a pont, a feladat pontszámát csökkentjük minden hiba esetén (azonban negatív pontot nem adunk). Jó munkát!

E: (25p)
F1: (15p)
F2: (25p)
Σ : (65p)
IMSC: (7p)

Ellenőrző kérdések (25p)

E1. (4p) a. Egy felfutó él érzékeny szinkron törölhető (rst) D flip-flop az alábbi jeleket kapja. Rajzolja le a Q kimenet idődiagramját! **b.** Adja meg egy törölő (rst) bemenettel rendelkező D flip-flop Verilog viselkedési leírását! Elkezdtük, folytassa!
 
```
always@(posedge clk)
    if(rst ) .....Q <= 1'b0;.....
    ..else.... .... Q <= D;.....
```




E2. (3p) Adja meg egy 2 db 8 bites forrásból betölteni képes **multifunkciós regiszter** Verilog leírását! **Ha ld0=1, q-ba töltse be In0-at, ha ld1=1, q-ba töltse be In1-et!** Az ld0 legyen nagyobb prioritású! (Most nem kell alaphelyzetbe állítás rst-re.) Elkezdtük, folytassa!

A hiányzó változó definícióktól eltekintünk.

```
always@(posedge clk)
    if(...ld0.....) .....q <= In0;.....
    ..else.. ..if(ld1).. .... q <= In1;.....
```

E3. (4p) Adott egy 2 irányú shiftregiszter funkcionális blokkvázlata és működési táblázata.

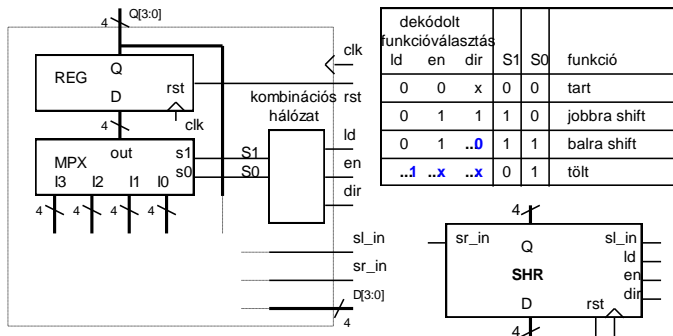a. Adja meg, bitsorrend helyesen, hogy milyen jelek kapcsolódnak az MPX multiplexer egyes bemeleteire! Ügyeljen arra, hogy a rajzon látható jel neveket használja!



dekódolt funkcióválasztás		dir	S1	S0	funkció
ld	en	dir	S1	S0	funkció
0	0	x	0	0	tart
0	1	1	1	0	jobbra shift
0	1	..0	1	1	balra shift
..1	..x	..x	0	1	tölt

I0:.....Q[3:0].....
I1:.....D[3:0].....
I2:.....sr_in, Q[3:1].....
I3:.....Q[2:0], sl_in.....

b. Töltse ki a táblázat hiányzó részeit, ha a prioritás sorrendje a legerősebb jellel kezdve a következő: betöltés (ld), engedélyezés (en)!

E4. (5p) Adja meg egy 4 bites 12-es modulusú fel le számláló Verilog kódját! A számláló ld-ra betölti d[3:0]-at, en=1 esetén számol, dir=1 esetén felfele, dir=0 esetén lefele, egyébként nem változik a q kimenete. A vezérlőjelek prioritása a legerősebb jellel kezdve a következő: ld, en. A jelek definiálásától most eltekintünk.

```
assign tc = en & ( dir & (q == 4'd11) | ~dir & (q == 4'b0) );
always@(posedge clk)
    if(...ld....) q <= .....d;.....
    else if(.....en...)
        if(...dir...)
            if(...tc.....) q <= 4'd0;.....
            vagy if(q==4'd11)
                else..... q <= q + 4'd1;.....
    else
        if(tc)... q <= 4'd11;.....
        vagy if(q==4'b0)
            else.... q <= q - 4'd1;.....
```

E5. (3p) Adott 3 db számláló modul példányosítva, azonban az összekötésük hiányzik. Az első 7-es modulusú, a második 3-os modulusú, a harmadik 5-es modulusú. A számláló kimenetek definiálásától eltekintünk.

a. Kaszkádosítsa a felsorolás szerinti sorrendben őket megadott wire típusú jelek megfelelő felhasználásával úgy, hogy a teljes számláncot a külső *EN* jel engedélyezze!

wire EN, OUT;
wire [1:0] tc_i;

cnt7 cnt7_1(.clk(..clk...), .rst(..rst...), .en(..EN...), .q(q7), .tc(..tc_i[0]...));

cnt3 cnt3_1(.clk(..clk...), .rst(..rst...), .en(..tc_i[0]), .q(q3), .tc(..tc_i[1]...));

cnt5 cnt5_1(.clk(..clk...), .rst(..rst...), .en(..tc_i[1]), .q(q5), .tc(OUT));

b. Hány órajelenként jelenik meg impulzus az *OUT* kimeneten? $7*3*5=105$

E6. (6p) Mely állítások igazak és melyek hamisak? Jelölje **+ -al az igaz, -al a hamis** állításokat!


1.	Egy sorrendi hálózat (FSM) kódolt állapotábrája tartalmazza a next_state logika és a kimeneti logika igazságtábláit.	+
2.	Ha egy sorrendi hálózat kimenetét az állapotregiszter valamely bitjei adják, akkor az biztosan Moore modell szerint működik.	+
3.	A FIFO-ba bármikor lehet adatot írni.	-
4.	Egy FSM vezérlő állapotgráfiájába írt állapotátmeneti feltétel lehet $A == B$.	-
5.	Az ASM (algoritmikus állapotvezérlő) leírás egyetlen feltétel doboza csak 2-felé ágazást tesz lehetővé.	+
6.	3 regiszter című processzor architektúra esetén egy művelet eredménye nem rontja el szükségyszerűen az egyik operandust.	+

F1. (15p) Adott egy FSM az alábbi *kódolt állapotgráfiájával*. A kimenete az állapotkód és *z*. Végezze el az alábbi feladatokat! **Az állapot kódok helyett mindenütt állapot neveket használjon!**


<p>bemenet: x[1:0] kimenet: s[2:0], z</p> <p>a. (3p) Adja meg az állapotregiszter Verilog leírását! //A konstans és változó deklarációk localparam [2:0] A = 3'b000, B = 3'b001, C = 3'b010, D = 3'b011, E = 3'b100; reg [2:0] s, next_s; wire clk, rst; wire [1:0] x; //Állapotregiszter always @ (..posedge clk...) if (rst) s <= ...A...; else s <= ...next_s...;</p>	<p>b. (9p) Következő állapot logika //Next_state logika always @ (..*.....*.....) case (s) A: case(...X...) 2'b01: next_s <=B.....; 2'b10: next_s <=C.....; 2'b11: next_s <=D.....; default: next_s <=A.....; endcase B: if(x == 2'b00) next_s <=A.....; else next_s <= C; C: if(x == 2'b00) next_s <=A.....; else next_s <=D.....; D: if(x == 2'b00) next_s <=A.....; else next_s <=E.....; E: if(x == 2'b00) next_s <=A.....; else next_s <=B.....; default: endcase</p>
<p>c. (1p) Milyen modell szerint működik? (Húzza alá a megfelelőt) Mealy <u>Moore</u></p> <p>d. (2p) Adja meg a z kimenet logikai függvényét Verilog-ban! Ha csak az s-t, az állapot neveket, az == operátort és műveletet használhatja: assign z = ...$(s == A)(s == E)$;... A legegyszerűbb Boole algebrai alakban: assign z =$\sim s[1] \& \sim s[0]$;...</p>	

F2. (25p) Funkcionális blokkvázlatával (adatstruktúra + vezérlő) adott egy a bemenő adatokkal többféle művelet elvégzésére alkalmas számító modul. Az adatstruktúra **4 db 8 bites külső adat bemenettel** rendelkezik: **A, B, C, D**. Az aritmetikai logikai egység (ALU) 8 műveletet tud elvégezni az **opa** és **opb** operandusokkal az alább megadott táblázat szerint. Az **elvégezendő művelet** az ALU **op[2:0]** bemenetén állítható be. **Shiftelés esetén a belépő bit 0, ha eci = 0, ci, ha eci = 1. Összeadás/kivonás esetén a ci-t csak akkor veszi figyelembe, ha eci = 1.** A **művelet eredményét** az **ALo** kimenet adja. Az ALU z kimenet 1 értéke jelzi, ha a **művelet eredménye 0**. A c kimenet **összeadás esetén a túlsordulást, kivonás esetén a negatív eredményt, shiftelés esetén a kilépő bit értékét** jelzi. A **REG_ARR** egy 4 regisztert tartalmazó regiszter tömb. Ennek outa kimenetén az **a[1:0]**-val kiválasztott sorszámú regiszter tartalma jelenik meg, ha **a[1:0]=i**, akkor **Ri**. Az adat beírását **wr=1** engedélyezi és az ALU-ból az **in** bementére jövő adat (ALo) az **a[1:0]**-val kiválasztott regiszterbe íródik az órajel felfutó élére. A **wr** jel ezen kívül az ALU c kimenetét beírja az ALU ci bementére kapcsolt 1 bites

regiszterbe. A regiszter tömb **outb** kimenetén a **b[1:0]**-val kiválasztott regiszter tartalma jelenik meg, ha **b[1:0]=i**, akkor **Ri**. Az ALU **eci** bemenetére **b[1]** van kötve, ezért a **ci** bemenetét csak akkor veszi figyelembe az ALU, ha **opb-n R2** vagy **R3** van kiválasztva. Az ALU **opb** bemenetére kerülő adat az MPX2 multiplexerről jön, mely alapesetben (**dw3,up3 != 11**) a regiszter **outb** kimenetét választja ki. Ha **dw3,up3=11**, akkor az **s[1:0]**-al kiválasztott külső adat lesz az **opb**. A regisztertömb **R3** regisztere speciális, mert fel/le számlálóként is funkcionál. Normál regiszterként írható (**a[1:0]=2'b11** és **wr = 1** esetén beíródik **R3**-ba az **Alo**-ról jövő érték) és normál regiszterként olvasható. Azonban, ha éppen nem írják, akkor **dw3,up3 = 1,0** esetén lefele számol (**R3=R3-1**), **dw3,up3 = 0,1** esetén pedig felfele számol (**R3=R3+1**), ha megjön a **clk** aktív éle. Az írás erősebb, mint a számlálás engedélyezés. Az **R3** regiszter fel vagy le számláltatásával egyidőben bármely más regiszterbe lehetséges írni. A **tc3** kimenet akkor jelez, ha **R3==0**. A vezérlőt egy kívülről jövő, 1 órajel hosszú **start** parancs indítja. A vezérlő az adatstruktúrát a **V[11:0]** vezérlő jelekkel működteti. A működése közben figyelni képes az adatstruktúrából jövő **z**, **c** és **tc3** feltétel jeleket. Egy számítási feladat elkészültét 1 órajel hosszú **rdy** státusz jellel kell jeleznie. Az eredménynek meg kell maradnia a következő **start** jelig. Az aktuális művelet szempontjából érdektelen vezérlő jelek értékét **0**-nak kell választani. Egy maximum 8 bites végeredményt a regiszter tömb **outa** kimenetén (**result_L**) kell megjeleníteni. Ha a végeredmény megjelenítéséhez 8-nál több bit kell, akkor a többi bitet az **outb** kimeneten (**result_H**) kell megjeleníteni.

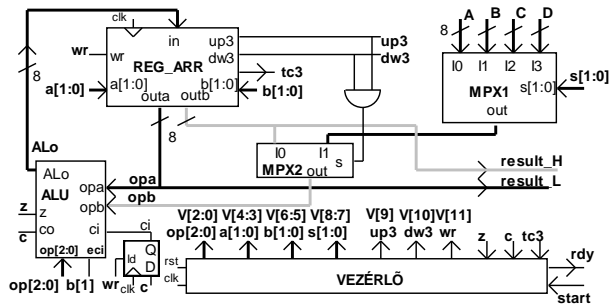

 a. (10p) Az alábbi Moore jellegű HLSM állapot diagram által leírt feladatot a fenti adatstruktúrával kell megvalósítani. (**R0**-at szorozza 16-al, eredmény:**R2R0**-




ban)

Adja meg a **vezérlő állapotgráfiájának megadott állapotokban kiadandó vezérlőjeleket** a **V[11:0]** bitek értékének (0, 1) alábbi táblázatba való beírásával! (Segítségképp néhány értéket megadtunk. A **rdy**-t most nem kérjük.)

b. (1p) Milyen értékű lesz **R2** az **INI3** állapotban?**0**.....

 c. (7p) A számító modullal két 4 bites szám szorzatát kell kiszámítani, **ResultL = A*B**.

A megvalósítást: **Kezdéskor a szorzandót R1, a szorzót, R2 regiszterbe tesszük, az eredmény regisztert 0-ázzuk. A szorzást ciklusba szervezzük.**



elvégzéséhez szükséges műveleteket az (egy kimenet kivételével) Moore jellegű HLSM állapotaihoz. Az alább felsorolt műveletekből válasszon (szükségtelenek is vannak közöttük). Írja az elvégzendő művelet(ek) sorszámát a megfelelő állapot neve mellé! Nem biztos, hogy van elvégzendő művelet, ilyenkor írjon x-et! (A HLSM gráf segítő információkat tartalmaz. A gráf pontozott részeit nem kell kitölteni, de az is segítő információ.) A többlet és hiányzó művelet sorszámokért pontlevonás jár! Egy állapothoz beírtuk, folytassa a többivel!

- 1: $R0 = \{R0[6:0], 0\}$ 2: $R0 = R0 \wedge R0$ 3: $R0 = \{0, R0[7:1]\}$
 - 4: $R0 = R0 + R1$ 5: $R1 = A$ 6: $R1 = B$ 7: $R1 = C$
 - 8: $R1 = R0 + R1$ 9: $R1 = \{R1[6:0], 0\}$ 10: $R2 = B$
 - 11: $R2 = C$ 12: $R2 = \{0, R2[7:1]\}$ 13: $R3 = R3 + 1$
 - 14: $R3 = R3 - 1$, 15: $R3 = R3 + R1$ 16: $R3 = C$ 17: $rdy = tc3$
- IDLE: ...**x**... INI1: ...**2**... INI2: ...**5**... INI3: ...**10**...
 INI4: ...**16**... TST: ..**17**... W1:**12**... W2:**4**...
 W3: ...**9, 14**.....

ALU funkció vezérlés: op[2:0]	ALU out (Alo)	z=1, ha	c=1, ha
000	opa + opb + ci&eci	Alo==0	átvitel van
001	opa - opb - ci&eci	Alo==0	a-b < 0
010	{opa[6:0], ci&eci}	Alo==0	opa[7]
011	{ci&eci, opa[7:1]}	Alo==0	opa[0]
100	opa & opb	Alo==0	Soha (c=0)
101	opa opb	Alo==0	Soha (c=0)
110	opa ^ opb	Alo==0	Soha (c=0)
111	opb	Alo==0	Soha (c=0)

	wr	dw3	up3	s[1:0]	b[1:0]	a[1:0]	op[2:0]
V[11:0]	11	10	9	8 7	6 5	4 3	2 1 0
IDLE	0	0	0	0 0	1 0	0 0	0 0 0
INI1	1	1	1	0 0	0 0	0 0	1 1 1
INI2	1	0	0	0 0	1 0	1 0	1 1 0
INI3	1	1	1	0 1	0 0	1 1	1 1 1
TEST	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0 0
W1	1	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1 0
W2	1	1	0	0 0	1 0	1 0	0 1 0
END	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0 0

Ciklusszámlálóként a speciálisan számlálóként is használható **R3** regisztert használjuk (kezdőértéke **C**). A szorzást **LSB**-vel kezdjük. A szorzó **LSB**-jét megjelenítjük **c**-ben. Ha **c=1**, akkor az eredményként használt regiszterhez hozzáadjuk a szorzandó aktuális 2 hatványát, ha **c=0**, nem adjuk hozzá. Mindkét eset után előállítjuk a szorzó következő 2 hatványát és ezzel egyidőben csökkentjük a ciklusszámlálót. Ezután visszamegyünk a ciklus elejére, ahol ellenőrizzük a ciklus számlálót. Rendelje a számítás

d. (1p) Adja meg a kért feltételeket a blokkvázlaton szereplő feltétel jel(ek) felhasználásával. (A parancs és feltétel bitek negáltját is fel lehet használni.)

f1:**c**.....

e. (1p) Adja meg az adatstruktúra **C** bemenetének (ciklus számláló kezdőértéke) értékét! (Az algoritmusban fel kell használni.)
C =4.....

f. (5p) Adja meg az adatstruktúra REG_ARR regiszter tömbjének Verilog leírását a bevezetőben megadott információk alapján! Az R3 speciális számláló funkciójának megvalósításától most eltekintünk. A leírást elkezdtük, egészítse ki a hiányzó részekkel! (Az **arr** 4 db 8 bit szószélességű tároló regisztert tartalmazó tömb.)

<pre>module REG_ARR (input clk, wr, input [1:0] a, b, input [7:0] in; output reg [7:0] outa, outb);</pre>	
<pre>// beírás megvalósítása reg [7:0] arr[3:0]; always@(.posedge clk) if(wr) arr[a] <= in;</pre>	<pre>always@(..*..) // opa elő- // állítása</pre>
<pre>outa <= arr[a];</pre>	<pre>always@(..*..) // opb elő- // állítása outb <= arr[b];</pre>
<pre>endmodule</pre>	

IMSC1 (3p)

Tervezzon *programozható modulusú 4 bites felfele számlálót!* A számláló modulusa 2-től 16-ig legyen változtatható a 4 bites d bemenetére adott szám függvényében. Adja meg az egység Verilog kódját! A számláló regiszter neve legyen q.

```
reg [3:0] q;
wire [3:0] d;
always@(posedge clk)
if(rst) q <= 4'h0;
else if(q == d) q <= 4'h0;
    else      q <= q + 4'h1;
```

IMSC2. (4p)

Készítsen az F2 feladat adatstruktúrájához egy olyan HLSM diagram részletet, amely **a regisztertömb R0 és R1 regiszterének értékét cseréli fel, a legkevesebb művelettel.** Milyen műveletet kell beállítani az op[2:0]-on és mi legyen ez alatt dw3, up3 értéke?

Művelet: op[2:0]=111 (ALo = opb), dw3,up3 = 0,0

HLSM diagram részlet:



További segítség az F2 a.-hoz

Minták különféle műveletek esetén a táblázat kitöltésére:

Ha a művelet eredménye beíródik op1-be, akkor a wr bit 1, egyébként 0. (A továbbiakban a beíródo eset szerint töltjük ki a wr bitet a táblázatban.)

Ha a művelet az R3 regiszter speciális fel vagy le számláló képességét használja: Ha $R3 = R3+1$, akkor $dw3, up3 = 0, 1$. Ha $R3 = R3-1$, akkor $dw3, up3 = 1, 0$. Ezek a műveletek a többi művelettel párhuzamosan végezhetőek, ha a másik művelet az R3-ba nem ír. Ha $(dw3, up3=0, 0)$ vagy $(1, 1)$ az nincs hatással R3-ra.)

Ha $up3, dw3 = 1, 1$ akkor az $s[1:0]$ -al az A,B,C,D bemenetek közül kiválasztott külső adat lesz az ALU opb operandusa. Ekkor a regiszter tömb outa kimerére választott regiszter és egy külső adat között végzi az ALU a műveletet. (Egyébként a regiszter tömb outa és outb kimeretere választott regiszterek között.)

Ri = Ri művelet Rj, ha a 2 operandusos műveletben a c flag nem szerepel (pl. AND, OR, EXOR).

wr	dw3	up3	s[1:0]		b[1:0] (Rj)		a[1:0] (Ri)		op[2:0]		
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	j[1]	j[0]	i[1]	i[0]	k	ó	d
1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0

(k ó d a művelet 3 bites kódja)
Pl. R1 = R1 & R2

Ha a művelet az adatmozgatás (Ri = Rj).

wr	dw3	up3	s[1:0]		b[1:0] (Rj)		a[1:0] (Ri)		op[2:0]		
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	j[1]	j[0]	i[1]	i[0]	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1

Pl. R1 = R2

Ha az 1 opeandusos műveletben a c flag szerepelhet ($\{opa[6:0], ci\&eci\}$ és $\{ci\&eci, opa[7:1]\}$) de **nem akarjuk, hogy a c-t figyelembe vegye, akkor b[1]-et 0-ba kell állítani** és b[0] értéke közömbös (x, de a feladatokban x helyett 0 beírását kérjük).

wr	dw3	up3	s[1:0]		b[1:0] (Rj)		a[1:0] (Ri)		op[2:0]		
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	0	x	i[1]	i[0]	k	ó	d
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Pl. R1 = ($\{R1[6:0], 0\}$)

Ha az 1 opeandusos műveletben a c flag szerepelhet ($\{opa[6:0], ci\&eci\}$ és $\{ci\&eci, opa[7:1]\}$) és **azt akarjuk, hogy a c-t figyelembe vegye, akkor b[1]-et 1-be kell állítani** és b[0] értéke közömbös (x, de a feladatokban x helyett 0 beírását kérjük).

wr	dw3	up3	s[1:0]		b[1:0] (Rj)		a[1:0] (Ri)		op[2:0]		
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	1	x	i[1]	i[0]	k	ó	d
1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0

Pl. R1 = ($\{R1[6:0], c\}$)

Ha a 2 opeandusos műveletben a c flag szerepelhet ($\{opa+opb+ci\&eci\}$ és $\{opa-opb-ci\&eci\}$) de **nem akarjuk, hogy a c-t figyelembe vegye, akkor b[1]-et 0-ba kell állítani, ezért ilyenkor op2-ként csak R0 vagy R1 használható!**

wr	dw3	up3	s[1:0]		b[1:0] (Rj)		a[1:0] (Ri)		op[2:0]		
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	0	x	i[1]	i[0]	k	ó	d
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Pl. R1 = R1+R0

Ha a 2 opeandusos műveletben a c flag szerepelhet ($\{opa+opb+ci\&eci\}$ és $\{opa-opb-ci\&eci\}$) de **azt akarjuk, hogy a c-t figyelembe vegye, akkor b[1]-et 1-be kell állítani, ezért ilyenkor op2-ként csak R2 vagy R3 használható!**

wr	dw3	up3	s[1:0]		b[1:0] (Rj)		a[1:0] (Ri)		op[2:0]		
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	1	x	i[1]	i[0]	k	ó	d
1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

Pl. R1 = R1+R2+c

Ha a művelet valamelyik külső adat betöltése egy regiszterbe ($Ri = K$), akkor $dw3, up3 = 1, 1$ és az $s[1:0]$ -al a külső adatot kell kiválasztani (A esetén $s[1:0]=00$, B esetén $s[1:0]=01$, C esetén $s[1:0]=10$, D esetén $s[1:0]=11$) Ezen kívül az ALU-n az $ALo=opb$ műveletet kell beállítani ($op[2:0]=111$), a wr bitet 1-be kell állítani, az $a[1:0]$ -val kell kiválasztani, hogy melyik regiszterbe íródjon. (Az opb közömbös.)

Ha a művelet egy konstanssal való művelet, akkor az csak a műveleti kódban különbözik a fentiekől. (Példa ugyanitt az utolsó sorban.)

wr	dw3	up3	s[1:0] (K)		b[1:0] (Rj)		a[1:0] (Ri)		op[2:0]		
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	k[1]	k[0]	x	x	i[1]	i[0]	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0

Pl. R1 = C
Pl. R1 = R1 & C

Ha z vagy c falg-et be akarjuk állítani egy művelet eredményétől függően, de az eredményre nincs szükségünk, akkor az ALU művelet beállítása mellett $wr = 0$ -t kell beállítani. (pl. R1&B). Ekkor az eredmény nem íródik be az eredmény regiszterbe.

wr	dw3	up3	s[1:0]		b[1:0] (Rj)		a[1:0] (Ri)		op[2:0]		
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	j[1]	j[0]	i[1]	i[0]	k	ó	d
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0

(k ó d a művelet 3 bites kódja)
Pl. R1 & B

A végeredmény kijelzése, ha ResultL = Ri, ResultH = Rj

wr	dw3	up3	s[1:0]	b[1:0] (Rj)		a[1:0] (Ri)		op[2:0]			
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	j[1]	j[0]	i[1]	i[0]	x	x	x
0	0	0	0	0	1	0	0	1	x	x	x

Pl. ResultL = R1, ResultH = R2