

20.....év ...hó ...nap

NÉV:..... Neptun kód:..... GYAK Kurzus:.....

A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg:

Olvasható aláírás:.....

Kedves Kolléga! *A kitöltést a dátum, név és aláírás rovatokkal kezdje!* Az alábbi kérdésekre a válaszokat - ahol lehet - mindig a feladatlapon oldja meg! A feladatok megoldása során a részletes kidolgozást nagyfeladatonként külön papíron végezze, (egyértelműen jelölje, hogy melyik lap melyik feladathoz tartozik, a papírra már a kezdetkor írja rá a nevét és Neptun kódját) és ezeket a papírokat is adja be a dolgozatával! A kérdésekre a táblázatok vagy a pontozott vonalak értelemszerű kitöltésével válaszoljon, hacsak külön másként nem kérjük. *Mindenütt a legegyszerűbb megoldás éri a legtöbb pontot.* Jó munkát!

E:
F1:
F2:
F3:
Σ :

Ellenőrző kérdések (25p)

E1. (3p) Végezze el az előírt átalakításokat!

Kiinduló adat:	Kért talakítás:	Átalakított adat:
2-es komplement: 1010	decimális	-6
BCD: 1001 0100	decimális	94
Hexadecimális: AE	bináris	1010 1110

E2. (2p) Írja le a Boole algebra De’Morgan tételének 2 féle alakját 2 változóra (A, B)!

.../(A + B) = /A/B..... .../(AB) = /A + /B.....

E3. (1p) Egyszerűsítse az alábbi Boole kifejezést!


$A + /AB = \dots A + B \dots$

E4. (2p) Az alábbi Boole algebrai kifejezés egy ismert funkcionális elemet ír le. Adja meg a funkcionális elem pontos nevét és jeleinek funkcióját!

$assign\ y = (A[0]\& B[0] \mid \sim A[0]\& \sim B[0]) \& (A[1]\& B[1] \mid \sim A[1]\& \sim B[1]);$

neve:..**egyenlőség komparátor**.... A[1:0], B[1:0]:..**a két adat** y:..**kimenet**

 E5. (2p) Egészítse ki az alábbi összeadót, hogy az egy sub_ab bemenettel vezérelhető 1 bites összeadó/kivonót valósítson meg (sub_ab = 0: a + b, sub_ab = 1: a-b)!



E6. (2p) Megadtuk az *f* függvény definícióját igazságtáblával.

a. Írja le a függvényt megvalósító kombinációs hálózatot Verilog nyelven, *minimalizálatlan SOP alakban*, közvetlenül a mintermeket specifikálva! (1p)

A(4)	B(2)	C(1)	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

assign f =..... $\sim A\&\sim B\&\sim C \mid \sim A\&\sim B\&C \mid \sim A\&B\&\sim C \mid A\&B\&C$;.....


b. Az ABC bemenetre 3 bites előjel nélküli bináris számokat adunk {A, B, C}. Adja meg a függvényt a *legegyszerűbb* Verilog formában, ha csak a <, >, | operátorokat használhatja ! (1p)

assign f =..... $\{A,B,C\} < 3 \mid \{A,B,C\} > 6$;.....

E7. (2p) Adja meg egy szinkron törölhető (r), és szinkron 1-be írható (s) D flip-flop Verilog leírását! (Legyen r a nagyobb prioritású.) A leírást elkezdtük, folytassa!

```
wire r, s, d;
reg q;
always@(...posedge clk....)
if(r...) q <=...1'b0;.....
else if(...s...) q <= ...1'b1;.....
    else q <= ...d;.....
```

 E8. (3p) a. Milyen funkcionális elem blokkvázlata látható az alábbi rajzon?



Funkcionális elem pontos neve:

.....fel-le számláló.....

b. Írja be az alábbi táblázatba a megfelelő M1M0 kombináció alá, hogy annak hatására mit csinál a funkcionális elem! Az elemnél megszokott szavakat használjon!

M1M0:	00	01	10	11
Funkciótart.....	fefele számol...	lefele számol...	...tölt.....

E9. (1p) Egészítse ki az alábbi Verilog leírást, hogy az egy 2/1-es busz multiplexert valósítson meg!

wire [7:0] I0, I1; wire s; reg[7:0] out;	always@(..*) case(...s...) 0: ...out <= I0;..... 1: ... out <= I1;..... endcase
--	---

E10. (2p) Válaszoljon az alábbi **STACK**-re vonatkozó kérdésekre ill. húzza alá a megfelelő választ!


- a. Hova kerül a bele írt adat? a tetejére az aljára máshova
b. Olvasáskor honnan származik az olvasott adat? a tetejéről az aljáról máshonnan

E11. Mely állítások igazak és melyek hamisak? Jelölje **+ -al az igaz, - -al a hamis** állításokat! (5p)

1.	A diszjunktív normál alakban (DNF) annyi szorzat tag van, ahány 1-es az igazságtáblában.	+
2.	Egy 3 bites kiválasztó bemenetű multiplexerrel és a logikai konstansokkal tetszőleges 3 változós logikai függvény megvalósítható.	+
3.	Többkimenetű logikai hálózat legegyszerűbb megvalósítását mindig a kimenetenkénti minimalizálás adja.	-
4.	Egy Moore modell szerint működő szinkron sorrendi hálózat kimenete mindig csak az órajel hatására változhat.	+
5.	Az előjel nélküli számok összeadására képes összeadó a 2-es komplementű számokat is helyesen adja össze.	+

Feladatok:

 F1. (11p) Adott egy FSM az alábbi **kódolt állapotgráffal**. Állapotok: A,B,C,D. Bemenetek: clk, rst (hatására az A-ba megy), x. Kimenet: z. Az állapotkódolást és z-t megadtuk. **Készítse el az FSM Verilog leírását** külön az **állapotregiszter**, külön a **next_state logika** és külön a **kimeneti logika** megadásával! A leírást elkezdtük, fejezze be!



a. Milyen modell szerint működik? Húzza alá a megfelelőt! (1p) Mealy Moore

Verilog leírás:

A konstans és változó deklarációk. (2p)

localparam [1:0] A = 2'b00, B = ..2'b01.. , C = 2'b10....., D = .. 2'b11.....;

```
reg [1:0] s, next_state;
wire z;
```

<pre>//Állapotregiszter (2p): always@(posedge clk..) if (rst) s <= ...A;..... else ...s..... <= ...next_state;..... //Kimeneti logika (2p): Adja meg a legegyszerűbb Boole algebrai alakot! (1p) assign z = ...s[0];..... Adja meg az == operátort használó legegyszerűbb alakban (1p) assign z =(s == B) (s == D);</pre>	<pre>//Next_state logika (4p): always@(...*......) begin case (s) A: if(...x.) next_state <= ...B.....; else next_state <= C; B: if(...x.) next_state <=D.....; else next_state <= C;..... C: if(...x.) next_state <= ...B;.....; else next_state <= D; D: if(...x.) next_state <= ...A.....; else next_state <= C;... default: ... next_state <= A;..... endcase end</pre>
---	---

F2. (12p) Tervezze meg egy impulzushossz mérő **adatstruktúráját!** (A vezérlőt nem kell megtervezni. A rendszerórajel 16 MHz frekvenciájú.) Az impulzushossz mérő egy külső **start** jelre (egy órajel hosszú órajellel szinkron impulzus) kezdi a mérést. Megméri az **in_pulse** bemeneten érkező jel felfutó éle és lefutó éle között eltelt időt, 1 usec felbontással. Ha kész a méréssel, azt az **rdy** kimenetén 1-el jelzi. Az eredmény (**result[15:0]**) ekkor a **REG16** regiszterben található az újabb mérés kezdetéig. Újabb start jelre rdy = 0 lesz és újra kezdődik a mérés. Bekapcsolás után az eredmény 0-át mutat.

A megvalósítás: Az impulzus hosszát egy 1us-onként 1 órajel hosszú impulzus (**us1**) hatására lépő 16 bites törölhető bináris felfele számlálóval (**BIN_CNT16**) mérjük. A us1 jelet a **PS** előosztó modul állítja elő. Az esetleges túlsordulással nem foglalkozunk. A számláló adat kimenetére egy 16 bites törölhető regisztert (**REG16**) csatlakoztatunk, ennek kimenetén jelenik majd meg az eredmény. A fel és lefutó él figyeléséhez egy éldetektort (**edge_detect**) használunk. Ennek **rise** kimenete 1 órajel hosszú impulzussal jelzi, a ha fefutó élet észlelt, a **fall** kimenete pedig ugyanígy viselkedik lefutó él esetén. Az éldetektor engedélyezhető (**en_detect**). A start jel hatására a vezérlő engedélyezi az éldetektort és törli rdy-t. Az éldetektor rise jele törli PS-t és BIN_CNT16-ot, mely ezután elkezd felfele számolni. Az éldetektor fall jele áttölti a számláló aktuális értékét a REG16 regiszterbe, melynek kimenete szolgáltatója az eredményt (result[15:0]), a vezérlő letiltja az éldetektort, a rdy jelet 1-be állítja és alapállapotba kerül.

A feladat megoldását részfeladatokra bontottuk.

- Tervezze meg a BIN_CNT16 16 bites bináris felfele számlálót. A számláló törölhető (rst), engedélyezhető (en), végérték jelző kimenettel rendelkezik (tc). Adja meg a Verilog leírását! A leírást alább elkezdtük, fejezze be! A tc leírását úgy adja meg, hogy ne szerepeljen benne konstans! (4p)
- Állítsa elő az **us1** jelet lefele számlálóval, ha az órajel fekvenciája 16 MHz! (1us-onként 1 órajel hosszú impulzus.) Adja meg a Verilog leírását! (4p)
- Kösse össze az adatstruktúra elemeit egymással az alábbi példányok interfészének megfelelő kitöltésével! (4p)

```
edge_detect edge_dtetect(.clk(clk.), .rst(rst.), .en(...en_detect.), .in(in_pulse),.rise(rise), .fall(fall));
  PS PS (.clk(clk.), .rst(rst | rise.), .us1(us1));
BIN_CNT16 BIN_CNT16 ( .clk( clk.), .rst(...rst | rise.), .en(u1s.), .tc(), .q(q));
REG16 REG16 ( .clk( clk.), .rst(...rst.), .ld(...fall.), .d(...q.),.q(...result.))
```

<pre>a. // 16 bites bináris számláló Verilog leírása(4p): module BIN_CNT16(input clk, rst, en, output tc, output reg [15:0] q); assign tc = ...(&q)&en;.....; always @(posedge clk) begin if (rst) q <= 16'h00;..... else ...if(en) q <= q + 16'h01;.....; end endmodule</pre>	<pre>b. Állítsa elő az us1 jelet lefele számlálóval, ha az órajel fekvenciája 16 MHz! (1us-onként 1 órajel hosszú (62.5ns) impulzus.) Adja meg a Verilog leírását! (4p) module PS(input clk, rst, output us1) reg [3:0] q wire us1; assign us1 = ...&~q;.....; //~ q, q==4'h0 always@(..posedge clk....) begin if(rst) q <= ...4'h0;.... else q <= q - 4'h1.....; end</pre>
---	--

- IMSC (5p) Tervezze meg külön lapon az edge_detect logikát! (Adja meg a Verilog leírását!)

d. IMSC (5p) Tervezze meg külön lapon az edge_detect logikát! (Adja meg a Verilog leírását!)

```
module edge_detect(input clk, rst, en, in, output rise, fall)
reg [1:0] q;
always@(posedge clk)
begin
    if(rst) q <= 2'b11;
    else
        if(en) q <= {q[0], in}; // vagy másik irányba shiftelve
end

assign rise = (q == 2'b01); // shiftelési irányt figyelembe véve
assign fall = (q == 2'b10); // - „” –
endmodule
```


F3. (12p) A feladatban az **első n (2 < n < 14) fibonacci szám előállítását** kell megvalósítani. Az áramkör bemenetén N = n-3 számot kell beállítani (0...11). Az **in_N[3:0]** beállítása után, a számítás indítását az 1 órajel hosszú szinkronizált **start** jel jelzi. Ennek hatására kell megkezdeni a számolást. Az eredményt a **res[7:0]** kimeneten kell előállítani és az elkészültét egy 1 órajel hosszú **rdy** jellel kell jelezni. Ezután a hardver újabb számításra kész. Az újraindításig az előző számolás eredményét mutatja.

a. Röviden fogalmazza meg az algoritmust! Egészítse ki, ill. folytassa az elkezdett leírást! (2p)


A számoláshoz 2 db 8 bites regisztert (**R1** és **R2**) és egy (**CNT**) 4 bites bináris lefele számlálót használunk. A **start** jel megérkezése után elvégezzük az inicializálást, tehát az R1 és R2 regiszterbe 1-et töltünk, a számlálóba pedig betöltjük az **...in_N[3:0]** értékét. Ezután elvégezzük a következő érték számítását, tehát egy ütemben R1-be beírjuk R1 és R2 összegét, R2-be beírjuk az R1-et és **CNT**-t **..csökkentjük...** A számolásnak akkor van vége, ha a **CNT** lefelé számláló eléri a **...0**-t (**tc_CNT**). Az eredmény R1 kimenetén, **res[7:0]**-ban található. Ekkor az **rdy = ..1..**, majd visszatérünk az újabb adatra váró állapotba, ahol **rdy = ..0...**

b. Egészítse ki az adatstruktúrát vezérlő HLSM Moore jellegű állapotdiagramját! A rajzolást elkezdtük, adja meg a hiányzó állapotátmeneteket (irányított gráf élek) az átmeneti feltételekkel együtt, és az elvégzendő magas szintű műveleteket az egyes állapotokban (Verilog-szerűen)! Ha egy állapotból az összes többi feltétel nem teljesülése esetén megy valahova, akkor a feltételt **else**-el jelöltük. (4p)

 c. Rajolja le a feladat adatstruktúrájának a blokkvázlatát. Az adatstruktúra felrajzolását elkezdtük. Fejezze be az adatkapcsolatokat, adat utak felrajzolását! Rajolja be, hogy a vezérlő milyen kimeneti (vezérlő és státusz) jelekkel és bemeneti (feltétel, parancs) jelekkel kapcsolódik az adatstruktúrához és a külvilághoz! A vezérlő és feltétel jelek elnevezése: **init** (inicializálások), **upd** (részeredmény frissítése) **tc_CNT**. (6p)



ADATSTRUKTÚRA:

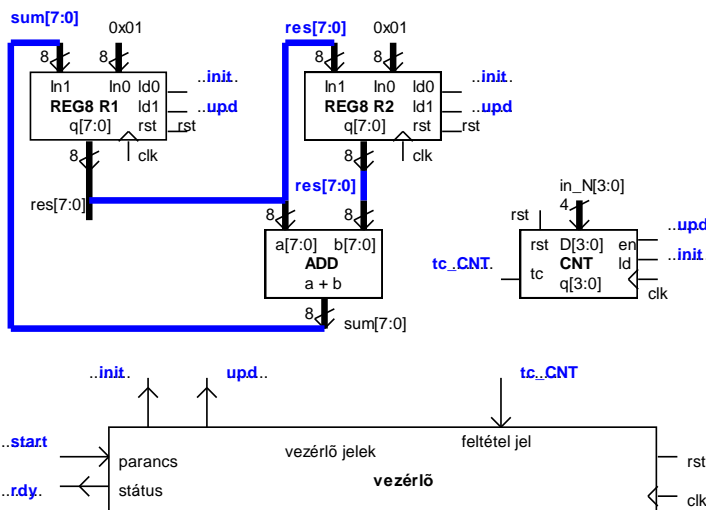

e. IMSC (5p) Rajolja le (külön lapon) a HLSM állapotgráf Mealy változatát!

Maximális pontszám: 60 pont

Rendelkezésre álló idő: 100 perc