

Példa feladatok a kisZH6-hoz

Digitális technika (VIMIAA02)

A példa kisZH feladatok célja, hogy a kisZH-ra történő felkészülés során segítséget nyújtson pár tipikus feladat ismertetésével, valamint hogy a hallgatók számára egyenlő esélyeket biztosítson azáltal, hogy a példa kisZH feladatokat a legkorábbi labor kurzus időpontja előtt pár nappal közzétesszük. (A kisZH-n nem pontosan ilyen feladatok lesznek, de némileg hasonlóak.)

Az alábbiakban a kisZH6 által számonkért témakörhöz (*periféria illesztés a MiniRISC buszra*) található egy-két példa feladat. A feladatok megoldása során a MiniRISC busz felhasználható jelei: A[7:0], Din[7:0], Dou[7:0], RD, WR, IRQ, clk, rst.

1 Cím és parancs dekóder (Verilog implementáció)

a) A MiniRISC buszra illesztendő periféria bázis címe: **0xB8**

Ennek megfelelően egészítse ki az alábbi Verilog kódrészletet (hexadecimális konstans megadásával):

```
parameter base_addr = [ ];
```

Tipp: Verilog nyelven más szintaktikával jelöljük a hexadecimális számrendszert, mint a MiniRISC assemblyben (vagy a C nyelvben).

b) A periféria **7 db adat regiszterrel (DR0 ... DR6)** rendelkezik (mindegyikük írható/olvasható). A címek pedig sorrendben vannak a **(bázis cím + 0) ... (bázis cím + 6)** tartományban.

Tételezzük föl, hogy a MiniRISC CPU épp a periféria valamelyik regiszteréhez fér hozzá. Az általa kiadott cím bitjei közül melyek azok, amik a periféria kiválasztásában játszanak szerepet (jelölje **p**-vel) és melyek azok, amik a periférián belüli regiszter kijelöléséért felelősek (jelölje **r**-rel)?

| A[7] | A[6] | A[5] | A[4] | A[3] | A[2] | A[1] | A[0] |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | |

c) Az alábbi Verilog kódrészlet kiegészítésével készítsen egy olyan segéd jelet, amely akkor igaz, ha a CPU **az adott perifériához fér hozzá!** (Kicsit részletesebben fogalmazva: a CPU az adott periféria címtartományában lévő valamelyik regiszterhez fér hozzá.)

```
assign p_sel = (A[ ] == [ ]);
```

d) Az alábbi Verilog kódrészlet kiegészítésével készítsen egy olyan segéd jelet, amely akkor igaz, ha a CPU által kiadott címnek az adott periférián belüli regiszter kijelöléséért felelős bitjei a **DR3** adatregisztert jelölik ki!

```
assign d3_sel = (A[ ] == [ ]'b[ ]);
```

e) A fenti két jel, valamint a MiniRISC busz valamelyik vezérlő jelének felhasználásával készítsen egy olyan jelet, ami alkalmas lehet a **DR3-as regiszter írás engedélyező jelének** funkcióját ellátni!

```
assign d3_wr = [ ];
```

f) A perifériánk címtartományában még 1 db cím szabad. Szeretnénk azonban még két regisztert: egy **parancs regisztert (CR)** /csak írható/ és egy **státusz regisztert (SR)** /csak olvasható/. Megoldható-e a feladat (Igen / Nem + Indoklás)?

2 Írható regiszter (Verilog implementáció)

Adott egy timer periféria, aminek az alábbi (csak írható) parancs regisztere (**CR**) van:

| CR[7] | CR[6] | CR[5] | CR[4] | CR[3] | CR[2] | CR[1] | CR[0] |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| EN | PER | - | - | - | PRES[2:0] | | |

EN a működést engedélyező bit (0: tiltás, 1: engedélyezés). **PER** a periodikus üzemmódot kiválasztó bit (0: egyszeri, 1: periodikus). **PRES** az timer órajel előosztását meghatározó mező (az órajelet 2^{PRES} értékkel ossza le). A – karakterrel jelölt bitek nem rendelkeznek funkcióval.

Reset hatására azt szeretnénk, hogy a timer legyen tiltva, az üzemmódja legyen egyszeri és az órajelének frekvenciája egyezzen meg a rendszer órajelével.

Normál működés során pedig, ha a MiniRISC CPU a timer parancs regiszterét írja (**cr_wr** aktív), akkor a processzor kimeneti adatbuszának tartalmát kell eltárolni (a fenti táblázat szerinti bit kiosztással).

A fent leírtak implementálására egészítse ki az alábbi Verilog kódrészletet:

```
reg en;           // Engedélyezés
reg per;         // Periodikus működési mód kiválasztása
reg [2:0] pres;  // Órajel előosztó

always @( [ ] )
  if (rst)
    {en,per,pres} <= 'b[ ];
  else if (cr_wr)
    {en,per,pres} <= { [ ], [ ], [ ]};
```

3 Olvasható regiszter (Verilog implementáció)

Adott egy timer periféria, aminek az alábbi (csak olvasható) státusz regisztere (**SR**) van:

| SR[7] | SR[6] | SR[5] | SR[4] | SR[3] | SR[2] | SR[1] | SR[0] |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| EN | PER | TOUT | – | – | PRES[2:0] | | |

Az egyes bitek funkciója most nem fontos: számunkra mint Verilog jelek **en**, **per**, **tout** és **pres** nevek alatt elérhetőek. Ha a CPU ezen regisztert olvassa (**sr_rd** jel aktív), akkor a fenti táblázatnak megfelelően kell visszaadnunk a biteket (a nem használt pozíciókon adjunk vissza 0-akat). Ha nem aktív az **sr_rd** jel, akkor minden bit pozíción 0-át adjunk vissza.

A fent leírtak implementálására egészítse ki az alábbi Verilog kódrészletet:

```
always @( [ ] )
  if ( [ ] )
    [ ] <= { [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] };
  else
    [ ] <= 'b[ ];
```

4 Assembly rutin regiszter értékek tesztelésére

a) Adott egy utazó bőrönd informatikusok számára. A **bőrönd kinyitásához** egy 8 db kapcsolóból álló panelen kell az elvárt kombinációt (**0xAC**) előállítani. Illetéktelen kezek véletlen próbálkozásait elkerülendő van egy másik kombináció is (**0xE8**). Ha ebben az állásban vannak a kapcsolók, akkor **beindul az önmegsemmisítő!** A kapcsolók a **0x81-es címről** olvashatók be.

Írjunk egy assembly programot az alábbi kódrészlet kiegészítésével, ami egy ciklusban folyamatosan vizsgálja a kapcsolók állapotát. Ha a kinyitáshoz szükséges kombinációt tapasztalja, akkor átugrik az **OPEN** címke mögötti kódra, ha az önmegsemmisítéshez szükséges kombináció tapasztalható, akkor pedig a **SELF_DESTRUCT** címke mögötti kódra.

A bőrönd vezérlésére két relé áll rendelkezésre. A relétet aktivizálni a **0x80-as címen** található **relé vezérlő regiszterrel** lehet (az adott reléhez tartozó bit 1-be állításával). A zárát a 0. bithez tartozó relé vezérli, míg az önmegsemmisítő biztonsági reteszet a 7. bithez tartozó.

Az **OPEN** címkét követő kódrészlet a megfelelő relé meghúzásával kinyitja a bőrönd zárját. Ezt követően arra vár, hogy lecsukják a bőröndöt. Ha le van csukva a bőrönd fedele, az megnyom egy gombot. A gomb állapota a **0x84-es címen** elérhető **gomb regiszterből** olvasható ki, a 0. biten található (lenyomott:1, elengedett:0). Miután lecsukták a bőröndöt, a szubrutin elengedi a zárat nyitva tartó relét majd visszatér.

A **SELF_DESTRUCT** címkét követő kódrészlet egy másik relé meghúzásával kihúzza a bőröndbe épített önmegsemmisítő biztonsági reteszt. Ezt követően... tulajdonképpen mindegy is...

```

DEF RL 0x80 ; Relék (MSB: önmegsemmisítő, LSB: zárnyitó)
DEF SW 0x81 ; Kapcsolók
DEF BT 0x84 ; Gomb (LSB: fedél zárás érzékelő)

SW_LOOP:
    mov r0, [ ] ; Kapcsolók beolvasása
    [ ] r0, [ ] ; Nyitáshoz szükség kombináció ellenőrzése
    [ ] OPEN ; Ugrás a nyitó kódra megfelelő kombináció esetén
    [ ] r0, [ ] ; Önmegsemmisítéshez szükség kombináció ellenőrzése
    [ ] SELF_DESTRUCT ; Ugrás az önmegsemmisítő kódra, ha kell
    jmp SW_LOOP ; Ugrás vissza a kapcsolók beolvasásához

OPEN: ; Nyitó kódrészlet
    mov r0, [ ] ; Zár nyitó relé aktivizálása
    mov [ ], r0 ;

LID_LOOP: ; Várakozás, amíg nyitva van a bőrönd
    mov r0, [ ] ; Gomb állapot beolvasása
    [ ] r0, [ ] ; Lecsukás érzékelő gombra tesztelés
    [ ] LID_LOOP ; Ugrás vissza, ha még nyitva
    mov r0, [ ] ; Zár nyitó relé deaktiválása
    mov [ ], r0 ;
    jmp SW_LOOP ; Ugrás vissza a kapcsolók beolvasásához

SELF_DESTRUCT: ; Önmegsemmisítő kódrészlet
    mov r0, [ ] ; Biztonsági reteszt kihúzó relé aktiválása
    mov [ ], r0 ;
    ...

```

b) A fenti kódban nem használtunk szubrutin hívást, de szervezhetjük volna úgy is a programot.

- Mi a különbség egy szubrutin hívás (jsr) és egy feltétel nélküli ugrás (jmp) között?
- Milyen utasítással kell visszatérni egy szubrutinból?
- Honnan tudja ez az utasítás, hogy hova kell visszatérni? (Avagy hol tároljuk el a visszatérési címet?)
- A visszatérési címek tárolására FIFO vagy verem jellegű struktúra a célszerű? Miért?