 


Véges állapotú gépek (FSM) tervezése 3. (a tavalyi első házi feladat)

F1. A teljes terv 3 azonos funkciójú és interfészű almodulból épül fel. Az ezeket tartalmazó HF1.v felső szintű modul interfészspecifikációja a következő:




```

timescale 1ns / 1ps
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// HF1 mintamegoldás
// Használható referenciaként, a saját megoldás elkészítéséhez
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
module HF1(
    input clk,
    input rst,
    output [2:0] man_out,
    output [2:0] std_out,
    output [2:0] ind_out
);

```

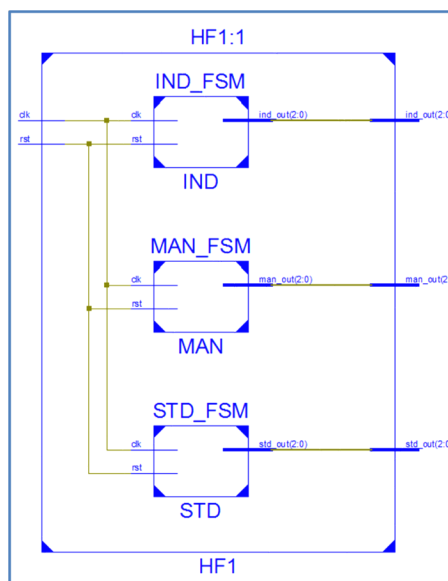Mindenyik almodult a két közös vezérlőjel működteti, a clk és az rst. Az almodulok azonosítói a feladat kiírása szerint MAN_FSM, STD_FSM és IND_FSM. Az almodulok beépítésére a Verilog HDL szokásos példányosítási módszere alkalmazható.




A teljes terv a források elkészítése után majd egy HF1_TF.v tesztkörnyezet segítségével lesz tesztelhető. A tesztkörnyezet automatikusan generálható, de kiegészítendő egy órajel generátorral a laboratóriumi mérések során ismertett módon.

```
always                                     // Folyamatos működésű órajelgenerátor
begin
  #50 clk = ~clk;                          // Periódusideje 2x50ns, azaz 100ns
end
```




Ezen kívül a szükséges teszttvektorokat kell megadni. Minimum egy teszttvektor szükséges a modulok indításához.

```
// Add stimulus here
#110 rst = 1;                             // Kezdeti RESET pulzus az egységek inicializálásához
#100 rst = 0;                             // A RESET után indulnak a számlálási ciklusok
```

 
A szimulációt az egyes modulokon külön-külön vagy a teljes terv elkészítése után, a 3 egységet szinkron módon vizsgálva is elvégezhetjük. A segédlet alábbi ábrái ezzel a módszerrel készültek. A kimeneti bitvektorokat érdemes nem bináris, hanem valamilyen más kijelzési módba kapcsolni, mert úgy könnyebb az értékelés. Az ábrák a 1347526 minta DIGIT kód által meghatározott sorozatot mutatják.



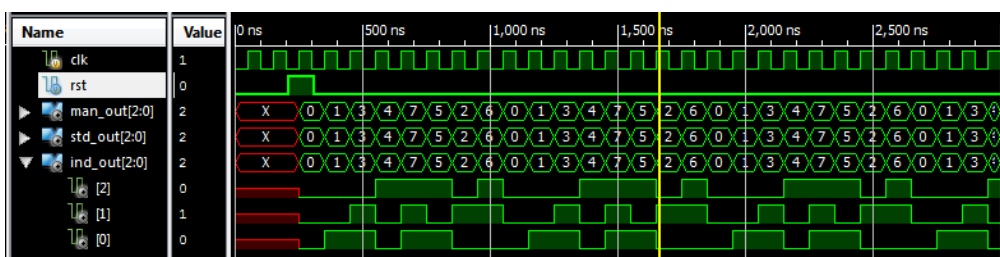  
Természetesen hasznos lehet esetleg a bitvektorokat kibontva a részletes állapotváltozások vizsgálata, ellenőrzése is. Mindhárom bitképnek azonosnak kell lennie.



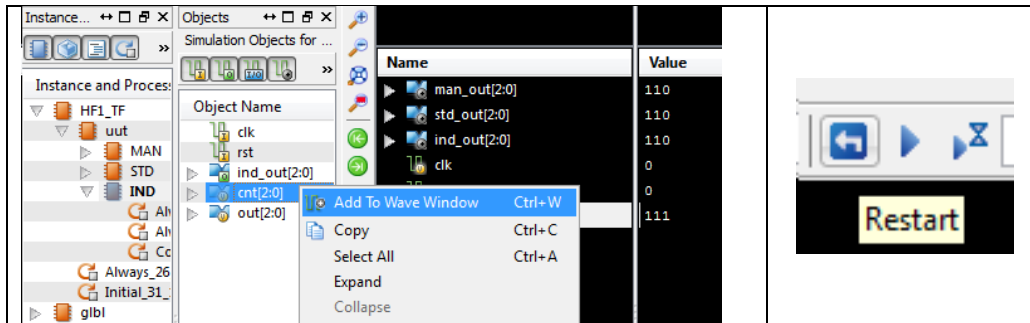Az indirekt megvalósítású modul egy további lehetőséget kínál. A szimulált tesztkörnyezet hierarchiát kinyitva, a HF1 → uut → IND elérési úton keresztül hozzáférhetünk annak belső jeleihez, pl. a cnt[2:0] számláló jelhez. Ezt hozzáadva a hullámforma ablak jeleihez, majd a RESTART parancsot kiadva láthatóvá válik a számláló működése és az ez alapján generált kimeneti jel.



 AZ IND_FSM kimeneti és belső jeleinek kapcsolata:



Mindhárom modul interfészlistája azonos, a két bemeneti vezérlőjelet és a kimeneti 3 bites adatvektort tartalmazza.

```

////////////////////////////////////
// Az XYZ_FSM modul interfész specifikációja
////////////////////////////////////
module XYZ_FSM(
    input clk,
    input rst,
    output [2:0] xyz_out
);

```

A MAN_FSM és az STD_FSM modulok működése egy 3 bites állapotregiszter órajel ciklusonkénti állapotváltozásán alapul, azaz a 3 bites **state** állapotváltozó felveszi a 3 bites **next_state** következő állapot változó értékét. Ezeket az állapot változásokat egy **always** blokkban adjuk meg, az órajel felfutó élével vezérelve és megadva a szinkron inicializálási feltételt is, amit az RST reset jel biztosít.

```

always @ (posedge clk)
    if (rst)    state <= 3'b0;
    else      state <= next_state;

```

A **state** és **next_state** változókat a használati feltételek szerint előzetesen deklarálni kell. A MAN_FSM esetén a **state** reg típusú, a **next_state** pedig wire típusú. Az STD_FSM esetén mindkettő reg típusú.

F1.a Hagyományos (kézi) tervezési mód. A MAN_FSM modul funkcióját az állapotátmeneti logika határozza meg. Ez egy 3 változós 3 kimenetű logikai függvény. A logika egyenletek felírásánál érdemes „rövidebb” egybetűs változókkal dolgoznunk.

```

////////////////////////////////////
// Egy betűs átmeneti jelnevek bevezetése, a logikai kifejezések könnyebb
// kezelhetősége érdekében.
// A továbbiakban a == state[2], b == state[1], c == state[0].
////////////////////////////////////

wire a,b,c ;
assign {a,b,c} = state;

```

Az állapotátmeneti logika igazság táblázata alapján a minimalizált egyenletek generálhatók algebrai átalakításokkal, Karnaugh tábla használatával (nem tananyag, de elfogadjuk a használatát), de akár más ismert általános célú eszköz segítségével is. A minta DIGIT kódnak választott 1347526 sorozat alapján az alábbi függvényeket kapjuk.

state[2:0]		next_state[2:0]	
a	b c		
0	000	1	001
1	001	3	011
2	010	6	110
3	011	4	100
4	100	7	111
5	101	2	010
6	110	0	000
7	111	5	101

$$\text{next_state}[2] = /a \cdot b \cdot c + /a \cdot b \cdot c + a \cdot /b \cdot c + a \cdot b \cdot c = /a \cdot b \cdot c + /a \cdot b \cdot c + a \cdot /b \cdot c + a \cdot b \cdot c + /a \cdot b \cdot c = /a \cdot b \cdot (c + /c) + a \cdot /b \cdot c + b \cdot c \cdot (a + /a) = /a \cdot b + b \cdot c + a \cdot /b \cdot c$$

$$\text{next_state}[1] = a \cdot /b \cdot c + a \cdot /b \cdot c + /a \cdot /b \cdot c + /a \cdot b \cdot c = a \cdot /b \cdot c + a \cdot /b \cdot c + /a \cdot /b \cdot c + a \cdot /b \cdot c + /a \cdot b \cdot c = a \cdot /b \cdot (/c + c) + /b \cdot c \cdot (/a + a) + /a \cdot b \cdot c = a \cdot /b + /b \cdot c + /a \cdot b \cdot c$$

$$\text{next_state}[0] = /a \cdot /b \cdot c + /a \cdot /b \cdot c + a \cdot /b \cdot c + a \cdot b \cdot c = /a \cdot /b \cdot c + /a \cdot /b \cdot c + /a \cdot /b \cdot c + a \cdot /b \cdot c + a \cdot b \cdot c = /a \cdot /b \cdot (/c + c) + /b \cdot c \cdot (/a + a) + a \cdot b \cdot c = /a \cdot /b + /b \cdot c + a \cdot b \cdot c$$

next_state[2]

a \ bc	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	1	0

Piros: b·c
Kék: /a·b
Zöld: a·/b·c

next_state[1]

a \ bc	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	0

Piros: /b·c
Kék: a·/b
Zöld: /a·b·c

next_state[0]

a \ bc	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	0	1	0

Piros: /b·c
Kék: /a·/b
Zöld: a·b·c

```

////////////////////////////////////
// Az állapotátmeneti tábla feldolgozása után kapott legkedvezőbb
// logikai kifejezések a 3 bites következő állapot függvény kifejezésére
// Itt most nincsenek közösen használható szorzatok
////////////////////////////////////

assign next_state[2] = ~a & b | b & c | a & ~b & ~c;
assign next_state[1] = a & ~b | ~b & c | ~a & b & ~c;
assign next_state[0] = ~a & ~b | ~b & ~c | a & b & c;

```

A DIGIT kód aktuális értékétől függően esetleg érdemes a 3 függvény együttes minimalizálását is megvizsgálni. A minta DIGIT kód esetén ez szerencsésen alakult és jelentős eredményt lehet elérni, 2 szorzatkifejezés is használható többszörösen a függvényekben. Ez a feladat már kézi módszerrel nem végezhető el egyszerűen, érdeklődő hallgatók megpróbálhatják a Logic Friday eszköz használatát.

```

////////////////////////////////////
// Az állapotátmeneti tábla feldolgozása után kapott legkedvezőbb logikai
// kifejezések a 3 bites következő állapot függvény kifejezésére, ha kihasználjuk
// a közös szorzatok megosztásának lehetőségét.
// Itt a (~a & b & ~c) szorzatot 2x, a (a & ~b & ~c) szorzatot 3x tudtuk
// "újrahasznosítani", ami jelentős kapusztintú redukciót jelent.
////////////////////////////////////

assign next_state[2] = ~a & b & ~c | b & c | a & ~b & ~c;
assign next_state[1] = ~a & b & ~c | ~b & c | a & ~b & ~c;
assign next_state[0] = a & b & c | ~a & ~b | a & ~b & ~c;

```

Ezután már csak az állapotérték átmásolása szükséges a kimeneti bitvektorba.

```

////////////////////////////////////
// Az állapotregiszter értékének átmásolása a kimenetre
////////////////////////////////////

assign man_out = state;

```

F1.b Általános tervezési mód. Az STD_FSM modul tervezésénél a modul funkcionalitására fókuszálunk. Az interfész specifikáció a szükséges bementi vezérlőjeleket és a 3 bites kimeneti std_out[2:0] vektort tartalmazza.

```

`timescale 1ns / 1ps
////////////////////////////////////
// Az STD_FSM modul
// Az általános FSM tervezési módszer használata
// Két always blokk
//   Az első a szinkron állapotregiszter megújítás
//   A második a következő állapotkódot előállító kombinációs logika
////////////////////////////////////
module STD_FSM(
    input clk,
    input rst,
    output [2:0] std_out
);

```

A Verilog HDL leírás a sorrendi hálózatok általános modelljét követi, az állapotregisztert és a következő állapot logikát viselkedési leírással, egy-egy *always* blokkon belül adjuk meg. Az első blokk egy szinkron, felfutó órajel él vezérlésű regiszteres működés.

```

////////////////////////////////////
// Definiáljuk a 3 bites állapotregisztert és a next_state változót
// Az állapotregiszter egy RESET-elhető szinkron regiszter
////////////////////////////////////

reg [2:0] state, next_state;

always @(posedge clk)
  if (rst) state <= START;
  else    state <= next_state;

```

A második közvetlenül megadja az állapot átmeneteket. Itt használhatunk közvetlen numerikus állapotkódokat, vagy szimbolikus állapotkódokat (Bár itt ebben az esetben semmivel nem adnak több információt a működésről, mint a numerikus értékek.) Ha mégis használnánk, akkor a Verilog HDL parameter definícióval adhatjuk meg és javasoljuk a START, A, B, C, D, E, F, G állapotneveket. A minta DIGIT kód esetén START=0, A=1, B=3, C=4, D=7, E=5, F=2 és G=6.

```
parameter <name> = <value>;
```

A viselkedési leírás egy kombinációs logikát specifikál.

```

////////////////////////////////////
// Az állapotátmenetek előírása szimbolikus specifikációval
////////////////////////////////////
always @(*)
  case (state)
    START : next_state <= A;
    A     : next_state <= B;
    B     : next_state <= C;
    C     : next_state <= D;
    D     : next_state <= E;
    E     : next_state <= F;
    F     : next_state <= G;
    G     : next_state <= START;
    default: next_state <= START;
  endcase

```

Az állapotváltozó értékét ebben a modulban is ki kell vezetni a kimeneti bitvektorba.

```

////////////////////////////////////
// A kimeneti érték azonos az állapotregiszter aktuális értékével
////////////////////////////////////

assign std_out = state;

```

F1.c Indirekt tervezési mód. Az IND_FSM modul interfésze is hasonló az előző modulokhoz.

```

`timescale 1ns / 1ps
////////////////////////////////////
// Az IND_FSM modul
// Az állapotgép tervezése indirekt módon, egy belső számláló felhasználásával
// Két always blokk
//   Az első a számláló (itt most bináris számláló)
//   A második a CNT -> DIGIT kód átkódoló
////////////////////////////////////
module IND_FSM(
  input clk,
  input rst,
  output [2:0] ind_out
);

```


A 8 állapotból álló szekvenciát itt egy bináris számláló generálja. Ezt tekinthetjük egy olyan egyszerű állapotgépnek, ahol a következő állapot logika (ami a számláló regiszter értékét növeli) „bele van építve” a regiszter értékét megújító órajel vezérlésű blokkba.

```
////////////////////////////////////  
// Definiáljuk a 3 bites bináris számlálót  
////////////////////////////////////  
  
reg [2:0] cnt, out;  
  
always @(posedge clk)  
  if (rst) cnt <= 3'd0;  
  else   cnt <= cnt + 1;
```

A kimeneti logika itt egy 3 bemenetű, 3 kimenetű logikai hálózat. Mivel az első feladatban már végeztünk manuális függvényminimalizálást, itt most ezt a fejlesztőrendszerre hagyhatjuk. A teljes specifikációt egy kombinációs logikai hálózatot generáló viselkedési blokkban adhatjuk meg.

```
////////////////////////////////////  
// A kimeneti logika legegyszerűbb előírása  
////////////////////////////////////  
always @(*)  
  case (cnt)  
    3'd0 : out <= 3'd0;  
    3'd1 : out <= 3'd1;  
    3'd2 : out <= 3'd3;  
    3'd3 : out <= 3'd4;  
    3'd4 : out <= 3'd7;  
    3'd5 : out <= 3'd5;  
    3'd6 : out <= 3'd2;  
    3'd7 : out <= 3'd6;  
    default: out <= 3'd0;  
  endcase
```

A kész kimeneti értéket átmásolva a kimenetre, a HF1 feladat elkészült. Az ellenőrzést a korábban ismertetett szimulációkkal végezhetjük el.

```
////////////////////////////////////  
// A kimeneti érték átnevezése  
////////////////////////////////////  
assign ind_out = out;
```