

## Összetett feladatok megoldása

**F1.** A laboratóriumi feladat a legnagyobb közös osztó kiszámító algoritmusának realizálása digitális hardver eszközökkel. Az Euklideszi algoritmus alapja a maradékos osztás, azaz az  $\text{Inko}(a,b)$  a következőképpen számítható:

$$\begin{aligned} a &= b * q_1 + r_1 & r_1 &= a \% b \\ b &= r_1 * q_2 + r_2 & r_2 &= b \% r_1 \\ r_1 &= r_2 * q_3 + r_3 & r_3 &= r_1 \% r_2 \end{aligned}$$

ahol  $|b| > r_1 > r_2 > r_3 \geq 0$  és a  $\%$  a Verilog moduló osztás művelet eredménye.

Mivel a  $\%$  operátor nem szintetizálható, ezért egyszerűbb algoritmussal dolgozunk.


$$\text{Inko}(a,b) = \text{Inko}(a-b, b) \text{ ha } a > b$$

$$\text{Inko}(a,b) = \text{Inko}(a, b-a) \text{ ha } b > a$$

A számítási lépéseket addig folytatjuk, amíg a két regiszter tartalma egyenlővé válik, amikor a regiszterek tartalma az Inko értékét adja.

Tervezzük meg az  $\text{Inko}(a,b)$  számítását végző digitális rendszert!

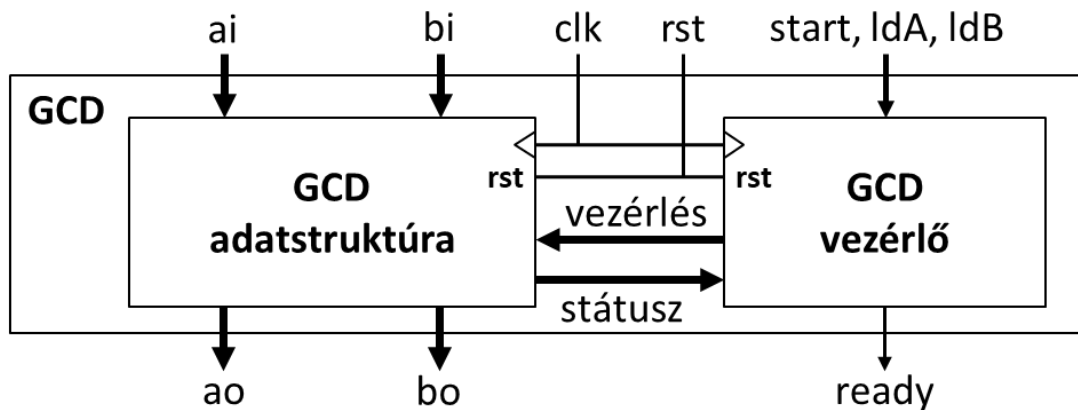A digitális rendszert az alábbi általános adatstruktúra – vezérlő szerinti felépítéssel valósítjuk meg:



**F1.a** Tegyük javaslatot az  $\text{Inko}(a,b)$  számítására szolgáló rendszer adatstruktúrájára. Az adatstruktúra 3 féle verzióban, egymástól kissé eltérő felépítéssel, eltérő műveleti elemekkel építhető fel. Röviden tekintsük át a működési elvet mindhárom verzióra, értékeljük a szükséges funkcionális egységeket, a működés lépéseit:


1. Végrehajtás  $a \leftrightarrow b$  regisztertartalom cserével, egyszerű kivonóval
2. **Végrehajtás komplex SUB - RSUB műveleti egységgel ( $a - b$  ill.  $b - a$  egy egységben)**
3. Végrehajtás két kivonó egységgel

A  $\text{Inko}(a,b)$  számítására az egyszerű algoritmus mellett is van választási lehetőségünk. Biztosan szükségünk van 2 adattároló regiszterre, amibe az elsődleges bemeneti adatokat és a későbbiek során az iterációs részeredményeket tölthetjük.

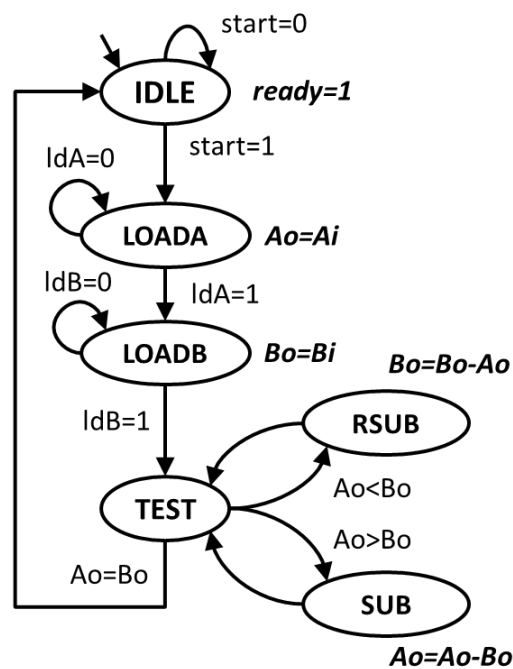- **1. verzió:** Ha  $a > b$  nem teljesül, írjuk át egymásba a regiszterek tartalmát, ezután már teljesül  $a > b$  és a kivonás elvégezhető. A műveletvégzés után a különbséget mindig írjuk az  $a$  regiszterbe. Amikor  $a = b$ , leállás.
- **2. verzió:** Ha  $a > b$ , elvégezzük a kivonást és a különbséget írjuk az  $a$  regiszterbe. Ha  $a < b$ , akkor felcseréljük az operandusokat a kivonó bemenetén (azaz egy fordított operandus sorrendű kivonást, *RSUB* hajtunk végre), és a különbséget a  $b$  regiszterbe írjuk. Amikor  $a = b$ , leállás.
- **3. verzió:** Két azonos felépítésű egységet tervezünk, mindkettő képes minden ütemben kivonást végezni a saját tartalma és a másik regiszter tartalma között. Csak azt az eredményt tároljuk, ahol a nagyobb operandus volt. Amikor  $a = b$ , leállás.

**F1.b** Válasszuk a **2. verziót** és ehhez rajzoljuk fel a  $\text{Inko}(a,b)$  számítására szolgáló rendszer magas szintű állapotvezérlőjét, 8 bites előjel nélküli számaábrázolású operandusokat feltételezve. A kimeneti eredmény is legyen 8 bites formátumú. A rendszer számára rendelkezésre áll egy *clk* és egy *rst* jel a működtetéshez. A számítás indíthatóságát a **READY** jel magas szintje jelzi, ezután a működés a **START** pulzussal indítható. A számítás alatt a **READY** jel inaktív.

A második verziót, tehát az operandusok cseréjéhez a kivonó előtt multiplexereket alkalmazó módszert választva a bemutatáshoz a magasszintű állapotdiagram (HLSM) a következő:



6 állapotot különböztetünk meg: IDLE, LOADA, LOADB, TEST, SUB és RSUB. A LOADA és LOADB előkészítési lépésekben történik meg a bemeneti adatok betöltése, míg a TEST vizsgálati állapotban a következő állapot kijelölése. A tényleges műveletvégzés a SUB és RSUB állapotokban történik. Előbbiben az  $A-B$  eredményt töltjük az  $A$  regiszterbe, utóbbiban pedig a felcserélt operandusú  $B-A$  eredményt a  $B$  regiszterbe. A magasszintű állapotdiagram interfész jelei:

**start:** a rendszer indítóimpulzusa, bemeneti parancs, bitváltó

**ready:** „számítás indítható” jelzés, kimeneti státuszjel, bitváltó

**$A_i, B_i$ :** bemeneti adatok, 8 bites pozitív egész bitvektor értékek (0 – 255)

**IdA, IdB:** a bemeneti adatok betöltő jelei, bemeneti parancs, bitváltzó


**Ao, Bo:** a kimeneti lno érték (egyenlőek, egyik felesleges), 8 bites pozitív egész bitvektor értékek

$$1 \leq (Ao=Bo) \leq \min \{Ai, Bi\}$$

A felrajzolt magasszintű állapotdiagram (HLSM) Moore modell szerinti működést modellez. A bemeneti adatok betöltése azért történik két lépésben, mert a rendszernek az FPGA kártyán ily módon történő megvalósítása egyszerűbb, jobb kezelhetőséget biztosít.

**F1.c** Rajzoljuk fel részletesen a választott adatstruktúrát, a szükséges a regisztereket, adattárolókat, a műveletvégzőket, az ezeket összekapcsoló adatutakat és az útválasztó multiplexereket!

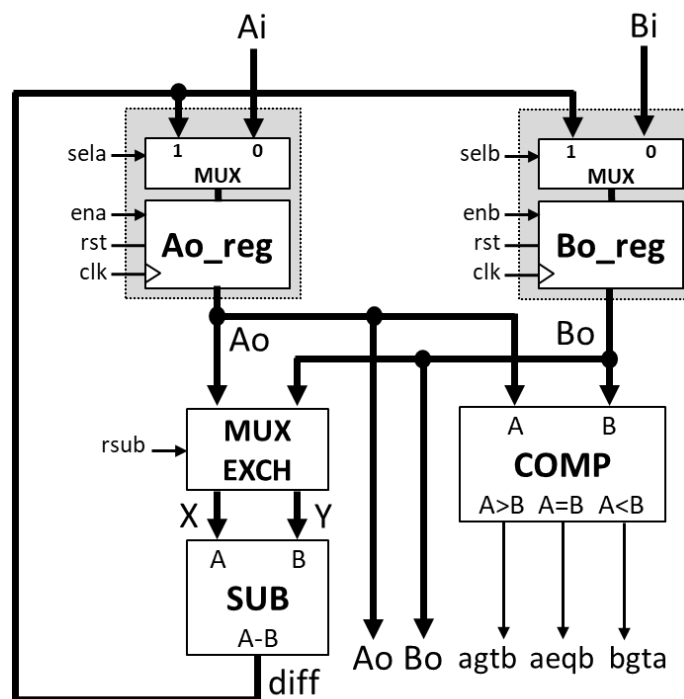Ehhez a magasszintű működési modellhez a következő részletes adatstruktúra tartozik.



Tartalmaz két 8 bites, engedélyező bemenettel (ezekre az **ena** és **enb** nevű jelek kapcsolódnak) rendelkező regisztert. A regiszterek bemenetére 1-1 multiplexer kapcsolódik, amelyek a bemeneti adatok (**Ai** és **Bi**), illetve a kivonó áramkör **diff** kimenete között választanak (kiválasztó jelük rendre **sela** és **selb**). Az iterációs lépések műveleteit egy darab 8 bites kivonó végzi (**SUB**), amely előtt található a két 2/1 multiplexert tartalmazó **MUX EXCH** egység a kivonás operandusainak esetleges felcseréléséhez (**rsub**=1 esetén van csere). A **COMP** komparátor a regiszterek tartalmát hasonlítja össze és biztosítja mindhárom lehetséges feltétel jelet (kettő elegendő lenne, mert a három reláció egymást kölcsönösen kizáró).

**F1.d.** Tervezzük meg a vezérlőegységet, a korábban megismert FSM tervezési módszer alkalmazásával.

A vezérlőegységnek 6 állapota van. Az FSM már csak az egy bites vezérlő és státuszjelekkel dolgozik. Topológiailag ugyanaz, mint a HLSM, de itt már csak a státuszjeleket és a vezérlőjeleket tüntetjük fel.

