

NÉV:..... neptun kód:.....

A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg:

Olvasható aláírás:.....

Kedves Kolléga! **A kitöltést a név és aláírás rovatokkal kezdje!** Az alábbi kérdésekre a válaszokat - ahol lehet - mindig a feladatlapon adja meg! A feladatok megoldása során a részletes kidolgozást nagyfeladatonként, ha szükséges külön papíron végezze, (egyértelműen jelölje, hogy melyik lap melyik feladathoz tartozik, a papírra már a kezdetkor írja rá a nevét és neptun kódját) és ezeket a papírokat is adja be a dolgozatával! A kérdésekre a táblázatok vagy a pontozott vonalak értelemszerű kitöltésével válaszoljon, hacsak külön másként nem kérjük. **Mindenütt a legegyszerűbb megoldás éri a legtöbb pontot.** Jó munkát!

E:
F1:
F2:
F3:
$\Sigma$ :

**Ellenőrző kérdések (27p)**

**E1. Konvertálja az alábbi számokat a kért formátumra! (3p)**


kiinduló formátum	konvertálandó szám	kért formátum	konvertált szám
6 bites 2-es komplement	101101	8 bites 2-es komplement	
decimális	1642	BCD (16 bites)	
Fixpontos decimális	3.25	8 bites fixpontos 2-es komplement, 2 db 2-es jegy	

**E2. Adja meg, a Boole algebra disztributív tulajdonságának 2 féle alakját 2 változóval! (2p)**


**E3. (2p)** Megadtuk egy ismert funkcionális elem Verilog leírásának egy jellemző részletét. Adja meg a funkcionális elem nevét! (2p)

wire s, e; wire [1:0] O;  
 assign O[1] = s&e; assign O[0] = ~s&e; neve:.....

 **E4. A felrajzolt multiplexerrel az alábbi 3 változós logikai függvényt kell megvalósítani. Kösse rá a multiplexer bemeneteire a megfelelő jeleket és konstansokat a következők közül: C, /C, 0, 1! (Írja oda a megfelelő jelneveket!) (2p)**



 **E5. Alább megadtunk egy F(A,B,C) logikai függvény Verilog leírását. Végezze el az alábbi feladatokat! (C az LSB)**



**assign F = ({A,B,C}>3'b001) & ({A,B,C}<3'b100) | ({A,B,C}>3'b101);**

- b.** Töltse ki a függvény Karnaugh tábláját! (2p)
- c.** Adja meg a függvény egyszerűsítetlen SOP alakját Verilog logikai kifejezésként! (1p)
- d.** Adja meg a függvény legegyszerűbb SOP alakját Adja meg a függvény egyszerűsítetlen SOP alakját Verilog logikai kifejezésként!! (1p)

**assign F = .....**

**assign F = .....**

**E6. a.** Rajzolja le egy olyan logika blokkvázlatát tanult funkcionális elemekkel, amely a bemenetére érkező A[3:0], B[3:0] előjel nélküli 4 bites számok közül a nagyobbat teszi a 4 bites O[3:0] kimenetére! (2p)

**b.** Adja meg a fenti logika Verilog leírását! (2p) **assign O = .....**

**E7.** Röviden írja le, mi történik egy szubrutin meghívásakor a MiniRISC CPU esetén! (2p)


1. .... 2. ....

**E8.** Melyik tanult kombinációs funkcionális elem Verilog leírását adtuk meg alább? (1p)

wire [3:0] In0, In1, Y; wire s;	<b>assign Y = In0 &amp; {4{~s}}   In1 &amp; {4{s}};</b>
------------------------------------	---

funkcionális elem neve: .....

 **E9.** Rajzolja le hogyan kell összekötni egy USRT mastert egy USRT slave-vel! Rajzolja be a jelek irányát is nyíllal! (2p)



E10. Mely állítások igazak és melyek hamisak? Jelölje **+ -al az igaz, --al a hamis** állításokat! (5p)

1.	Csak NOR kapukkal és a 0 logikai konstanssal minden logikai függvény megvalósítható.	
2.	Egy D flip-flopból egyetlen EXOR kapuval 1 bites engedélyezhető számláló készíthető.	
3.	Az szinkron RAM-ok az WR alatti órajel felfutó élére írják be az adatot.	
4.	Az processzorhoz a perifériától érkező interrupt kérés mindig érvényre jut.	
5.	A MiniRISC processzor 3 regiszter című architektúrával rendelkezik.	

**Feladatok:**


F1. (13p) Adott egy FSM az alábbi **kódolt állapotgráffal**. Végezze el az alábbi feladatokat!

<p><b>//A konstans és változó deklarációk</b>          localparam [1:0] A = 2'b00, B = 2'b01,          C = 2'b10, D = 2'b11;          reg [1:0] state;          reg [1:0] next_state;</p> <p><b>a. Mealy vagy Moore modell szerint működik?</b>          (1p) .....</p> <p><b>b. Adja meg az állapotregiszter Verilog leírását!</b>  <b>//Állapotregiszter (2p):</b>          always@( ..... )          if (rst) state &lt;= .....          else state &lt;= .....</p>	<p><b>c. //Next_state logika (6p):</b>          always@( ..... )          case (state)          A: next_state &lt;= .....;          B: ..... &lt;= .....;          C: if(x) ..... &lt;= .....;          . else ..... &lt;= .....;          D: ..... &lt;= .....;          default: ..... &lt;= .....;          endcase</p> <p><b>d. Az FSM kimenete az állapotkód és a z változó. Adja meg a z kimenet Verilog leírását! Elkezdjük, folytassa!</b>          (2p)          wire z;          assign .....</p>
--	---

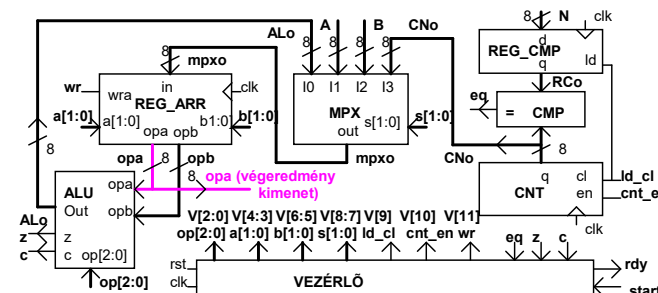e. Az automata bemenetére x=0-át adunk folyamatosan. Milyen ismert funkcionális elemek megfelelően viselkedik az FSM? Adja meg a nevét és tulajdonságait! (2p)

.....


F2. (17p) Funkcionális blokkvázlatával (adatstruktúra + vezérlő) adott egy a bemenő adatokkal többféle művelet elvégzésére alkalmas számító modul. Az adatstruktúra **3 db 8 bites adat bemenettel** rendelkezik: **A, B, N** (előjel nélküli számok). Az aritmetikai logikai egység (ALU) 8 műveletet tud elvégezni az **opa** és **opb** operandusokkal az alább megadott táblázat szerint. Az **elvégzendő művelet** az ALU **op[2:0]** bemenetén állítható be. **Shiftelés esetén a belépő bit 0. A művelet eredményét az Out (ALO) kimenet adja.** Az ALU z kimenet 1 értéke jelzi, ha a művelet eredménye 0. A c kimenet összeadás esetén a túlsordulást, kivonás esetén a negatív eredményt, shiftelés esetén a kilépő bit értékét jelzi. A REG\_ARR egy 4 regiszter tartalmazó regiszter tömb. Ennek opa kimenetén az a[1:0]-al kiválasztott sorszámú regiszter tartalma jelenik meg, ha a[1:0]=i, akkor Ri. Az adat beírását wra=1 (wr) engedélyezi és az in bemenetere kiválasztott adat az a[1:0]-al kiválasztott regiszterbe íródik



az órajelre. Az **opb** kimenetén a b[1:0]-al kiválasztott regiszter tartalma jelenik meg, ha b[1:0]=i, akkor Ri. A REG\_ARR bemenetere kerülő adat az MPX multiplexer s[1:0] bemenetével választható ki. A CNT (CNo) egy törölhető (ld\_cl), engedélyezhető (cnt\_en) felfele számláló. Ehhez kapcsolódik a CMP komparátor, melynek másik adatát a REG\_CMP (RCo) tölthető (ld\_cl) regiszter adja, eq=(RCo == CNo). Az adatstruktúra kimenete az opa, egy elvégzett számítási feladat végeredményét itt kell megjelentetni. A vezérlőt az egy órajel hosszú start parancs indítja. A vezérlő az adatstruktúrát a V[11:0] vezérlő jelekkel működteti. A működése közben figyelni képes az adatstruktúrából jövő z, c és eq feltétel jeleket. Egy számítási feladat elkészültét 1 órajel hosszú rdy státusz jellel kell jeleznie. Az eredménynek meg kell maradnia a következő start jelig. **Az aktuális művelet szempontjából érdektelen vezérlő jelek értékét 0-kell választani.** Így, ha az eredményt az R0 regiszterben kérjük, akkor a vezérlő regiszterművelet nélküli állapotokban az opa (eredmény kimenet) automatikusan az R0 tartalma lesz.

- a. (6p) Készítse el a fenti adatstruktúra műveleteinek felhasználásával egy 4 bites szorzó HLSM diagramját! A szorzást az LSB-vel kell kezdeni. A gráfot felrajzoltuk, adja meg az állapotokhoz tartozó műveleteket és a hiányzó állapotátmeneti feltételeket! A szorzandó az A bemeneten van, ezt az R1 regiszterben tárolja el. A szorzó a B bemeneten, ezt az R2 regiszterben kell tárolni. A ciklusváltozóról se feledkezzen meg! A végeredményt az R0 regiszterben állítsa elő! R0-ba azonban kezdetben 0-t kell írni. (Hogy lehet ezt megoldani?)

ALU funkció vezérlés: op[2:0]	ALU out (Alo)	z=1, ha	c=1, ha
000	opa + opb	Alo==0	átvitel van
001	opa - opb	Alo==0	a-b < 0
010	opa << 1	Alo==0	a[7]
011	opb >> 1	Alo==0	b[0]
100	opa & opb	Alo==0	Soha
101	opa   opb	Alo==0	Soha
110	opa ^ opb	Alo==0	Soha
111	opb	Alo==0	Soha

 


	rdy	wr	cnt_en	ld_cl	s[1:0]	b[1:0]	a[1:0]	op[2:0]
rdy,V[11:0]	xxx	11	10	9	8 7	6 5	4 3	2 1 0
IDLE								
INI1								
INI2								
INI3								
TEST								
W1								
W2								
END								

- b. (6p) Készítse el a vezérlést, adja meg az egyes állapotokban a rdy és V[11:0] vezérlő jelek értékét (0, 1)!

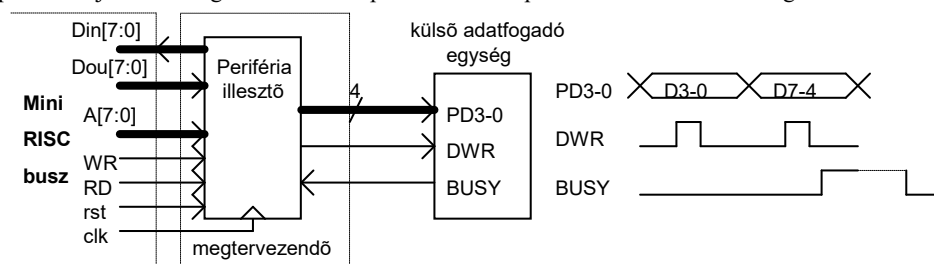- d. (6p) Valósítsa meg az ALU-t Verilog nyelven, az ALU működési táblázata alapján! A flag-ek megvalósításától most eltekintünk. module ALU(input [2:0]op, input[7:0] opa, opb, output reg [7:0] Out, output z, c);

F3(17p) Egy külső adatfogadó egységet kell kezelni a MiniRISC processzorhoz illesztett logika segítségével. A külső egység 4 bites részletekben képes 8 bites adatokat fogadni a PD3-0 adatvonalain. Egy BUSY jellel jelzi, amikor nem képes adat fogadására. A 8 bites adat beírása két DWR impulzussal történik. Az alsó 4 bitjet az első DWR, felső 4 bitjet a második DWR impulzus lefutó éle írja be. A 2. DWR hatására a BUSY jel 1-be áll, amíg a periféria újabb adat fogadására nem képes. A DWR impulzus minimális hossza legalább 1 MiniRISC Tclk.



Ehhez a külső egységhez kell periféria illesztő logikát tervezni a MiniRISC buszra (A[7:0], Din[7:0], Dou[7:0], RD, WR, IRQ, clk, rst). A periféria illesztő parancs regiszterrel (PR), státuszregiszterrel (SR) és egy adatregiszterrel (DR) rendelkezik. A DWR impulzus előállítására a parancsregiszter beíró jelét használjuk (DWR = PR\_wr, a kiírt adat értéke lényegtelen). A periféria BUSY jelének aktuális értéke a státuszregiszter D0 bitjén olvasható be, a többi bit értéke a beolvasáskor bármi lehet. Az 4 bites adatot az illesztő adatregiszterének alsó 4 bitjére kell kiírni, a felső 4 bit értéke tetszőleges lehet. Az adat regiszter visszaolvasható.

A periféria báziscíme 0xD0. A programozói felülete a következő:

funkció	Cím	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	olvasható/írható
Parancs regiszter PR	Báziscím +0	x x x x x x x x	W (PR wr)
Státusz regiszter SR	Báziscím +1	x x x x x x x BUSY	R (SR rd)
Adat regiszter DR	Báziscím +2	x x x x PD3 PD2 PD1 PD0	W/R (DR wr, DR rd),

- a. Tervezze meg Verilog nyelven a periféria parancs regiszterbe írást engedélyező **PR\_wr**, a státusz regiszter és az adatregiszter olvasását engedélyező **SR\_rd** és **DR\_rd** jeleit, továbbá a kimeneti adatregiszter írását engedélyező **DR\_wr** jelet! (6p)

```
parameter base_addr = ..... // a periféria kezdőcíme
assign psel = ..... // aktív, ha a periféria címtartományához fordul a processzor
assign PR_wr = .....
assign SR_rd = .....
assign DR_rd = .....
assign DR_wr = .....
```

- b. Adja meg Verilog nyelven az adatregiszter leírását! Az adatregiszter 4 bites, a **Dout[3:0]** íródik bele, ha a **DR\_wr** jel aktív. Az **rst** jel törlő. Elkezdjük, folytassa! (2p)
- c. Adja meg Verilog nyelven a státusz regiszter és adat regiszter visszaolvasásához szükséges logikát! Elkezdjük, folytassa! (2p)

<pre>b. reg [3:0] q; always @( ..... ) if( rst) q &lt;= 4'b..... else if(.....) q &lt;= .....</pre> <p>assign PD = q;</p>	<pre>c. always(*) case({SR_rd, DR_rd}) 2'b10: Din[0] &lt;= ..... 2'b01: Din[3:0] &lt;=..... default: Din &lt;= 8'h..... endcase</pre>
<p>Folytassa az assembly programhoz szükséges definíciókat! (1p)</p> <pre>DEF PR 0xD0 DEF SR ..... DEF DR ..... DEF BUSY ..... DATA DatArrLen: DB 0x06 DatArr: DB 0xaa, 0xfd, 0xbf, 0x75, 0x79, 0x55 CODE</pre>	<p>e. Írjon meg egy olyan szubrutint, amely az r0 regiszterben megadott 8 bites adatot két 4 bites részletben kiírja a perifériára, ha az nem foglalt! (2p)</p> <pre>DatWR: mov r2, ..... ;státusz olvasás tst ..... ;BUSY bit tesztelése ..... ;vissza, ha még foglalt ..... ;adat alsó 4 bit kiírása DR-be .....;DWR generálás .....;felső alsó 4 bit csere ..... ;adat felső 4 bit kiírása DR-be .....;DWR generálás ..... ;visszatérés</pre>

- f. Az előbbi szubrutint felhasználva írjon olyan program részletet, amely a d-pontnál definiált **DatArr** területről kiír a **DatArrLen** címen található számú adatot a perifériába! ( $\text{DatArrLen} > 0$  és  $\text{DatArrLen} < 32$ ) (4p)

```
ArrWr: mov r10, #..... ;tömb hossz címének betöltése
mov r10, ..... ;tömb hossz beolvasása
mov r11, #..... ;tömb címének betöltése
loop: mov r0, ..... ;adat beolvasása a memóriából
..... ;adat kiírása a perifériába
..... ;cím növelés
..... ;adat számláló csökkentés
..... ;vissza, ha van még adat
```

**IMSC** (5p) A külső egység kezelése a fenti módon kicsit nehézkes. Használjon az illesztő eredeti 4 bites adatregisztere helyett 8 biteset, így a teljes 8 bites adat egyszerre beleírható! Tervezzen utána olyan logikát, amely a külső egység 4 bites PD[3:0] adat bemenetére az adatregiszterbe írás (DR\_wr) után az adatregiszter alsó 4 bitjét kapcsolja, a DWR impulzus (PR\_wr) kiadása után pedig a felső 4 bitjét.

Rendelkezésre álló idő: 100 perc