

20.....év ...hó ...nap

NÉV:.....neptun kód:..... Kurzus:.....

A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg:

Olvasható aláírás:.....

Kedves Kolléga! **A kitöltést a dátum, név és aláírás rovatokkal kezdje!** Az alábbi kérdésekre a válaszokat - ahol lehet - mindig a feladatlapon oldja meg! A feladatok megoldása során a részletes kidolgozást nagyfeladatonként külön papíron végezze, (egyértelműen jelölje, hogy melyik lap melyik feladathoz tartozik, a papírra már a kezdetkor írja rá a nevét és neptun kódját) és ezeket a papírokat is adja be a dolgozatával! A kérdésekre a táblázatok vagy a pontozott vonalak értelemszerű kitöltésével válaszoljon, hacsak külön másként nem kérjük. **Mindenütt a legegyszerűbb megoldás éri a legtöbb pontot.** Jó munkát!

E:
F1:
F2:
F3:
Σ :

Ellenőrző kérdések (28p)


E1. Konvertálja az alábbi számokat a kért formátumra! (3p)

kiinduló formátum	konvertálandó szám	kért formátum	konvertált szám
4 bites 2-es komplement	1101	8 bites 2-es komplement	
16 bites NBCD	0001100101010110	decimális	
8 bites ofszet kód	00101000	8 bites 2-es komplement	


E2. Egyszerűsítse az alábbi Boole algebrai kifejezéseket, Boole algebrai átalakításokkal! (2p)

$(A + B) + AB = \dots\dots\dots A + B = \dots\dots\dots$

 
E3. Milyen speciális tulajdonságú az alábbi áramkör? (Segítségül egy szó: paritás). Adja meg Verilog nyelven a leírását, a lehető legegyszerűbben! (2p)



 E4. Adja meg azt a függvényt SOP alakban, amit az alábbi multiplexer megvalósít! (2p)



 E5. Egy olyan függvényt kell megvalósítani, ami, az ABC 3 bites számok közül a 0,1,6,7 esetén jelez.



a. Töltse ki a függvény Karnaugh tábláját! (2p)

b. Adja meg a függvény legegyszerűbb SOP alakját! (1p)

.....

c. Írja le a függvényt megvalósító kombinációs hálózatot **Verilog nyelven, a megadott relációs operátorok (<, >) használatval!** (1p)

.....

E6. Adott egy **16-os modulusú lefele számláló**, `down_cnt16(input clk, rst, ld, input [3:0] d, output tc, output reg [3:0] q)`. Tölthető (`ld`), végérték jelzéssel rendelkezik (`tc`).

a. Készítsen egy példányából 9-es modulusú számlálót (**8,7,6,5,4,3,2,1,0,8,...**)! Adja meg a szükséges bekötéseket assign-al. (3p)

assign ld = d =

b. Módosítsa úgy, hogy a kialakított 9-es modulusú számláló egy `ldd` jellel tölthető maradjon! (2p)

assign ld = d =

E7. A **2 regisztercímes processzor architektúra** esetén hogyan néz ki egy logikai AND utasítás mnemonikja? A megadását elkezdjük, egészítse ki a regiszterek megadásával! (1p)

and


E8. Milyen funkcionális elemet adtunk meg az alábbi Verilog leírással? (2p)

wire e, ou;

wire [3:0] Ia, Ib;

assign ou = (Ia == Ib) & e; funkcionális elem neve:

 E9. Rajzolja le hogyan kell összekötni egy SPI mastert egy SPI slave-vel! Rajzolja be a jelek irányát is nyíllal! (2p)




E10. Mely állítások igazak és melyek hamisak? Jelölje +-al az igaz, --al a hamis állításokat! (5p)

1.	Egy 8 cím bemenetű ROM-mal tetszőleges 8 változós függvény megvalósítható.	
2.	Egy csak D és clk bemenetekkel rendelkező D flip-flop kimenete csak az órajel élénél (kicsit utána) változhat meg.	
3.	NOR kaput inverterként nem lehet használni.	
4.	Az interrupt hatására biztosan megváltozik a STACK tartalma, mielőtt az IT rutin első utasítása elkezd végrehajtódni.	
5.	A shiftelő utasítások megváltoztathatják a flag-ek értékét.	

Feladatok:

F1. (16p) Adott egy FSM az alábbi **kódolt állapotgráffival**. (A nem jelölt x-re marad.)

 a. Az A állapotból indulva milyen kimenete ad, a következő bemeneti sorozatra? (2p)



X	0	1	0
Z[1:0]	00		

b. Milyen ismert állapotkódolást alkalmaztak? (1p)

.....

c. Készítse el az FSM modul deklarációját! (2p) module FSM (.....)

d. **Készítse el a Verilog leírását** külön az **állapotregiszter**, külön a **next_state logika** és külön a **kimeneti logika** megadásával! A leírást elkezdjük, fejezze be!

Verilog leírás.

//A konstans és változó deklarációk (2p)

localparam [3:0] A = 4'b0001, B =, C =, D =

reg [3:0] s;

reg [3:0] next_state;

//Állapotregiszter (2p):

always@(

if (rst) s <=

else s <=

//Next_state logika (5p):

```
always@(
    case (s)
        A: if(~x)
            else
        B: if(~x)
            else
        C: if(~x)
            else
        D: if(~x)
            else

        default:
```

//Kimeneti logika (2p):

```
assign z =
```

F2. A fizika tantárgyhoz a gravitációs gyorsulás mérését megkönnyítő segédeszközt kell tervezni. A működés: A START pergésmentes nyomógomb lenyomásakor egy vasgolyót elenged egy elektromágnes az EJT impulzus hatására. Ekkor elindul egy 9 bites idő számláló, mely 1/1000 sec-onként lép. A golyó 0.5m megtételekor elhalad egy e1 érzékelő előtt, mely 1 órajel hosszú impulzussal jelzi az áthaladást. Ekkor az idő számláló értékét át kell írni a reg1 regiszterbe, a reg1_ld vezérlő jellel. 1m-nél szintén van egy hasonló érzékelő (e2). Ennek jelzésekor az idő számláló értékét át kell írni egy reg2 regiszterbe a reg2_ld vezérlő jellel és az RDY jelet ki kell adni. Ez egy LED-en jelzi a mérés végét. A mért adatok alapján kiszámítható g értéke. Rendelkezésre áll egy előosztóról jövő *sig_mili* jel, mely 1/1000 másodpercenként 1 órajelnyi ideig aktív (ezt nem kell előállítani). Az áramkör órajele egy néhány MHz-es clk jel (pontos értéke itt lényegtelen). A feladat megoldását részfeladatokra bontottuk. (16p)

- a. Tervezzen meg egy 9 bites bináris *feltele* számlálót! (Adja meg a Verilog leírását!) Legyen szinkron törölhető (R), engedélyezhető (E)! A leírást alább elkezdtük, fejezze be! (4p)
- b. Tervezze meg a tölthető regisztert! A regiszter az ld jel hatására szinkron töltse be din adatot. (2p)
- c. Példányosítsa az számláló modult úgy, hogy számlálás üzemmódban 1/1000 másodpercenként lépjen (*sig_mili*)! Az rst és a /MEAS jel törölje, s ha nincs törölve, akkor a *sig_mili* jel léptesse ! (4p)

```
cnt512 meas_cnt( .clk( ), .R( ), .E( ), .q( ));
```


a. 9 bites számláló Verilog leírása:

```
module cnt512 (
    input clk, R, E, output reg [8:0] q
)
```

```
always @(posedge clk)
    if (R) .....
    else
        if (E) .....
endmodule
```

b. Tölthető regiszter Verilog leírása:

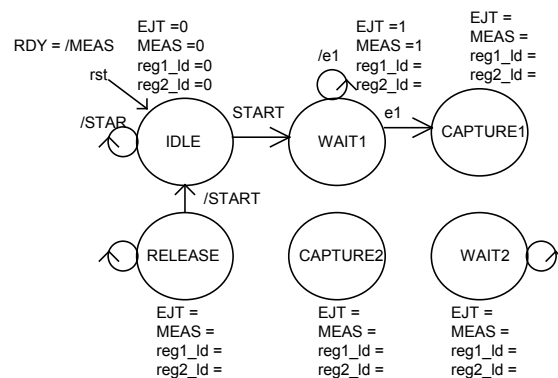d. Tervezze meg a vezérlő Moore állapotgráfját és rajzolja le! A rajzot elkezdtük, fejezze be! A kimeneteket minden állapotban adja meg! (6p)



F3. (21p) Egy MiniRISC buszra (A[7:0], Din[7:0], Dou[7:0], RD, WR, IRQ, clk, rst) illesztett soros port bemenete a parancsregiszter RXEN bitjével engedélyezhető. A státuszregiszterének RXRDY bitjében jelzi, ha adat érkezett. Ekkor az adatregiszterből kiolvasható az adat. A státuszregiszter RXRDY bitje az adat olvasása után automatikusan törlődik. A periféria báziscíme 0xE0.

A programozói felülete a következő:

funkció	Cím	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	EN	olvasható/írható
Parancs regiszter	Báziscím +0	x x x x x x x	EN	W
Státusz regiszter	Báziscím + 1	x x x x x x	RXRDY EN	R
Adat regiszter	Báziscím + 2	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0		R/W

a. Tervezze meg Verilog nyelven a periféria parancs regiszterbe írást engedélyező parancs_wr, a státusz regiszter és az adatregiszter olvasását engedélyező status_rd és data_rd jeleket, továbbá az adatregiszter írását engedélyező data_wr jelet! (5p)

b. A soros portot ASCII stringek fogadására használják, melyek hossza maximum 50 karakter. Írjon olyan program részletet, mely engedélyezi a perifériát, majd a státusát figyelve beolvassa belőle a karakterket, mindaddig, amíg 0 nem érkezik. A stringet leteszi az in_string memóriába kezdőcímtől kezdve. (Tételezze fel, hogy biztosan nem jön 50 karakternél hosszabb string.) (5p)

```

DEF par 0xe0
DEF stat .....
DEF adat .....
DEF EN .....
DEF RXRDY .....

DATA
in_string:
DB 00

start:
mov r0, #.....
mov par, ..... ;periféria engedélyezés
mov r2, ..... ;adat pointer

stat_loop:
mov r0, .....
tst .....
..... ;várákozás adatra
..... ;karakter beolvasás
..... ;karakter a memóriába
cmp r0, .....
..... ;vége, ha 0x00 jött
..... ;adat pointer incr.
..... ;vissza a hurokba

str_end:

```

c. Írjon szubrutint, mely meghatározza az r1 regiszterében megkapott címen lévő 0-val végződő string hosszát és azt visszaadja az r0 regiszterben. (Tételezze fel, hogy a string soha nem hosszabb 50 karakternél.) (5p)

```

str_length:
mov r0, ..... ;hossz kezdőérték
loop: mov r3, ..... ;karakter beolvasás
cmp ..... ;végjelzés figyelése
..... ;kiugrunk, ha vége
..... ;pointer inkrementálás
..... ;hossz növelés
..... ;vissza a hurokba

end_length:
..... ;visszatérés a szubrutinból

```

Maximális pontszám: 75 pont
Rendelkezésre álló idő: 100 perc