

20.....év ...hó ...nap

NÉV:.....neptun kód:..... Kurzus:.....

A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg:

Olvasható aláírás:.....

Kedves Kolléga! **A kitöltést a dátum, név és aláírás rovatokkal kezdje!** Az alábbi kérdésekre a válaszokat - ahol lehet - mindig a feladatlapon oldja meg! A feladatok megoldása során a részletes kidolgozást nagyfeladatonként külön papíron végezze, (egyértelműen jelölje, hogy melyik lap melyik feladathoz tartozik, a papírra már a kezdetkor írja rá a nevét és neptun kódját) és ezeket a papírokat is adja be a dolgozatával! A kérdésekre a táblázatok vagy a pontozott vonalak értelemszerű kitöltésével válaszoljon, hacsak külön másként nem kérjük. **Mindenütt a legegyszerűbb megoldás éri a legtöbb pontot.** Jó munkát!

E:	28
F1:	16
F2:	16
F3:	15
Σ :	75

Ellenőrző kérdések (28p)


E1. Konvertálja az alábbi számokat a kért formátumra! (3p)

kiinduló formátum	konvertálandó szám	kért formátum	konvertált szám
4 bites 2-es komplement	1101	8 bites 2-es komplement	11111101
16 bites NBCD	0001100101010110	decimális	1956
8 bites ofszet kód	00101000	8 bits 2-es komplement	10101000


E2. Egyszerűsítse az alábbi Boole algebrai kifejezéseket, Boole algebrai átalakításokkal! (2p)

$(A + B) + AB = \dots\dots\dots$ **B** $\dots\dots\dots$ $A + AB = \dots\dots\dots$ **A + B** $\dots\dots\dots$

 E3. Milyen speciális tulajdonságú az alábbi áramkör? (Segítségül egy szó: paritás). Adja meg Verilog nyelven a leírását, a lehető legegyszerűbben! (2p)



 E4. Adja meg azt a függvényt SOP alakban, amit az alábbi multiplexer megvalósít! (2p)



$f(A,B) = \dots\dots\dots$ **AB + A/B** $\dots\dots\dots$

BC	00	01	11	10
A	0	1	0	0
1	0	0	1	1

$\overline{C_1} B_2 A_4$

E5. Egy olyan függvényt kell megvalósítani, ami, az ABC 3 bites számok közül a 0,1,6,7 esetén jelez.

a. Töltse ki a függvény Karnaugh tábláját! (2p)

b. Adja meg a függvény legegyszerűbb SOP alakját! (1p)

$\dots\dots\dots$ **/A/B + AB** $\dots\dots\dots$

c. Írja le a függvényt megvalósító kombinációs hálózatot **Verilog nyelven, a megadott relációs operátorok (<, >) használatával!** (1p)

$\dots\dots\dots$ **assign f = ({A,B,C}<2) | ({A,B,C}>5)** $\dots\dots\dots$

E6. Adott egy **16-os modulusú lefele számláló**, `down_cnt16(input clk, rst, ld, input [3:0] d, output tc, output reg [3:0] q)`. Tölthető (`ld`), végérték jelzéssel rendelkezik (`tc`).

a. Készítsen egy példányából 9-es modulusú számlálót (**8,7,6,5,4,3,2,1,0,8**,...)! Adja meg a szükséges bekötéseket assign-al. (3p)

assign ld = .. **tc**..... d =...**4'h8**.....

b. Módosítsa úgy, hogy a kialakított 9-es modulusú számláló egy `ldd` jellel tölthető maradjon! (2p)

assign ld =..... **tc | ldd**..... d =..... **ldd ? d_in : 4'h8**.....

E7. A **2 regisztercimes processzor architektúra** esetén hogyan néz ki egy logikai AND utasítás mnemonikja? A megadását elkezdtük, egészítse ki a regiszterek megadásával! (1p)

and .. **r0, r1**.....


E8. Milyen funkcionális elemet adtunk meg az alábbi Verilog leírással? (2p)

wire e, ou;

wire [3:0] Ia, Ib;

assign ou = (Ia == Ib) &e; funkcionális elem neve: **egyenlőség komparátor (engedélyezhető)**..

 E9. Rajzolja le hogyan kell összekötni egy SPI mastert egy SPI slave-vel! Rajolja be a jelek irányát is nyíllal! (2p)




E10. Mely állítások igazak és melyek hamisak? Jelölje +-al az igaz, --al a hamis állításokat! (5p)

1.	Egy 8 cím bemenetű ROM-mal tetszőleges 8 változós függvény megvalósítható.	+
2.	Egy csak D és clk bemenetekkel rendelkező D flip-flop kimenete csak az órajel élénél (kicsit utána) változhat meg.	+
3.	NOR kaput inverterként nem lehet használni.	-
4.	Az interrupt hatására biztosan megváltozik a STACK tartalma, mielőtt az IT rutin első utasítása elkezd végrehajtódni.	+
5.	A shiftelő utasítások megváltoztathatják a flag-ek értékét.	+

Feladatok:

F1. (16p) Adott egy FSM az alábbi **kódolt állapotgráffjával**. (A nem jelölt x-re marad.)

 a. Az A állapotból indulva milyen kimenete ad, a következő bemeneti sorozatra? (2p)



X	0	1	0
Z[1:0]	00	01	10

b. Milyen ismert állapotkódolást alkalmaztak? (1p)

..... **bit/state, (one hot encoding, n-ből 1)**...

c. Készítse el az FSM modul deklarációját! (2p)

module FSM (**input clk, rst, x, output [1:0] z**)

d. **Készítse el a Verilog leírását** külön az **állapotregiszter**, külön a **next_state logika** és külön a **kimeneti logika** megadásával! A leírást elkezdtük, fejezze be!

Verilog leírás.

//A konstans és változó deklarációk (2p)

localparam [3:0] A = 4'b0001, B = ..**00010**....., C = **0100**.... D = **1000**.....;

reg [3:0] s;

reg [3:0] next_state;

//Állapotregiszter (2p):

always@(**posedge clk**)

if (rst) s <= **A**;

else s <= **next_state**;

//Next_state logika (5p):

```

always@(*)
case (s)
  A: if(~x) next_state <= A;
     else next_state <= B;

  B: if(~x) next_state <= C;
     else next_state <= B;

  C: if(~x) next_state <= C;
     else next_state <= D;

  D: if(~x) next_state <= A;
     else next_state <= D;

default: next_state <= A;

```

//Kimeneti logika (2p):

```

assign z = {2{(s ==A)}} & 2'b00 | {2{(s ==B)}} & 2'b01 | {2{(s ==C)}} & 2'b10 | {2{(s ==D)}} & 2'b00;
legegyszerűbb: assign z = s[2:1];

```

F2. A fizika tantárgyhoz a gravitációs gyorsulás mérését megkönnyítő segédeszközt kell tervezni. A működés: A START pergésmentes nyomógomb lenyomásakor egy vasgolyót elenged egy elektromágnes az EJT impulzus hatására. Ekkor elindul egy 9 bites idő számláló, mely 1/1000 sec-onként lép. A golyó 0.5m megtételekor elhalad egy e1 érzékelő előtt, mely 1 órajel hosszú impulzussal jelzi az áthaladást. Ekkor az idő számláló értékét át kell írni a reg1 regiszterbe, a reg1_ld vezérlő jellel. 1m-nél szintén van egy hasonló érzékelő (e2). Ennek jelzésekor az idő számláló értékét át kell írni egy reg2 regiszterbe a reg2_ld vezérlő jellel és az RDY jelet ki kell adni. Ez egy LED-en jelzi a mérés végét. A mért adatok alapján kiszámítható g értéke. Rendelkezésre áll egy előosztóról jövő *sig_mili* jel, mely 1/1000 másodpercenként 1 órajelnyi ideig aktív (ezt nem kell előállítani). Az áramkör órajele egy néhány MHz-es clk jel (pontos értéke itt lényegtelen). A feladat megoldását részfeladatokra bontottuk. (16p)

- Tervezzen meg egy 9 bites bináris *felfele* számlálót! (Adja meg a Verilog leírását!) Legyen szinkron törölhető (R), engedélyezhető (E)! A leírást alább elkezdtük, fejezze be! (4p)
- Tervezze meg a tölthető regisztert! A regiszter az ld jel hatására szinkron töltse be din adatot. (2p)
- Példányosítsa az számláló modult úgy, hogy számlálás üzemmódban 1/1000 másodpercenként lépjen (*sig_mili*)! Az rst és a /MEAS jel törölje, s ha nincs törölve, akkor a *sig_mili* jel léptesse ! (4p)

```

cnt512 meas_cnt( .clk( clk), .R( rst | ~meas), .E( sig_mili), .q( q ));

```

<p>a. //512-es számláló Verilog leírása:</p> <pre> module cnt512 (input clk, R, E, output reg [8:0] q) always @(posedge clk) if (R) .q <= 9'h0;..... else if (E) ... q <= q +9'h1;..... endmodule </pre> <p>b. Tölthető regiszter Verilog leírása:</p> <pre> module reg9 (input clk,ld, input [8:0]d, output reg [8:0] q) always @(posedge clk) if (ld) q <= d; </pre>	<p>d. Tervezze meg a vezérlő Moore állapotgráfját és rajzolja le! A rajzot elkezdtük, fejezze be! A kimeneteket minden állapotban adja meg! (6p)</p> <pre> stateDiagram-v2 [*] --> IDLE IDLE --> IDLE : /START IDLE --> WAIT1 : START WAIT1 --> CAPTURE1 : e1 CAPTURE1 --> WAIT2 : /e1 WAIT2 --> CAPTURE2 : e2 CAPTURE2 --> RELEASE : /START RELEASE --> IDLE : /START WAIT1 --> WAIT1 WAIT2 --> WAIT2 RELEASE --> RELEASE </pre>
---	---

F3. (15p) Egy MiniRISC buszra (A[7:0], Din[7:0], Dou[7:0], RD, WR, IRQ, clk, rst) illesztett soros port bemenete a parancsregiszter RXEN bitjével engedélyezhető. A státuszregiszterének RXRDY bitjében jelzi, ha adat érkezett. Ekkor az adatregiszterből kiolvasható az adat. A státuszregiszter RXRDY bitje az adat olvasása után automatikusan törlődik. A periféria báziscíme 0xE0.

A programozói felülete a következő:

funkció	Cím	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	olvasható/írható
Parancs regiszter	Báziscím +0	x x x x x x x EN	W
Státusz regiszter	Báziscím + 1	x x x x x x RXRDY EN	R
Adat regiszter	Báziscím + 2	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	R/W

- a. Tervezze meg Verilog nyelven a periféria parancs regiszterbe írást engedélyező parancs_wr, a státusz regiszter és az adatregiszter olvasását engedélyező status_rd és data_rd jeleit, továbbá az adatregiszter írását engedélyező data_wr jelet! (5p)

parameter base_addr = 8'hE0;

assign psel = (base_addr >> 2) == A[7:2];

assign parancs_wr = psel & ({A[1],A[0]} == 2'b00) & WR;

assign status_rd = psel & ({A[1],A[0]} == 2'b01) & RD;

assign adat_rd = psel & ({A[1],A[0]} == 2'b10) & RD;

assign adat_wr = psel & ({A[1],A[0]} == 2'b10) & WR;

- b. A soros portot ASCII stringek fogadására használják, melyek hossza maximum 50 karakter. Írjon olyan program részletet, mely engedélyezi a perifériát, majd a státusát figyelve beolvassa belőle a karakterket, mindaddig, amíg 0 nem érkezik. A stringet leteszi az in_string memória kezdőcímtől kezdve. (Tételezze fel, hogy biztosan nem jön 50 karakternél hosszabb string.) (7p)

```
DEF par 0xe0
DEF stat 0xe1
DEF adat 0xe2
DEF EN 0x01
DEF RXRDY 0x02
```

DATA

```
in_string:
DB 00
```

CODE

start:

```
mov r0, #EN
mov par, r0 ;periféria engedélyezés
mov r2, #in_string ;adat pointer
```

stat_loop:

```
mov r0, stat
tst r0, #RXRDY
jz stat_loop ;karakter várakozás
mov r0, adat ;karakter beolvasás
mov (r2), r0 ;karakter a memóriába
cmp r0, #0x00
jz str_end ;vége, ha 0x00 jött
add r2, #1 ;adat pointer incr.
jmp stat_loop ;vissza, a hurokba
```

str_end:

- c. Írjon szubrutint, mely meghatározza az r1 regiszterében megkapott címen lévő 0-val végződő string hosszát és azt visszaadja az r0 regiszterben. (Tételezze fel, hogy a string soha nem hosszabb 50 karakternél.) (7p)

str_length:

```
mov r0, #0x00.. ;hossz kezdőérték
loop: mov r3, (r1)..... ;karakter beolvasás
cmp r3, #0x00..... ;végjelzés figyelése
jz end_length ;kiurunk, ha vége
add r1, #1 ;pointer inkrementálás
add r0, #1 ;hossz növelés
jmp loop ;vissza a hurokba
```

end_length:

```
rts... ;visszatérés a szubrutinból
```

Maximális pontszám: 75 pont

Rendelkezésre álló idő: 100 perc