



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK

Digitális technika (VIMIAA03)

3. gyakorlat és laboratórium

Raikovich Tamás
BME MIT

Bevezetés

- Feladat: 4 bites összeadó készítése
 - 1) Teljes összeadók felhasználásával
 - 2) A + aritmetikai operátor felhasználásával
- A feladatokhoz szükséges új Verilog ismeretek
 - Verilog modul példányosítása
 - Belső jelek deklarálása
 - Aritmerikai operátorok (összeadás, kivonás)
 - Szimuláció: for ciklus
- **A Xilinx ISE fejlesztői környezet használata (projekt létrehozás, szimuláció) megtalálható a 2. labor anyagában, ezt itt nem ismételjük meg újból**

Verilog HDL ismeretek

Modul példányosítása

- A felhasználni kívánt modul

```
module SomeFunction(input A, input B, output C);  
    ...  
endmodule
```

- Ezt más modulokban felhasználhatjuk az alábbi módon
 - Több példány is létrehozható eltérő néven

```
wire d, e, f;  
SomeFunction Func1 (.A(f), .B(e), .C(d));
```

Jelek hozzárendelése a portokhoz

A példányosítandó modul

A példány (egyedi) neve

Egy jel bekötése egy portra:
.port_név(jel_név)
Az *e* jel a *B* portra csatlakozik

Verilog HDL ismeretek

Belső jelek

- A belső jelek deklarálásának szintaxisa

wire [7:0] op1;
típus méret név

- Hasonló a portok deklarálásához, de nincs irány és a típus megadása nem hagyható el

- Típus: **wire**, **reg**
- Méret: [j : i] → a jel mérete $|j - i| + 1$ bit
- Ha nem adunk meg méretet, akkor a jel 1 bites lesz

- A **wire** típusú jelhez a deklaráláskor érték is rendelhető, ez ekvivalens az **assign** utasítással

wire [15:0] result = op1 & op2;

Verilog HDL ismeretek

Összeadás és kivonás operátor

- Az összeadás (+) és kivonás (-) operátorok használata esetén a műveleti egység automatikusan generálódik
- **Összeadó: használjuk a + (összeadás) operátort**
 - Az eredmény lehet 1 bittel szélesebb, ekkor az MSb a kimenő átvitel bit

```
wire [15:0] a, b;  
wire      cin;  
wire [15:0] sum1 = a+b;      //Nincs cin és cout  
wire [15:0] sum2 = a+b+cin;  //Van cin, nincs cout  
wire [16:0] sum3 = a+b+cin;  //Van cin és cout
```

- **Kivonó: használjuk a – (kivonás) operátort**
 - Nincs átvitel kimenet: használjunk helyette 1 bittel szélesebb kivonót (az MSb lesz a kimenő átvitel bit)

```
wire [15:0] a, b;  
wire      cin;  
wire [15:0] dif1 = a-b;      //Nincs cin és cout  
wire [15:0] dif2 = a-b-cin;  //Van cin, nincs cout
```


Verilog HDL ismeretek

Összeadás és kivonás operátor

- **Kivonó: használjuk a – (kivonás) operátort**

- Nincs átvitel kimenet: használjunk helyette 1 bittel szélesebb kivonót (az MSb lesz a kimenő átvitel bit)

```
wire [16:0] a, b;  
wire      cin;
```

```
assign a[15:0] = .....;           // "a" operandus  
assign a[16]   = 1'b0;             // Előjel nélküli "a"  
//assign a[16] = a[15];           // Kettes kompl. "a"
```

```
assign b[15:0] = .....;           // "b" operandus  
assign b[16]   = 1'b0;             // Előjel nélküli "b"  
//assign b[16] = b[15];           // Kettes kompl. "b"
```

```
wire [16:0] dif3 = a-b-cin; //Van cin és cout
```

- Előjel nélküli operandusok esetén csak akkor kapunk helyes eredményt, ha a kisebbbítendő nem kisebb a kivonandónál (azaz az eredmény nemnegatív)

Verilog HDL ismeretek

for ciklus

- A *for* ciklus megadásának szintaxisa

```
for([ini]; [felt]; [műv])  
begin  
    utasítás(ok);  
end
```

- Működése a következő

1. Az **[ini]** inicializációs rész beállítja a ciklusváltozó kezdeti értékét, amit általában **integer** típusúnak deklarálunk az **initial** blokk előtt
2. Kiértékelődik a **[felt]** feltétel, ha ez hamis, akkor kilépünk a ciklusból
3. Végrehajtódik a megadott **utasítás (csoport)**.
4. Végrehajtódik a **[műv]** művelet, majd ugrás a 2. pontra


- Csak bizonyos blokkokban (pl. initial) használható!
- Hardver leírásához csak korlátozottan használható!

1. feladat: hierarchikus tervezés

- Teljes összeadóból készítünk egy 4 bites összeadót
- Elemezzük a bináris írásbeli összeadást
- A teljes összeadó a bináris írásbeli összeadás egy helyiértékéhez tartozó műveletet valósítja meg
 - Összead 3 bitet: operandusok (a, b), bejövő átvitel (ci)
 - 2 bites eredmény: kimenő átvitel (co), összeg (s)
- Töltsük ki a teljes összeadó igazságtábláját és ez alapján adjuk meg a kimenetek legegyszerűbb logikai függvényeit
 - Mikor keletkezik átvitel?
 - Milyen tulajdonságú bemenetek esetén lesz az összeg 1?
- Végezzük el az alábbi összeadásokat 4 bites eredménnyel. Mit tapasztalunk? Mi ennek az oka? Hogy tudjuk ezt „kijavítani”?
 - Előjel nélküli: $12 + 7$ ($1100_2 + 0111_2$)
 - Kettes komplement: $5 + 6$ ($0101_2 + 0110_2$)
 - Kettes komplement: $(-7) + (-3)$ ($1001_2 + 1101_2$)

 
1. feladat: hierarchikus tervezés

- Teljes összeadókból készítünk egy 4 bites összeadót
- A rendszer blokkvázlatát az alábbi ábra mutatja
 - $sw[3:0] \rightarrow a[3:0]$ $sw[7:4] \rightarrow b[3:0]$
 - $sum[3:0] \rightarrow ld[3:0]$ $c[4] \rightarrow ld[4]$



 1. feladat: hierarchikus tervezés

- Nyissuk meg a kiindulási projektet
- Először a teljes összeadót (FADD modul) készítjük el
 - Mik a kimenetek logikai függvényei?
 - Használjuk az ábrán látható port neveket



1. feladat: hierarchikus tervezés

- A top-level modulban (lab03_1) hozzunk létre 4 fadd modul példányt és kössük be a portjaikat
 - A kaszkádosítást az átvitel bitekkel végezzük el
 $c[0] (=?) \rightarrow ADD0 \rightarrow c[1] \rightarrow ADD1 \rightarrow c[2] \rightarrow ADD2 \rightarrow c[3] \rightarrow ADD3 \rightarrow c[4]$
 - Operandusok: $sw[3:0]$ és $sw[7:4]$
 - Eredmény 5 biten: $ld[4:0]$ ($ld[4] = c[4]$)
- Modul példányosítása
modul_név példány_név(port-jel társítás lista);
- Port-jel társítási lista
.port_név1(jel_név1), .port_név2(jel_név2), ...

1. feladat: hierarchikus tervezés

- Szimulációval ellenőrizzük a működést
 - A bemenetet *for* ciklussal állítsuk elő a tesztkörnyezetben
 - Tegyük ki a 4 bites összeadandókat az idődiagramra
 - Lásd a következő diát
 - A 4 bites összeadandók és az 5 bites kimenet számrendszerére (radix) állítsunk be előjel nélküli decimálist majd pedig előjeles decimálist (kettes komplement)
 - Ellenőrizzük, hogy helyesek-e az eredmények
- Próbáljuk ki az összeadót az FPGA kártyán előjel nélküli és kettes komplement kódolású adatokkal
- Megjegyzés
 - *Az aritmetikai műveleteket Verilog nyelven sohasem így, hanem a megfelelő aritmetikai operátorokkal valósítjuk meg*
 - A feladat célja csak a hierarchikus tervezés bemutatása volt

1. feladat: hierarchikus tervezés

ISim (P.68d) - [Default.wcfg]

File Edit View Simulation Window Layout Help

Instances and Processes

Instance and Process Name

- lab03_test
 - uut**
 - add0
 - add1
 - add2
 - add3

Objects

Simulation Objects for uut

Object Name	Value
sw[7:0]	11111111
ld[4:0]	11110
a[3:0]	1111
b[3:0]	1111
s[3:0]	1110
c[4:0]	11110

Name Value

Name	Value
i[31:0]	8
sw[7:0]	8
ld[3:0]	8

0 ns 200 ns

Signal	0 ns	200 ns
i[31:0]	X	1
sw[7:0]	0	1
ld[4:0]	0	1

Válasszuk ki a
tesztelt modult

Jelöljük ki és húzzuk
be az összeadandókat
az idődiagramra

2. feladat: a + operátor használata

- Az összeadó megvalósításához most az összeadás (+) operátort fogjuk használni
- Állítsuk be top-level modulként a lab03_2 modult és töltsük ki benne a hiányzó részeket
- Szimulációval ellenőrizzük a működést
 - Az előző tesztkörnyezet jó itt is, a tesztelendő modul nevét kell csak benne módosítani
- Próbáljuk ki az összeadót az FPGA kártyán előjel nélküli és kettes komplementes kódolású adatokkal