



**BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM**  
**VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR**  
**MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK**

# **Verilog HDL ismertető**

**1. hét: 1-14 diák**

**2. hét: 15 – 23 diák**

**3. hét: 24 – 37 diák**

**4. héttől teljes sorozat**

**2019**

**Fehér Béla, Raikovich Tamás**

**BME MIT**

# Hardverleíró nyelvek


- A hardverleíró nyelveket (HDL) digitális áramkörök modellezéséhez és szimulálásához fejlesztették ki
- A nyelvi elemeknek csak egy része használható a terv megvalósításához
- Fontos különbség a standard programnyelvek (C, C++) és a hardverleíró nyelvek között:
  - Standard programnyelv: **sorrendi** végrehajtást ír le
  - HDL: **párhuzamos** és **egyidejű** viselkedést ír le
- A két leggyakrabban használt hardverleíró nyelv:
  - **Verilog, VHDL**
- **EZ A LEÍRÁS A VERILOG MINIMÁLIS, CSAK A VIMIAA02 TELJESTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETEKET TARTALMAZZA, EZÉRT A SPECIFIKÁCIÓT SOK ESETBEN EGYSZERŰSÍTETTÜK. A NYELV TOVÁBBI KÉPESSÉGEI MÁSHOL MEGTALÁLHATÓK!!!**

# Verilog HDL

- **A Verilog nyelv több tekintetben is hasonlít a C és a C++ programozási nyelvekre, például:**
  - A kis- és nagybetűket megkülönbözteti
  - Egysoros megjegyzés: //
  - Többsoros megjegyzés: /\* ..... \*/
  - Az operátorok nagy része ugyanaz, de nem mind!
- **Azonban a Verilog forráskód nem szoftver!**
- **A továbbiakban csak azok a nyelvi elemek kerülnek ismertetésre, melyek a hardver terv megvalósításához használhatók fel**
  - A verifikációhoz, szimulációhoz vannak további, csak erre a célra használható nyelvi elemek
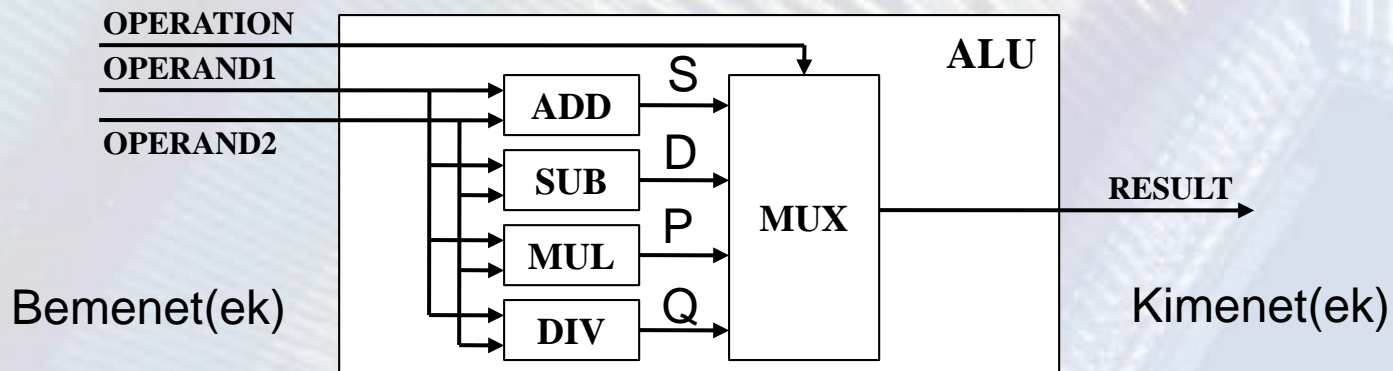
# Verilog HDL – Modulok

- A Verilog nyelv hierarchikus, egymásba ágyazott funkcionális egység alapú tervezési megközelítést használ:
  - A teljes rendszer egy főmodulból és további kisebb **modul(ok)ból** épül(het) fel
  - Az egyes modulok komplexitását a tervező határozza meg
- A Verilog modul részei:
  - A bemeneti és a kimeneti portok leírása, melyeken keresztül a modul a „külvilághoz” kapcsolódik
  - A modul „törzsében” a bemenetei és kimenetei között fennálló logikai kapcsolat leírása



# Verilog HDL – Modulok

(Portok, interfészjelek deklarálása)

- A legfelső (top-level) modul interfészportjai a felhasznált hardver eszköz I/O lábaihoz kapcsolódnak (külső jelek)
- A modul deklarálásának gyakorlatban használt szintaxisa:

```
module SomeFunction(  
    input wire [7:0] op1,  
    input wire [7:0] op2,  
    output wire [7:0] result  
);  
  
    assign result = op1 + op2;  
  
endmodule
```

**A modul neve**

**A portok deklarálása a modul fejlécében, a port listában**

**A funkcionalitás leírása a modul „törzsében”**

# Verilog HDL – Modulok

(Portok deklarációja)

- A portok deklarációjának szintaxisa:  
`<irány> <méret> <port_neve>;`
- Irány:
  - Bemeneti port: **input**
  - Kimeneti port: **output**
  - Kétirányú port: **inout** *(Csak FPGA I/O lábán használjuk)*
- Méret: **[j : i]** → a port mérete  $|j - i| + 1$  bit
  - Jellemzően N-1:0, (pl. 7:0), de lehet más is
  - A legnagyobb helyiértékű bit a **j**-edik bit ( $j \leq i$  is megengedett)
  - A legkisebb helyiértékű bit az **i**-edik bit
  - Az alsó és a felső index felcserélése nincs hatással a bitsorrendre, a bitek a pozíciójuknak megfelelően kapcsolódnak

pl. a jel  $a[3:0] = 1101$ , ez kapcsolódik a  $b[0:3]$  kimeneti portra, ahol  $b[0:3] = 1101$  fog megjelenni, függetlenül az indexeléstől

# Verilog HDL – Modulok

(Belső jelek deklarálása)

- A belső jelek deklarálásának szintaxisa:  
`<típus> <signed> <méret> <jel_neve>;`
- Hasonló a portok deklarálásához, de nincs irány és a típus megadása nem hagyható el
- A típus lehet `wire` (vezeték) vagy `reg` (tároló)
- Példák:
  - 1 bites vezeték: `wire counter_enable;`
  - 16 bites regiszter: `reg [15:0] counter;`
- A korábbi ábrán
  - 8 bites eredmények: `wire [7:0] S,D,P,Q;`  
`// Összeg, különbség, szorzat, hányados`

# Verilog HDL - Értékadás

- Logikai kapcsolat megadása *wire* típusú jelek esetén:  
`assign <wire_jel> = <kifejezés>;`
  - A bal oldali *wire\_jel* által reprezentált értéket a jobb oldali *kifejezés* minden pillanatban meghatározza (kombinációs logika)
  - Példa:

```
wire [15:0] a, b, c;  
assign c = a + b;
```
  - A deklarációnál is megadható a logikai kapcsolat:

```
wire [15:0] a, b;  
wire [15:0] c = a + b;
```
- Léteznek további értékadások is, más típusú jelekre, ezeket később mutatjuk be (*reg* típusú jelekhez az *always* blokkokban lehetséges új értéket rendelni a blokkoló (=) vagy a nem blokkoló (<=) értékadás operátor segítségével)



# Verilog HDL – Konstansok

(A jelek lehetséges értékei)

- A Verilog nyelvben a jelek négyféle értéket vehetnek fel
  - **0**: logikai alacsony szint
  - **1**: logikai magas szint
  - **z**: nagyimpedanciás meghajtás (kikapcsolt kimenet)
  - **x**: ismeretlen, nem meghatározható, don't care
- Modern hardver rendszertervezés esetén **z** értéket (nagyimpedanciás állapotot) csak az FPGA I/O interfészek megvalósításánál használunk
- Hardver megvalósítása esetén **x** érték (don't care) csak a leírás egyszerűsítésére használható (*casex* utasítás), jellemzően hibás tervezés szimulációjakor találkozunk csak vele (piros szín!)

# Verilog HDL – Konstansok

(Numerikus konstansok)

- A numerikus konstansok megadásának szintaxisa:  
`<-><bitek_száma> '<s><számrendszer><numerikus_konstans>`
- Az előjeles konstansok kettes komplementes kódolásúak
- Negatív előjel: a konstans kettes komplementese képezhető vele
- Bitek száma: a konstans mérete bitekben
  - Az alapértelmezett méret 32 bit, ha nincs megadva
- Előjeles konstans: az **s** karakter jelzi
  - Ha nincs megadva, akkor a konstans előjel nélküli
  - Az előjel bitet a megadott bitszám szerint kell értelmezni
  - Előjeles konstans esetén az előjel kiterjesztés automatikus
- Számrendszer: **decimális az alapértelmezett, ha nincs megadva**
  - Bináris: **b**, oktális: **o**, decimális: **d**, hexadecimális: **h**
- A **'\_'** karakter használható a számjegyek szeparálásához
  - Jobban olvasható, áttekinthetőbb kódot eredményez

# Verilog HDL – Konstansok

(Numerikus konstansok – Példák)

Példák konstansok megadására:

- **8'b0000\_0100**: 8 bites bináris konstans, értéke 4
- **6'h1f**: 6 bites hexadecimális konstans, értéke 31
  - Binárisan: **6'b01\_1111**
- **128**: 32 bites decimális konstans
  - Binárisan: **32'b00000000\_00000000\_00000000\_10000000**
- **-4'sd15**: 4 bites decimális konstans, értéke 1
  - A **4'sd15** önmagában binárisan **4'sb1111**, azaz **-1** (előjeles!)
  - A negatív előjel ennek veszi a kettes komplementjét → **4'sb0001**

Példák az előjel kiterjesztésre (eredeti előjel ismétlése):

```
wire [7:0] a = 4'd9; //a=8'b0000_1001 (9)
wire [7:0] b = 4'sd5; //b=8'b0000_0101 (5)
wire [7:0] c = 4'sd9; //c=8'b1111_1001 (-7)
wire [7:0] d = -4'd6; //d=8'b1111_1010 (-6)
```

# Verilog HDL – Konstansok

(String konstansok)

- A string (szöveg, karakter sorozat) konstansok megadásának szintaxisa: *"a\_string\_karakterei"*
- Nagyon hasznos vezérlők szimulációjánál, az állapotnevek szöveges kijelzésére a hullámforma ablakban
- A stringben lévő karakterek a 8 bites ASCII kódjaikra képződnek le, ezért a string konstans bitszáma a karakterek számának nyolcszorosa
- A legfelső nyolc bit veszi fel a string első karakteréhez tartozó értéket
- Példa:

```
wire [23:0] str = "HDL";  
//str[23:16] = 8'b0100_1000 ('H')  
//str[15:8]  = 8'b0100_0100 ('D')  
//str[7:0]   = 8'b0100_1100 ('L')
```

# Verilog HDL - Operátorok

- A Verilog operátoroknak 1, 2 vagy 3 operandusuk lehet
- A kifejezések jobboldalán vegyesen szerepelhetnek *wire* típusú, *reg* típusú és konstans operandusok
- Ha egy művelet azonos méretű operandusokat igényel, akkor a kisebb méretű operandus általában nullákkal lesz kiterjesztve a nagyobb operandus méretére
- Összeadásnál, kivonásnál és szorzásnál a kisebb méretű előjeles operandus esetén előjel kiterjesztés történik a nagyobb operandus méretére

# Verilog HDL - Operátorok

- A kifejezések kiértékelési sorrendje a normál sorrendezési (precedencia) szabályok szerint történik (a precedencia zárójelekkel befolyásolható)
- Elsődleges az egyoperandusú műveletek kiértékelése (előjelspecifikáció, bitenkénti invertálás, összefűzés)
- A következő csoport az aritmetikai műveletek, majd az összehasonlító műveletek következnek

Operátor	Precedencia
Unáris +, -, !, ~, {}	1. (legnagyobb)
*, /, %	2.
Bináris +, -	3.
<<, >>, <<<, >>>	4.
<, <=, >, >=	5.
==, !=, ===, !==	6.

Operátor	Precedencia
&, ~&	7.
^, ~^	8.
, ~	9.
&&	10.
	11.
? : (feltételes op.)	12. (legkisebb)

# Verilog HDL – Operátorok

## (Aritmetikai operátorok)

- **Aritmetikai operátorok: + (összeadás), - (kivonás), \* (szorzás), / (osztás), \*\* (hatványozás), % (modulus)**
  - Operandusok száma: 2
  - Konstans operandusok esetén minden művelet értelmezett és elvégezhető
  - Az összeadás/kivonás műveletek változó operandusok esetén is használhatók, a szükséges műveleti egység automatikusan generálódik
  - A szorzás operátor csak akkor szintetizálható, ha az egyik operandus kettő hatvány értékű konstans, vagy az FPGA eszköz tartalmaz beépített szorzó egységet, ami elvégzi a műveletet (a LOGSYS Spartan3E kártya tartalmaz ilyen egységeket 18 bitig)
  - Az osztás, hatványozás és a modulus operátorok csak akkor szintetizálhatók, ha a jobboldali operandus kettő hatvány értékű konstans. Ezért változók között közvetlenül nem használhatóak

# Verilog HDL – Operátorok

(Konkatenálás, összefűzés operátor)

- **Konkatenálás operátor: { } NAGYON FONTOS MŰVELET**

- Több, vesszőkkel elválasztott operandus összefűzése  
`{5'b10110, 2'b10, 1'b0, 1'b1} = 9'b1_0110_1001`
- Ugyanazon operandus többszöri összefűzése  
`{4{3'b101}} = 12'b101_101_101_101`

- **Fontos felhasználási esetek:**

- Előjel kiterjesztés: az előjel bitet a felső bitekbe kell másolni (többszörözve)

```
wire [3:0] s_4bit; //4 bites előjeles  
wire [7:0] s_8bit; //8 bites előjeles  
assign s_8bit = {{4{s_4bit[3]}}, s_4bit};
```

- Vektor maszkolása egyetlen bittel: a többszörözés hiányában az 1 bites kisebb operandus nullákkal lenne kiterjesztve a nagyobb operandus méretére

```
wire [3:0] data; //4 bites adat  
wire [3:0] mdata; //engedélyező bittel maszkolt adat  
wire enable;  
assign mdata = data & enable; //Rossz!!!  
assign mdata = data & {4{enable}}; //Helyes
```



# Verilog HDL – Operátorok

(Bitenkénti és logikai operátorok)

- **Bitenkénti operátorok: ~ (NOT), & (AND), | (OR), ^ (XOR)**
  - Operandusok száma: NOT: 1, AND, OR, XOR: 2
  - Vektor operandusok esetén a művelet bitenként hajtódik végre
  - **Ha az operandusok mérete eltérő, akkor előjeltől függetlenül a kisebb operandus nullákkal lesz kiterjesztve a nagyobb operandus méretére**
    - Ha nem ezt szeretnénk, akkor használjuk a konkatenálás operátort
  - Példák:
    - `4'b0100 | 4'b1001 = 4'b1101`
    - `~8'b0110_1100 = 8'b1001_0011`
- **Logikai operátorok: ! (NOT), && (AND), || (OR)**
  - Operandusok száma: NOT: 1, AND, OR: 2
  - Az eredmény mindig egybites: 0 vagy 1
  - Példák:
    - `4'b0000 || 4'b0111 = 0 || 1 = 1`
    - `4'b0000 && 4'b0111 = 0 && 1 = 0`
    - `!4'b0000 = !0 = 1`

# Verilog HDL – Operátorok

(Bit redukciós operátorok)

- **Bit redukciós operátorok:**  
**& (AND), ~& (NAND), | (OR), ~| (NOR), ^ (XOR), ~^ (XNOR)**
  - Operandusok száma: 1
  - Egyetlen vektoron hajtanak végre bitenkénti műveletet
  - Az eredmény mindig egybites: 0 vagy 1
  - Példák:
    - `&4'b0101 = 0 & 1 & 0 & 1 = 0`
    - `|4'b0101 = 0 | 1 | 0 | 1 = 1`
- **Fontos felhasználási esetek:**
  - Nulla érték tesztelése: a vektor bitjeinek NOR kapcsolata  

```
wire [11:0] data;  
wire all_zeros = ~|data;
```
  - $2^N-1$  érték tesztelése: (csupa 1) a vektor bitjeinek AND kapcsolata  

```
wire all_ones = &data;
```
  - Számláló végállapotának (lefelé 0, felfelé csupa 1) jelzése:  

```
wire tc = (dir) ? (&cnt) : (~|cnt);
```

# Verilog HDL – Operátorok

(Shift, léptetés operátorok)

- **Logikai shift operátorok: << (balra), >> (jobbra) léptetés**
  - Operandusok száma: 2, belépő bit mindig 0
  - Példák:
    - `8'b0011_1100 >> 2 = 8'b0000_1111`
    - `8'b0011_1100 << 2 = 8'b1111_0000`
- **Aritmetikai shift operátorok: <<< (balra), >>> (jobbra)**
  - Operandusok száma: 2
  - A balra történő aritmetikai shiftelés és előjel nélküli operandus esetén a jobbra történő aritmetikai shiftelés megegyezik az adott irányú logikai shifteléssel
  - Előjeles operandus esetén a jobbra történő aritmetikai shiftelés megtartja az előjel bitet
  - Példák:
    - `8'b1001_1100 >>> 2 = 8'b0010_0111`
    - `8'sb1001_1100 >>> 2 = 8'b1110_0111`

# Verilog HDL – Operátorok

(Relációs operátorok)

- **Relációs operátorok:**

**== (egyenlő), != (nem egyenlő), < (kisebb), > (nagyobb),  
<= (kisebb vagy egyenlő), >= (nagyobb vagy egyenlő)**

- Operandusok száma: 2

- Az eredmény mindig egybites: 0 vagy 1

- Az egyenlő és a nem egyenlő reláció kapus logikára, a kisebb és a nagyobb reláció jellemzően aritmetikai funkcióra képződik le

- **A kisebb méretű előjeles operandus esetén előjel kiterjesztés történik a nagyobb operandus méretére**

- Példák:

- `(4'b1011 < 4'b0111) = 0`

- `(4'b1011 != 4'b0111) = 1`

# Verilog HDL – Operátorok

(Feltételes és indexelő operátorok)

- **Feltételes operátor: ? :**

`<feltételes_kifejezés> ? <kifejezés1> : <kifejezés2>`

- Az egyetlen 3 operandusú operátor

- Először a ***feltételes\_kifejezés*** értékelődik ki

- Ha az eredmény nem 0: a ***kifejezés1*** értékelődik ki

- Ha az eredmény 0: a ***kifejezés2*** értékelődik ki

- **Vektor egy részének kiválasztása:**

`vektor_nev[i], vektor_nev[j:i]`

- [i] kiválasztja a vektor *i*-edik bitjét

- [j:i] kiválasztja a vektor *j*-edik és *i*-edik bitje közötti részét (a határokat is beleértve)

# Verilog HDL – Modulok

(Modul példányosítása, beépítése)

- A példányosítandó modul:

```
module SomeFunction(input A, input B, output C);  
    ⋮  
endmodule
```

- Ezt a következőképpen lehet példányosítani, azaz felhasználni egy másik modulban:

```
wire d, e, f; Az f jel az A portra csatlakozik  
SomeFunction Func1(.A(f), .B(e), .C(d));
```

*A példányosítandó modul*      *A példány neve*      *Jelek hozzárendelése a portokhoz*

- Egy modulból több példány is létrehozható, de a példányok neve eltérő kell, hogy legyen

# Verilog HDL – Modulok

(Modul példányosítása – Példa)

- Feladat: készítsünk 4 bites bináris összeadót 4 db egybites teljes összeadó (FADD) kaszkádosításával
- Az egybites FADD összeadó Verilog moduljának fejléce

```
module FADD(  
    input  wire    a,      // "a" operandus  
    input  wire    b,      // "b" operandus  
    input  wire    ci,     // Áthozat  
    output wire    s,      // Összeg kimenet  
    output wire    co      // Átvitel kimenet  
);
```

- A 4 bites összeadót megvalósító modulban 4 db FADD 1 bites teljes összeadót kell példányosítani

# Verilog HDL – Modulok

## (Modul példányosítása – Példa)

```
module ADDER4(  
    input wire [3:0] a,    // 4 bites A operandus bemenet  
    input wire [3:0] b,    // 4 bites B operandus bemenet  
    input wire          ci, // Bemeneti carry  
    output wire [3:0] s,    // 4 bites összeg kimenet  
    output wire          co // Kimeneti carry  
);  
  
// Belső jelek deklarálása  
wire [4:0] c; // A teljes belső átviteli lánc  
  
assign c[0] = ci; // Az átviteli lánc 0. bitje a bemeneti carry  
  
// 4 db FADD 1 bites modult építünk be, ADD0, ADD1, ADD2, ADD3 néven  
// Az interfészek bekötése értelemeszerű, a carry jel kaszkádosít  
FADD    ADD0(.a(a[0]), .b(b[0]), .ci(c[0]), .s(s[0]), .co(c[1]));  
FADD    ADD1(.a(a[1]), .b(b[1]), .ci(c[1]), .s(s[1]), .co(c[2]));  
FADD    ADD2(.a(a[2]), .b(b[2]), .ci(c[2]), .s(s[2]), .co(c[3]));  
FADD    ADD3(.a(a[3]), .b(b[3]), .ci(c[3]), .s(s[3]), .co(c[4]));  
  
assign co = c[4]; // A kimeneti carry az átviteli lánc 4. bitje  
  
endmodule
```




# Verilog HDL - Értékadás

- Logikai kapcsolat megadása *wire* típusú jelek esetén:  
`assign <wire_jel> = <kifejezés>;`
  - A bal oldali *wire\_jel* értékét a jobb oldali *kifejezés* minden pillanatban meghatározza (**folytonos értékadás**, állandó vagy változó értékek mellett is)
  - Ez a memóriamentes logikai függvényeket megvalósító ún. kombinációs logikák jellemzője, azaz közvetlen bemenet → kimenet típusú leképezés
- A *wire* típusú jelekkel csak kombinációs hálózat valósítható meg

– Példa:

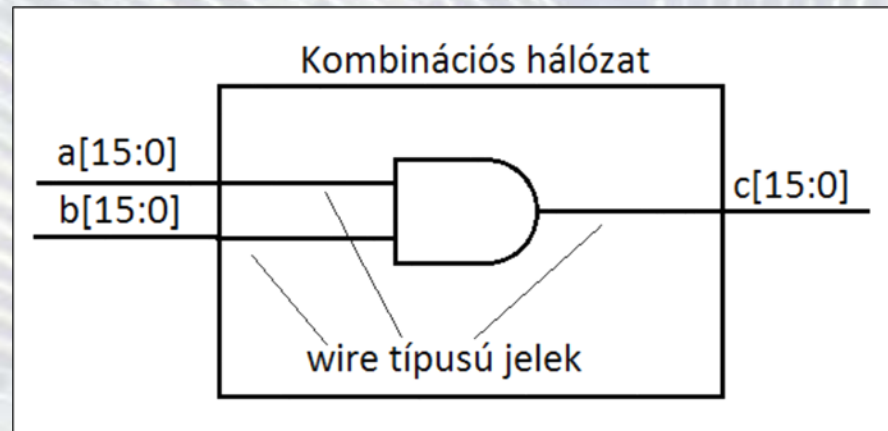
```
wire [15:0] a, b, c;  
assign c = a & b;
```


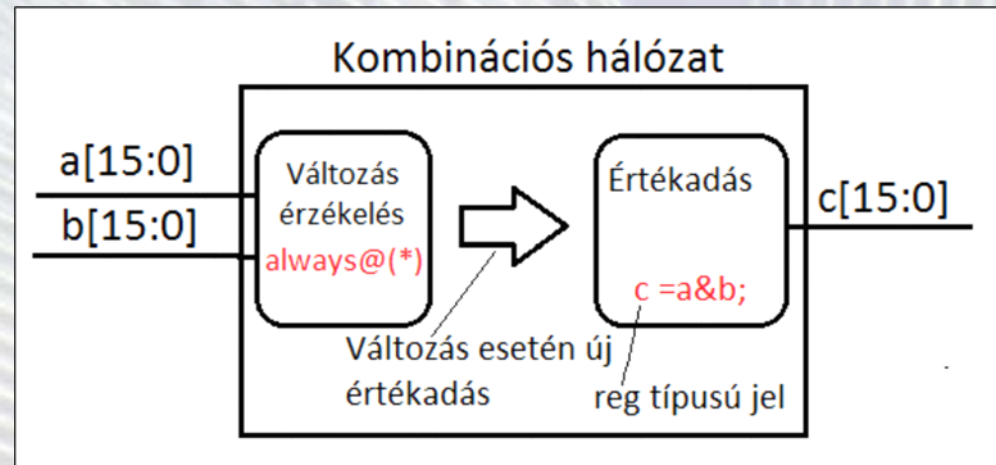
# Verilog HDL - Értékadás

- A Verilog HDL definiál egy **reg** típusú jelet is
  - Neve alapján sejtethetően ez a jeltípus az értékadás során kapott értékét megtartja (a következő értékadásig)
- A **reg** típusú jelekhez érték hozzárendelése csak **always** blokkokban lehetséges, eseményvezérelt módon.
- Kétféle értékadás van : A blokkoló (=) és a nem blokkoló (<=)
- A **reg** típusú jelek megvalósíthatnak kombinációs és sorrendi hálózatot is
- **Kombinációs hálózat** leírása **reg** típusú jelekkel
  - A hozzárendeléseket akkor kell kiértékelni, ha valamelyik bemenet értéke megváltozik:
    - Az **always** blokk érzékenységi listájának tartalmaznia kell az összes bemeneti jelet vagy a \* karaktert
  - Példa:

```
wire [15:0] a, b;  
reg [15:0] c;  
always @ (*)  
begin  
    c = a & b;  
end
```



# Verilog HDL – Értékadás

(Always blokk értelmezése a **szimulátor/nyelvi értelmező** által)

- **Always blokk:**

**always @(érzékenységi lista)  
hozzárendelések**

– Az érzékenységi lista határozza meg az eseményeket, melyek hatására a hozzárendelések kiértékelődnek:

- **always @(a, b):** a hozzárendelések akkor értékelődnek ki, ha az **a** vagy **b** bemeneti jelek értéke megváltozik
- **always @(\*):** a hozzárendelések akkor értékelődnek ki, ha az **always** blokk bármelyik bemeneti jelének értéke megváltozik

# Verilog HDL – Értékadás

(Always blokk értelmezése a **tervező/szintézer** által)

- Always blokk:

**always @ (érzékenységi lista)**  
**hozzárendelések**

– Az érzékenységi lista határozza meg azt, hogy a viselkedési leírással milyen logikai elemeket kívánunk használni az adott feladat megvalósítására:

- **always @(a, b)**: az **a** vagy **b** bemeneti jelek kombinációs logikai függvényét szeretnénk specifikálni (kapukat, stb. a **reg** típusú **c** eredmény változó ellenére)
- **always @(\*)**: mint előbb, minden bemeneti változó minden változására a kimenet azonnal reagálni fog → kombinációs logika a **reg** típusú eredmény változó ellenére

# Verilog HDL – IF utasítás

- Az **if** utasítás szintaxisa:

```
if (kifejezés) utasítás1; [else utasítás2;]
```

- Először a megadott **kifejezés** kerül kiértékelésre:
  - Ha értéke nem 0: az **utasítás1** hajtódik végre
  - Ha értéke 0: az **utasítás2** hajtódik végre
- Az **else** ág opcionális, elhagyható
- Több utasítás esetén azokat a **begin** és az **end** kulcsszavak közé kell csoportosítani
- Az egymásba ágyazott **if** utasítások hierarchikus, sorrendi kiértékelést jelentenek → PRIORITÁS!!!!
  - Ez a tipikus megvalósítása a funkcionális egységek vezérlő jeleinek

# Verilog HDL – CASE utasítás

- A **case** utasítás szintaxisa:

```
case (kifejezés)
    alternatíva1: utasítás1;
    alternatíva2: utasítás2;
    ⋮
    default      : default_utasítás;
endcase
```

- A **kifejezés** értéke összehasonlításra kerül az **alternatívákkal** a megadásuk sorrendjében (a sorrendjük prioritást jelenthet!)
- A legelső, a kifejezés értékével egyező alternatívához tartozó utasítás kerül végrehajtásra
- Ha nincs egyező alternatíva, akkor a **default** kulcsszó után lévő **default\_utasítás** kerül végrehajtásra (opcionális)
- Egy alternatívához tartozó több utasítás esetén azokat a **begin** és az **end** kulcsszavak közé kell csoportosítani
- A **casex** utasítás esetén az alternatívák tartalmazhatnak **x** (don't care) értéket is, ez néha egyszerűbb leírást tesz lehetővé

# Verilog HDL – FOR utasítás

- A **for** utasítás szintaxisa:  
`for ([inicializálás]; [feltétel]; [művelet])  
utasítás;`
- A **for** ciklus működése a következő:
  1. Az **inicializáló rész** beállítja a ciklusváltozó kezdeti értékét
  2. Kiértékelődik a **feltétel**, ha hamis, akkor kilépünk a ciklusból
  3. Végrehajtódik a megadott **utasítás**
  4. Végrehajtódik a megadott **művelet**, majd ugrás a 2. pontra
- Több utasítás esetén azokat a **begin** és az **end** kulcsszavak közé kell csoportosítani, a **begin** kulcsszót pedig egyedi címkével kell ellátni (**begin: címke**)
- Hardver megvalósítása esetén a **for** szerkezet az **always** blokkban csak statikus módon, a leírás egyszerűsítéséhez használható (például indexelés vagy érték vizsgálat)
- Szimuláció során a **for** ciklus a tesztvektorok automatikus generálásának hatékony eszköze
- A ciklusváltozót **integer** típusúnak kell deklarálni

# Verilog HDL – FOR utasítás

- Példa 1: Bitsorrend felcserélése
  - A **for** szerkezetet indexelésre használjuk
  - Ciklus nélkül 32 darab értékadással lehetne megvalósítani
- Példa 2: Szimulációs tesztvektorkészlet generálás
  - A **for** ciklus a 8 bites **sw** összes lehetséges 256 kombinációját előállítja
  - A teljes végrehajtás időigénye 25600 időegység
  - Ciklus nélkül túl sokat kellene gépelni

```
module BitReverse(  
    input wire [31:0] din;  
    output reg [31:0] dout  
);  
  
integer i; //Ciklusváltozó  
  
always @(*)  
    for (i=0; i<32; i=i+1)  
        begin: reverse_loop  
            dout[i] <= din[31-i];  
        end  
  
endmodule  
  
integer i = 0;  
initial  
    begin  
        // Initialize Inputs  
        sw = 0;  
        // Wait 100 ns for reset to finish  
        #100;  
  
        // Add stimulus here  
        for  
            (i = 0; i <= 255; i= i+1)  
                begin  
                    #100 sw = i;  
                end  
    end  
end
```



# Verilog HDL - Példák

- **Példa: 1 bites 2:1-es multiplexer**

- A bemenetei közül kiválaszt egyet és ennek értékét adja ki a kimenetére

- Portok:



- Adat bemenetek: IN0, IN1
- Bemenet kiválasztó jel: SEL
- Adat kimenet: OUT

- Művelet:

- Ha SEL=0: IN0 kapcsolódik a kimenetre
- Ha SEL=1: IN1 kapcsolódik a kimenetre

- A multiplexer egy kombinációs hálózat

```
wire in0, in1, sel, out;  
assign out = (in0 & ~sel) | (in1 & sel);
```

 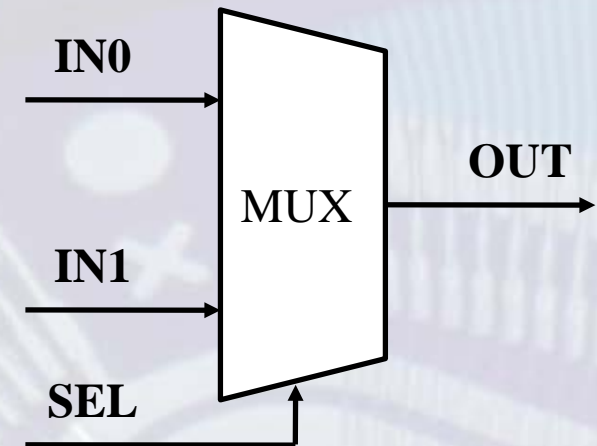

# Verilog HDL - Példák

- Példa: 8 bites 2:1-es multiplexer
  - Tehát ez 8 db 1 bites 2:1 MUX
  - *Ebben az esetben a bitenkénti operátorok használata nem célszerű, mert a leírt funkció nem állapítható meg könnyen a forráskód alapján!*

```
module Mux_2to1_8bit(  
    input  wire [7:0] in0,  
    input  wire [7:0] in1,  
    input  wire      sel,  
    output wire [7:0] out  
);  
  
assign out = (in0 & {8{~sel}}) | (in1 & {8{sel}});  
  
endmodule
```

# Verilog HDL - Példák

- Példa: 8 bites 2:1-es multiplexer
  - 2. megoldás: feltételes operátor használata

```
module Mux_2to1_8bit(  
    input  wire [7:0] in0,  
    input  wire [7:0] in1,  
    input  wire      sel,  
    output wire [7:0] out  
);  
  
assign out = (sel) ? in1 : in0;  
  
endmodule
```

# Verilog HDL - Példák

- Példa: 8 bites 2:1-es multiplexer
  - 3. megoldás: IF utasítás használata

```
module Mux_2to1_8bit(  
    input  wire [7:0] in0,  
    input  wire [7:0] in1,  
    input  wire      sel,  
    output reg  [7:0] out  // reg típus kell  
);  
  
always @(*)          //vagy always @(in0, in1, sel)  
    if (sel == 0)  
        out <= in0;  
    else  
        out <= in1;  
  
endmodule
```

# Verilog HDL - Példák

- Példa: 8 bites 2:1-es multiplexer
  - 4. megoldás: CASE utasítás használata

```
module Mux_2to1_8bit(  
    input  wire [7:0] in0,  
    input  wire [7:0] in1,  
    input  wire      sel,  
    output reg  [7:0] out    // reg típus kell  
);  
  
always @(*)           //vagy always @(in0, in1, sel)  
    case (sel)  
        1'b0: out <= in0;  
        1'b1: out <= in1;  
    endcase  
  
endmodule
```

# Verilog HDL - Példák

- Példa: 8 bites 4:1-es multiplexer


```
module Mux_4to1_8bit(  
    input  wire [7:0] in0, in1, in2, in3;  
    input  wire [1:0] sel;  
    output reg  [7:0] out  
);  
  
always @(*) //vagy always @(in0, in1, in2, in3, sel)  
    case (sel)  
        2'b00: out <= in0;  
        2'b01: out <= in1;  
        2'b10: out <= in2;  
        2'b11: out <= in3;  
    endcase  
  
endmodule
```

# Verilog HDL: Kombinációs hálózatok leírása

- A *wire* típusú jelekkel csak kombinációs hálózat valósítható meg
- A *reg* típusú jelek megvalósíthatnak kombinációs és sorrendi hálózatot is
- **Kombinációs hálózat** leírása *reg* típusú jelekkel
  - A hozzárendeléseket akkor kell kiértékelni, ha valamelyik bemenet értéke megváltozik:
    - Az *always* blokk érzékenységi listájának tartalmaznia kell az összes bemeneti jelet vagy a \* karaktert
    - A *posedge* vagy a *negedge* kulcsszó nem szerepelhet
  - Összetett viselkedési leírással specifikáljuk a funkciót
 
# Verilog HDL: Sorrendi hálózatok leírása

- A szinkron sorrendi hálózat állapotváltozóinak leírására csak a *reg* típusú jelek használhatók. Az értékadást az órajel felfutó vagy lefutó éle ütemezi.
- **Szinkron sorrendi hálózat** leírása *reg* típusú jelekkel
  - Az új érték hozzárendeléseket akkor kell kiértékelni, ha az órajel bemeneten felfutó/lefutó él fordult elő :
    - Az *always* blokk érzékenységi listájában csak az órajel szerepel, a *posedge* vagy a *negedge* kulcsszóval





# Verilog HDL – Értékadás

(Always blokk értelmezése a **szimulátor/nyelvi értelmező** által)

- **Always blokk:**

**always** @(érzékenységi lista)  
    **hozzárendelések**

– Az érzékenységi lista határozza meg az eseményeket, melyek hatására a hozzárendelések kiértékelődnek:

- **always** @(a, b): a hozzárendelések akkor értékelődnek ki, ha az **a** vagy **b** bemeneti jelek értéke megváltozik
- **always** @(\*): a hozzárendelések akkor értékelődnek ki, ha az **always** blokk bármelyik bemenetének értéke megváltozik
- **always** @(posedge clk): a hozzárendelések a **clk** jel felfutó élének hatására értékelődnek ki, a kimenet csak ekkor változik
- **always** @(posedge clk, negedge rst): a hozzárendelések a **clk** jel felfutó élének hatására értékelődnek ki, vagy az **rst** jel 0-ba állításának hatására a rendszer alaphelyzetbe áll (a két esemény jellemzően nem ugyanazt eredményezi)  
EZ EGY ASZINKRON RESET, A TERVEINKBEN NEM HASZNÁLJUK!

# Verilog HDL – Értékadás

(Always blokk értelmezése a **tervező/szintézer** által)

- **Always blokk:**

**always @(érzékenységi lista)  
hozzárendelések**

– Az érzékenységi lista határozza meg azt, hogy a viselkedési leírással milyen logikai elemeket kívánunk használni az adott feladat megvalósítására:

- **always @(a, b, c):** az **a, b** vagy **c** bemeneti jelek kombinációs logikai függvényét szeretnénk specifikálni (kapukat, stb.)
- **always @(\*):** mint előbb, minden bemeneti változó minden változására a kimenet azonnal reagálni fog → kombinációs logika
- **always @(posedge clk):** felfutó órajel élre érzékeny flip-flop vagy regiszter elemet/eket kívánunk használni, a bemeneti jelek csak ekkor mintavételeződnek, a kimeneti jelek csak erre változnak
- **always @(posedge clk, negedge rst):** mint előbb, normál esetben (felfutó) órajelél vezérelt működés, de van egy alaphelyzet beállító (ASZINKRON) RST jel, ami bármikor 0-ba állítva érvényre jut és reseteli a rendszert

# Verilog HDL – Értékadás

(Always blokk használata **tervezéskor/ szintéziskor**)

- **Always** blokk:

- Egy adott **reg** típusú jelhez az érték/értékek hozzárendelése csak **egyetlen egy helyen, egy **always**** blokkban megengedett szintézis esetén
- Az **if...else**, a **case** és a **for** utasítások az **always** blokkokon belül használhatók csak
- Ha az **always** blokkban több utasítás van, akkor azokat a **begin** és az **end** kulcsszavak közé kell csoportosítani
- Példa:

```
wire a;  
reg b, c, d;  
  
always @(a, b)  
begin  
    c <= a | b;  
    d <= a & b;  
end
```

```
//Tiltott 2. értékadás  
always @(*)  
begin  
    c <= b ^ d;  
end
```

```
// C itt egy VAGY kapu // C itt egy XOR kapu  
// Egyenrangú előírások melyik érvényes?  
// C ezért nem szerepelhet 2 független blokkban
```

# Verilog HDL – Értékadás

(Always blokk – Nem blokkoló értékadás)

Nem blokkoló értékadás értelmezése

- Az egy eseményhez tartozó **nem blokkoló értékadás** operátorok ( $\leq$ ) a változók aktuális értéke alapján egymással párhuzamosan kiértékelik a kifejezések jobb oldalát (amit majd az órajel felfutó él után felvesz, de a bemenetek órajel él előtti értéke alapján), és ezt ezután majd egyszerre érvényesítik a baloldali változóikon
- Ez pontosan az a működési modell, ami a szinkron órajel él vezérelt tárolókra jellemző, tehát élvezérelt érzékenységi lista esetén minden egyes nem blokkoló értékadás esetén egy tároló funkció kerül beépítésre a sorrendi hálózatba
- Ha lehet, mindig használjunk nem blokkoló értékadást, mivel ez közelebb áll a hardveres szemlélethez és kevesebb hibát okozhat

```
module M(  
    input  wire clk, a, b, c;  
    output reg  y  
);
```

```
    reg x;
```


```
    always @(posedge clk)  
    begin
```

```
        x <= a | b;
```

```
        y <= x & c;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

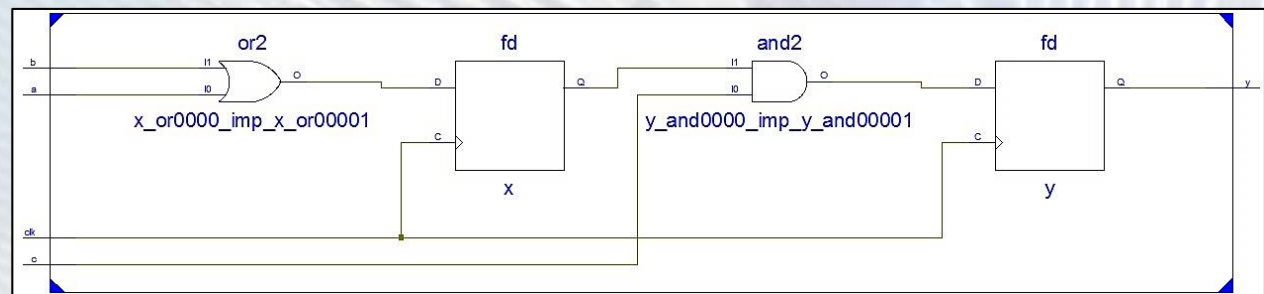




# Verilog HDL – Értékadás (Példa)

 
## Példa: 3 bites shiftregiszter

- Figyeljük meg a két megvalósítás közötti különbséget
- Csak a nem blokkoló értékadás használata esetén kapunk helyes eredményt

```
module shr_3bit(  
  input wire clk, si;  
  output reg q0, q1, q2  
);  
  
always @(posedge clk)  
begin  
  q0 = si; // q0 ← si  
  q1 = q0; // q1 ← q0 ← si  
  q2 = q1; // q2 ← q1 ← q0 ← si  
end  
// Három azonos bit  
  
endmodule
```


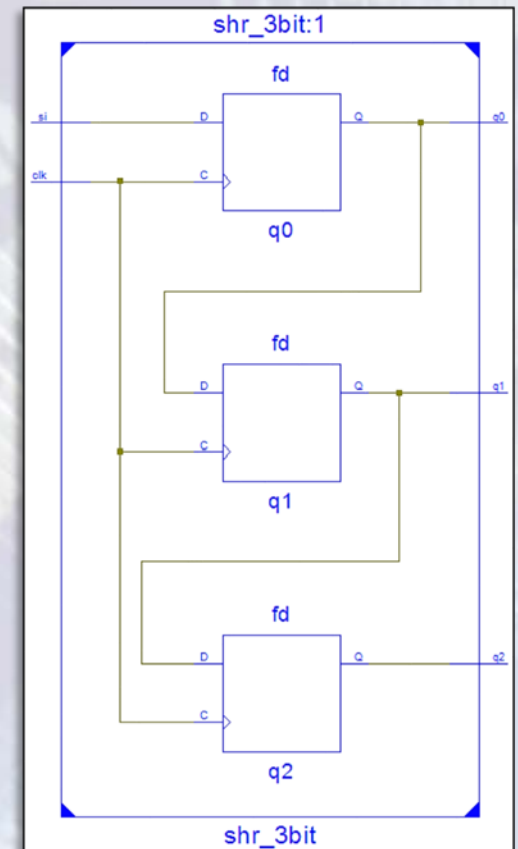
```
module shr_3bit(  
  input wire clk, si;  
  output reg q0, q1, q2  
);  
  
always @(posedge clk)  
begin  
  q0 <= si; // q0 új ← si aktuális  
  q1 <= q0; // q1 új ← q0 aktuális  
  q2 <= q1; // q2 új ← q1 aktuális  
end  
// és clk ↑-ra frissít  
  
endmodule
```




# Kombinációs hálózat leírása

- **Kombinációs hálózat** leírása **reg** típusú jelekkel
  - Az **always** blokk csak **teljesen specifikált if** és **case** utasításokat tartalmazhat
  - Ha az **if** és **case** utasítások nem teljesen specifikáltak, akkor **latch** (aszinkron flip-flop) kerül az áramkörbe
    - A **reg** típusú jel állapotát a **latch** továbbra is tartja, ha nincs érvényes értékadás az adott feltétel(ek)re az always blokkban

```
reg reg_signal;
```
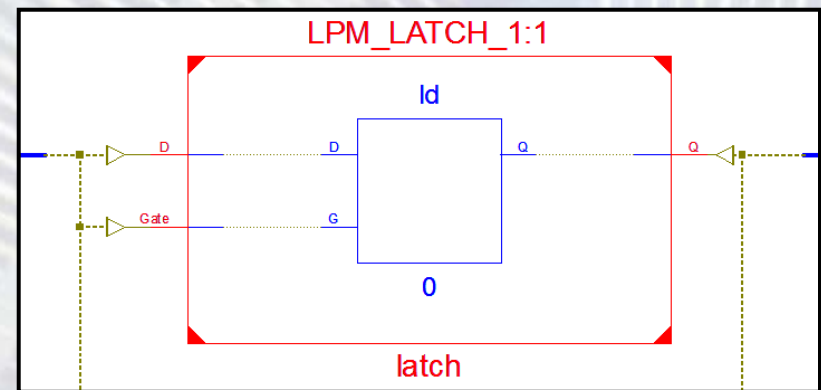
```
always @(*)  
  if (sel)  
    reg_signal <= in0;  
  // else mi legyen???
```



# Kombinációs hálózat leírása

- A latch-ek nem kívánatosak, nem kombinációs logikát, hanem aszinkron sorrendi logikát valósítanak meg
- Ha az *if* és a *case* utasítások teljesen specifikáltak (*if*: minden *else* ág megtalálható, *case*: minden lehetséges alternatíva fel van sorolva vagy van *default* kulcsszó):
  - Az eredmény kombinációs hálózat lesz (példa: MUX)

```
reg reg_signal;
```


```
always @(*)
```

```
  if (sel)
```

```
    reg_signal <= in1;
```

```
  else
```

```
    reg_signal <= in0;
```

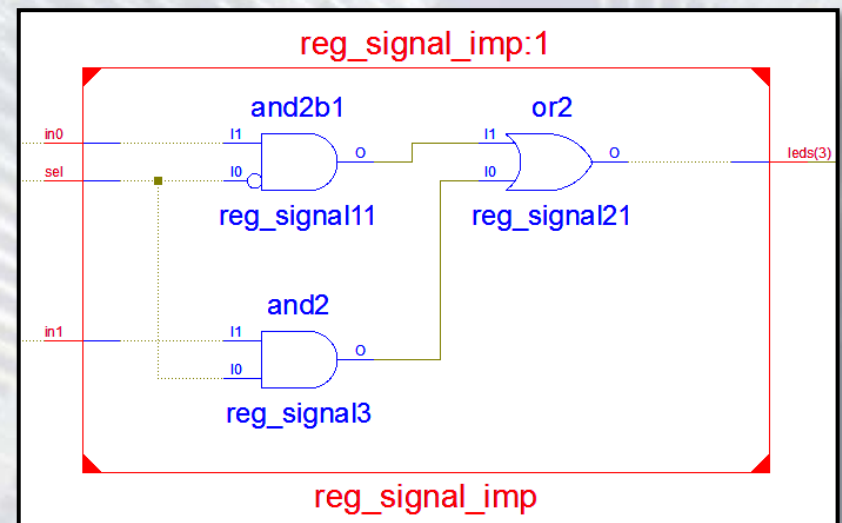




# Sorrendi hálózat leírása

- Sorrendi logika csak **reg** típusú jelekkel írható le
  - Aszinkron: latch (**Nem használjuk, ha van, az HIBA!!!**)
  - Szinkron: flip-flop, regiszter
- A regiszterek az órajel felfutó vagy lefutó élének hatására változtatják meg az állapotukat
  - Az **always** blokk érzékenységi listájának tartalmaznia kell az órajelet, amely előtt a **posedge** (felfutó él) vagy a **negedge** (lefutó él) kulcsszó áll
    - A két kulcsszó egyszerre nem szerepelhet az órajel előtt
  - Az órajel az **always** blokkban lévő belső kifejezésekben explicit módon, mint jel nem szerepelhet
- Az **if** és a **case** utasítás lehet nem teljesen specifikált
  - A flip-flop órajel engedélyező bemenete használható az állapotváltozás elkerülésére, ha nem történik értékadás az **always** blokkban (ekkor természetesen tartja előző értékét)
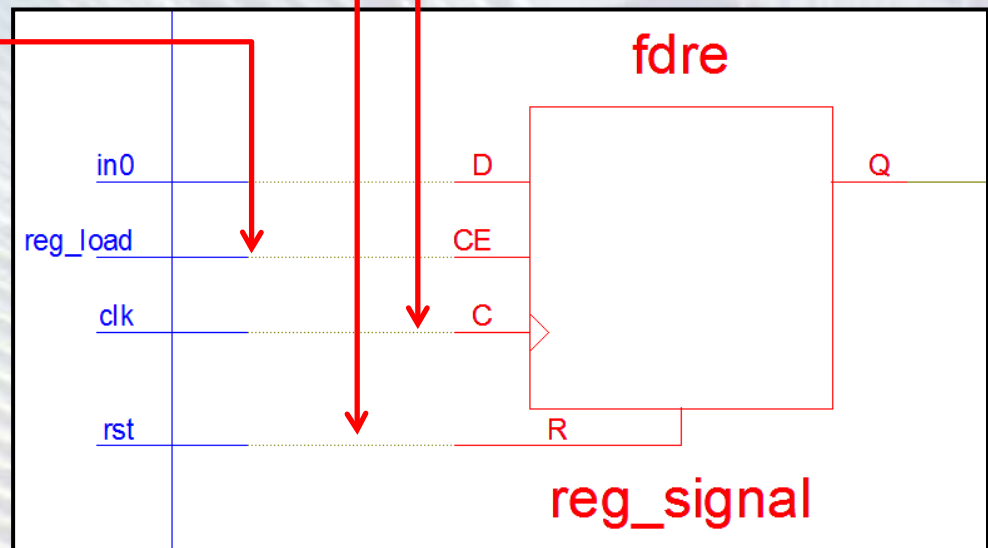
# Sorrendi hálózat leírása

```
reg reg_signal;  
  
always @(posedge clk) //órajel  
  if (rst) //reset jel  
    reg_signal <= 1'b0;  
  else //órajel engedélyező jel  
    if (reg_load)  
      reg_signal <= in0;
```



# Adatút komponensek

- **Összeadó:**

- Használjuk a + (összeadás) operátort
- Az eredmény lehet 1 bittel szélesebb: az MSb a kimeneti átvitel bit

```
wire [15:0] a, b, sum0, sum1, sum2;  
wire      cin, cout;  
assign sum0 = a + b;           // Nincs cin, nem kell cout  
assign sum1 = a + b + cin;     // Van cin, nem kell cout  
assign {cout, sum2} = a + b + cin; // Van cin és kell cout is
```

- **Kivonó:**

- Használjuk a – (kivonás) operátort
- Nincs átvitel kimenet: használjunk helyette 1 bittel szélesebb kivonót

```
wire [15:0] a, b, diff0, diff1;  
wire      cin;  
assign diff0 = a - b;         // Nincs cin, nem kell cout  
assign diff1 = a - b - cin;   // Van cin, nem kell cout
```

- **Összeadó/kivonó:**

- Nincs sem átvitel bemenet, sem átvitel kimenet (automatikusan nem is lehet)

```
wire [15:0] a, b;  
wire [15:0] result  
wire      sel;  
assign result = (sel) ? (a - b) : (a + b);
```

# Adatút komponensek

- **Shifter:**

- Használjuk a { } (konkatenálás) operátort a shift operátorok helyett
- A konstansok méretét meg kell adni

```
wire [7:0] din;  
wire [7:0] lshift = {din[6:0], 1'b0}; //bal shift  
wire [7:0] rshift = {1'b0, din[7:1]}; //jobb shift
```

- **Komparátor:**

- Használjuk a relációs operátorokat

```
wire [15:0] a, b;  
wire      a_lt_b = (a < b); //Kisebb komparátor  
wire      a_eq_b = (a == b); //Egyenlőség komp.  
wire      a_gt_b = (a > b); //Nagyobb komparátor
```

- **Szorzó:**

- Használjuk a \* (szorzás) operátort
- A szorzat mérete az operandusok méretének összege
- Csak akkor szintetizálható, ha az FPGA tartalmaz szorzót

```
wire [15:0] a, b;  
wire [31:0] prod = a * b;
```

# Adatút komponensek

- Összetett funkcionális egységek
- Shiftregiszter (példa):
  - Szinkron reset és töltés
  - Kétirányú: balra és jobbra is tud léptetni

```
reg [7:0] shr; // Shift reg. kim.
wire [7:0] din; // Adatbemenet
wire rst, load, dir, serin; // Vezérlés

always @(posedge clk)
  if (rst)
    shr <= 8'd0; //reset
  else
    if (load)
      shr <= din; //tölt
    else
      if (dir)
        shr <= {serin, shr[7:1]}; //jobbra léptet
      else
        shr <= {shr[6:0], serin}; //balra léptet
```

# Adatút komponensek

- Összetett funkcionális egységek
- Számláló (példa):
  - Szinkron reset és töltés
  - Kétirányú: felfele és lefele is tud számlálni

```
reg [8:0] cnt; // Számláló reg. kim.
wire [8:0] din; // Adatbemenet
wire rst, load, dir; // Vezérlés
wire tc = (dir) ? (cnt==9'd0) : (cnt==9'd511); // Irányfüggő végáll. jel

always @(posedge clk)
  if (rst) //reset
    cnt <= 9'd0;
  else
    if (load) //tölt
      cnt <= din;
    else
      if (dir) //lefele számlál
        cnt <= cnt - 9'd1;
      else //felfele számlál
        cnt <= cnt + 9'd1;
```

# A vezérlő jelek prioritása

A vezérlő bemenetek értéke abban a sorrendben kerül vizsgálatra, ahogyan azok az *always* blokkon belül fel vannak sorolva

```
always @(posedge clk)
  if (rst)
    cnt <= 9'd0;
  else
    if (load)
      cnt <= data_in;
    else
      if (en)
        cnt <= cnt + 9'd1;
```

```
always @(posedge clk)
  if (rst)
    cnt <= 9'd0;
  else
    if (en)
      if (load)
        cnt <= data_in;
      else
        cnt <= cnt + 9'd1;
```

```
always @(posedge clk)
  if (en)
    if (clr)
      cnt <= 9'd0;
  else
    if (load)
      cnt <= data_in;
  else
    cnt <= cnt + 9'd1;
```

rst	load	en	Művelet
1	x	x	Reset
0	1	x	Tölt
0	0	1	Számlál
0	0	0	Tart

rst	en	load	Művelet
1	x	x	Reset
0	1	1	Tölt
0	1	0	Számlál
0	0	x	Tart

en	clr	load	Művelet
0	x	x	Tart
1	1	x	Törlés
1	0	1	Tölt
1	0	0	Számlál

# Szinkron és aszinkron vezérlő jelek

- **Szinkron** vezérlő jelek:

- Hatásuk csak az órajel esemény bekövetkezése után érvényesül
- Az érzékenységi lista nem tartalmazza a szinkron vezérlő jeleket

```
//Aktív magas szinkron reset
always @(posedge clk)
  if (rst)
    some_reg <= 1'b0;
  else
    some_reg <= data_in;
```

```
//Aktív alacsony szinkron reset
always @(posedge clk)
  if (rst == 0)
    some_reg <= 1'b0;
  else
    some_reg <= data_in
```

- **Aszinkron** vezérlő jelek:

- Hatásuk azonnal érvényesül
- Az érzékenységi listának tartalmaznia kell az aszinkron vezérlő jeleket, melyek előtt a **posedge** vagy a **negedge** kulcsszó áll


```
//Aktív magas aszinkron reset
always @(posedge clk, posedge rst)
  if (rst)
    some_reg <= 1'b0;
  else
    some_reg <= data_in;
```

```
//Aktív alacsony aszinkron reset
always @(posedge clk, negedge rst)
  if (rst == 0)
    some_reg <= 1'b0;
  else
    some_reg <= data_in
```


 
# Állapotgépek (FSM)

- Lokális paraméterek használhatók az állapotok definiálásához
- Egy regiszter szükséges az aktuális állapot tárolására
- A **case** utasítás használható az aktuális állapot kiválasztására
  - Minden alternatíva esetén az **if** vagy a **case** utasítással vizsgálható a bemenetek értéke és végrehajtható a megfelelő állapotátmenet
- Példa: közúti jelzőlámpa vezérlő
  - 4 állapot: piros, piros-sárga, zöld, sárga
  - Egy külső időzítő generálja az egy órajelpulzusnyi engedélyező jelet



# Állapotgépek (FSM)

Első megvalósítás:

- Az állapotregiszter és a következő állapot logika külön blokkban van
- Egyedi állapotkódolás (a szintézer optimalizálhatja)

```
localparam STATE_R = 2'd0;  
localparam STATE_RY = 2'd1;  
localparam STATE_G = 2'd2;  
localparam STATE_Y = 2'd3;
```

```
reg [1:0] state;  
reg [1:0] next_state;
```

```
//Állapotregiszter (sorrendi hálózat)
```

```
always @(posedge clk)  
    if (rst)  
        state <= STATE_R;  
    else  
        if (enable)  
            state <= next_state;
```

```
//Köv. állapot logika (kombinációs hálózat)
```

```
always @(*)  
    case (state)  
        STATE_R : next_state <= STATE_RY;  
        STATE_RY: next_state <= STATE_G;  
        STATE_G : next_state <= STATE_Y;  
        STATE_Y : next_state <= STATE_R;  
    endcase
```

```
//A kimenetek meghajtása
```

```
assign r = (state == STATE_R) |  
           (state == STATE_RY);  
assign y = (state == STATE_Y) |  
           (state == STATE_RY);  
assign g = (state == STATE_G);
```

# Állapotgépek (FSM)

## Második megvalósítás:

- Az állapotregiszter és a következő állapot logika azonos blokkban van
- Egyedi állapotkódolás (a szintézer optimalizálhatja)

```
localparam STATE_R = 2'd0;
localparam STATE_RY = 2'd1;
localparam STATE_G = 2'd2;
localparam STATE_Y = 2'd3;

reg [1:0] state;

//Az állapotregiszter és a köv. áll. logika
always @(posedge clk)
begin
    if (rst)
        state <= STATE_R;
    else
        case (state)
            STATE_R : if (enable)
                state <= STATE_RY;
            else
                state <= STATE_R;
        endcase
end
```

```
STATE_RY: if (enable)
    state <= STATE_G;
else
    state <= STATE_RY;
STATE_G : if (enable)
    state <= STATE_Y;
else
    state <= STATE_G;
STATE_Y : if (enable)
    state <= STATE_R;
else
    state <= STATE_Y;

endcase
end

//A kimenetek meghajtása
assign r = (state==STATE_R) | (state==STATE_RY);
assign y = (state==STATE_Y) | (state==STATE_RY);
assign g = (state==STATE_G);
```

# Állapotgépek (FSM)

## Harmadik megvalósítás:

- Az állapotregiszter és a következő állapot logika külön blokkban van
- Kimeneti kódolás: az *(\* fsm\_encoding = "user" \*)* Xilinx specifikus Verilog direktíva tiltja az állapotkódolás optimalizálását az adott regiszterre

```
localparam STATE_R = 3'b100;  
localparam STATE_RY = 3'b110;  
localparam STATE_G = 3'b001;  
localparam STATE_Y = 3'b010;
```

```
(* fsm_encoding = "user" *)  
reg [2:0] state;  
reg [2:0] next_state;
```

```
//Állapotregiszter (sorrendi hálózat)  
always @(posedge clk)  
    if (rst)  
        state <= STATE_R;  
    else  
        if (enable)  
            state <= next_state;
```

```
//Köv. állapot logika (kombinációs hálózat)  
always @(*)  
    case (state)  
        STATE_R : next_state <= STATE_RY;  
        STATE_RY: next_state <= STATE_G;  
        STATE_G : next_state <= STATE_Y;  
        STATE_Y : next_state <= STATE_R;  
    endcase
```

```
//A kimenetek meghajtása  
assign r = state[2];  
assign y = state[1];  
assign g = state[0];
```